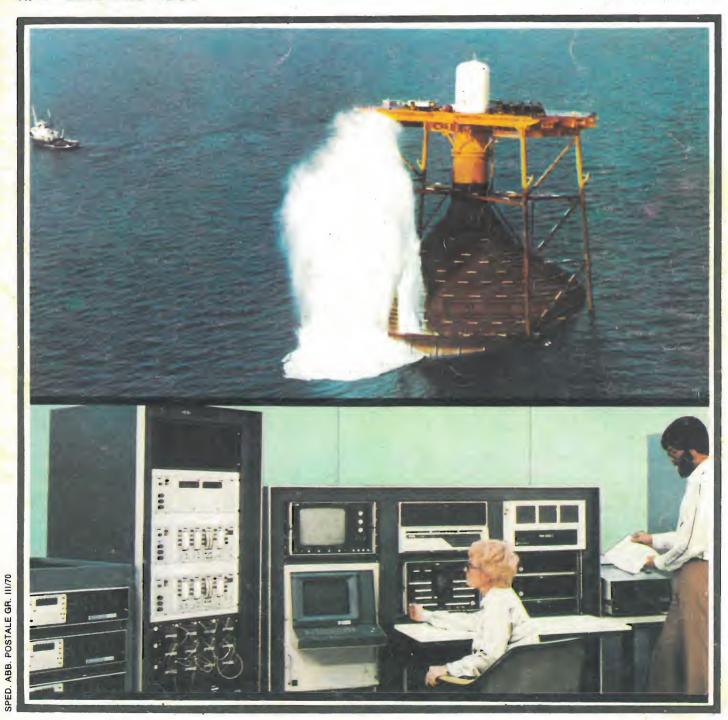


# DIDA QUADRA

RIVISTA MENSILE DI ATTUALITÀ INFORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE ELETTRONICA - ORGANO UFFICIALE FIR - CB

**N. 1 GENNAIO 1980** 

LIRE 1.500



# IN QUESTO NUMERO:

- ACCORDATORE ELETTRONICO PER STRUMENTI A CORDA
- LUCI PSICHEDELICHE NUOVA VERSIONE
- SINTONIZZATORE FM
- NUOVI CIRCUITI A SEMICONDUTTORI



# apparati professionali ZODIAC civili-marittimi

- IMPIANTI PER USO MARITTIMO E CIVILE
- OMOLOGATI DAL MINISTERO PT CENTRI DI ASSISTENZA E MONTAGGIO IN TUTTA ITALIA
- MODULI DI CHIAMATE SELETTIVE PER OGNI APPARATO
- RIPETITORI VHF



omologazione del Ministero PT n. DCSR/2/2/144/03/31732 del 23-6-78



omologazione del Ministero PT n. 3/3/45010/187 del gennaio 1975 n. 3/4/054907/187 del 15-11-1975



omologazione del Ministero PT n. 3/4/54336/187 del 15-7-1975

MA-162

apparato VHF mobile base per banda privata, 25 W, altamente professionale, predisposto, a richiesta, per chiamate selettive fino a 100 posti, interamente a moduli

PA-81/161

ricetrasmettitore VHF portatile 1 W, per banda privata e per banda marittima

MA-160B

ricetrasmettitore **VHF** in banda privata, 25 W





ZODIAC ITALIANA Viale Don Pasquino Burghi 222-224-226 00144 ROMA EUR

Telef. 06/59.82.859

ZODIAC: GARANZIA DI ASSISTENZA • QUALITÀ SUPERIORE • TECNICHE AVANZATE • BASSI COSTI

# Supertester 680 R



IV SERIE CON CIRCUITO ASPORTABILE!!
4 Brevetti Internazionali - Sensibilità 20,000 ohms

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni!!! Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano

RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%11

IL CIRCUITO STAMPATO PUO' ESSERE RIBALTATO ED ASPORTATO SENZA ALCUNA DIS-

SALDATURA PER FACILITARE L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE. ampiezza del quadrante e minimo ingombro! (mm. 128x95x32) precisione e stabilità di taratura! (1% in C.C. - 2% in C.A.!) semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura! robustezza, compattezza e leggerezza! (300 grammi.)

accessori supplementari e complementari! (vedi sotto) protezioni, prestazioni e numero di portate!

E' COMPLETO DI MANUALE DI ISTRUZIONI E GUIDA PER RIPARARE DA SOLI IL SUPERTESTER 680 R IN CASO DI GUASTI ACCIDENTALI.

### 10 CAMPI DI MISURA 80 PORTATE III


VOLTS C.A.: 11 portate: da 2 V. a 2500 V. massimi. VOLTS C.C.: 13 portate: da 100 mV. a 2000 V. AMP. C.C.: 12 portate: da 50  $\mu$ A a 10 Amp. AMP. C.A.: 10 portate: da 200  $\mu$ A a 5 Amp.

AMP. C.A.: 10 portate: da 200 μA a 5 Amp.
OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a
REATTANZA: 100 Megaohms.
CAPACITA': 6 portate: da 0 a 10 Megaohms.
CAPACITA': 6 portate: da 0 a 500 pF - da 0 a
0,5 μF e da 0 a 50.000 μF in quattro scale.
FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 500 Hz.
V. USCITA: 9 portate: da 10 V. a 2500 V.
DECIBELS: 10 portate: da — 24 a + 70 dB.

Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R con accessori appositamente progettati dalla I.C.E. Limitatore statico che permette allo strumento indi-catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche mille volte superiori alla portata scelta!!!

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile di tipo standard (5 x 20 mm.) con 4 ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul

PREZZO: SOLO LIRE 35.500 # IVA

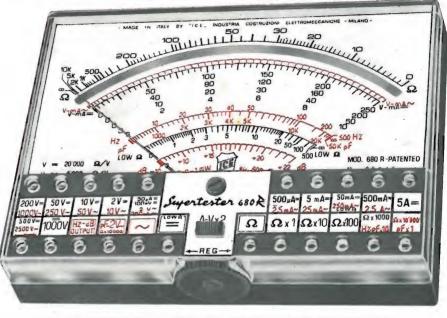

### IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI!!!

franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione. Astuccio inclinabile in resinpelle con doppio fondo per puntali ed accessori.

### ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE AI NOSTRI «SUPERTESTER 680»

### PROVA TRANSISTORS E PROVA DIODI | MOLTIPLICATORE RESISTIVO



Zranstest MOD. 662 I.C.E.

Esso può eseguire tutte le seguenti misure: Icbo (Ico) - Iebo (Ieo) lceo - lces - lcer - Vce sat - Vbe hFE (β) per i TRANSISTORS e Vf - Ir per i diodi.



Permette di eseguire con tutti i Tester I.C.E. della serie 680 misure resistive in C.C. anche nella portata  $\Omega \times 100.000$  e quindi possibilità di poter eseguire misure fino a Mille Mega-ohms senza alcuna pila supple-

### VOLTMETRO ELETTRONICO | TRASFORMATORE | AMPEROMETRO A TENAGLIA con transistori ad effetto campo (FET) MOD, I.C.E. 660

Resistenza di ingresso 11 ingresso 11 Mohms. Ten-sione C.C. da 100 m.V. a 1000 V. Ten-



sione picco-picco da 2,5 V. a 1000 V. Impedenza d'ingresso P.P. 1,6 Mohms con 10 pF in parallelo. Ohmmetro da 10 K 100.000 Megaohms

# MOD. 616 I.C.E.



Per misurare 1 - 5 -25 - 50 - 100 Amp.  $C \Delta$ 

# Amperclamp

per misure amperometriche immediate in C.A. senza interrompere i circuiti da esaminare - 7 portate: 250 mA. - 2,5 -10 - 25 - 100 - 250 e 500 Amp. C.A. - Completo di astuccio istruzioni e ri-

duttore a spina Mod. 29



PUNTALE PER ALTE TENSIONI

MOD. 18 I.C.E. (25000 V. C.C.)

LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. a due scale da 2 a 200 Lux e da, 200 a 20.000 Lux. Ottimo pure come esposi-metro III.

## SONDA PROVA TEMPERATURA

MOD, 36 I.C.E. istantanea a due scale: da — 50 ·a + 40 °C

e da + 30 a + 200 °C

SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV.) MOD. 32 I.C.E. per portate amperometri-che: 25-50 e 100 Amp. C.C.



WATTMETRO MONOFASE







Esso serve per individuare e localizzare rapidamente guasti ed inter- ← ruzioni in tutti i

SIGNAL INJECTOR MOD. 63 Injettore di segnali,

٥ SIGNAL MIJECTOP MOG. 63

circuiti a B.F. - M.F. - VHF. e UHF. (Radio, televisori, registratori, ecc.). Impiega componenti allo stato solido e quindi di durata illimitata. Due Transistori montati secondo il classico circuito ad oscillatore bloccato danno un segnale con due frequenze fondamentali di 1000 Hz e 500.000 Hz.

# GAUSSOMETRO MOD. 27 I.C.E.

Con esso si può misurare l'esatto campo magnetico continuo in tutti quei punti ove necessiti co-

ecc.).

Con esso si rivela la noscere quale densità di flusso sia presente in quel punto (veesatta sequenza di fase per il giusto senso rotadi altoparlanti, dinamo, magneti. torio di motori elettrici trifasi.


# MOD

MILLIVOLTMETRO ELETTRONICO IN C.C. 5 - 25 - 100 mV. - 2,5 -10 V. sensibilità 10 Megaohms/V. NANO/MICRO AMPEROMETRO  $0,1\cdot 1\cdot 10~\mu A$ , con caduta di tensione di soli 5 mV.

PIROMETRO MISURATORE DI TEMPERATURA con corredo di termocoppia per misure fino a 100 °C - 250 °C e 1000 °C.




PREZZI ACCESSORI (più I.V.A.): Prova transistor e prova diodi Transtest Mod. 662: L. 21.900 / Moltiplicatore resistivo Mod. 25: L. 8.000 / Voltmetro elettronico Mod. 660B: L. 45.000 / Trasformatore Mod. 616: L. 14.500 / Amperometro a tenaglia Amperciam Mod. 692: L. 24.200 / Puntale per alte tensioni Mod. 18: L. 12.500 / Luxmetro Mod. 24: L. 21.900 / Sonda prova temperatura Mod. 36: L. 19.000 / Shunts supplementari Mod. 32: L. 12.500 / Wattmetro monofase Mod. 34: L. 28.300 / Signal injector Mod. 63: L. 12.500 / Gaussometro Mod. 27: L. 19.000 / Sequenzioscopio Mod. 28: L. 12.500 / Estensore elettronico

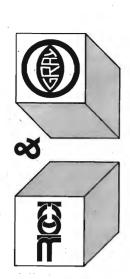

tel. 02/9630835 21040 CISLAGO (Va)

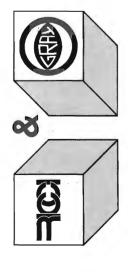SUPER DUO Snc. Divisione Elettronica ordine minimo L. 10.000 (escl. spese postali) prezzi I.V.A. compresa via Tagliamento 283



# lettere direttore

Egregio Signor Direttore,

ho realizzato recentemente un rivelatore di prossimità di tipo capacitivo, il cui principio di funzionamento si basa sul fatto che quando una massa conduttrice, come ad esempio un corpo umano, si avvicina alla pia-stra sensibile di alluminio, cessano le oscillazioni prodotte da uno stadio apposito, e ciò determina lo scatto di un relè.

Vorrei applicare questo sistema alla porta di ingresso di casa mia, utilizzandolo come sistema antifurto, ma trovo che il funzionamento è molto instabile: infatti, a volte scatta quando la persona si trova ad un metro di distanza dalla porta, e a volte non scatta neppure se qualcuno si appoggia ai battenti.

Esiste un motivo particolare per questa instabilità? E' possibile porvi rimedio in modo semplice e sicuro?

La ringrazio e le porgo distinti saluti.

A. G. - PESCARA

Caro Lettore.

il problema che lei sta affrontando è già stato affrontato con analoghi risultati da molti altri che come lei volevano usare nello stesso modo un dispositivo simile al suo.

La risposta è una sola: il battente della porta sul quale viene installatô l'elettrodô sensibile alle variazioni capacitive verso massa è ovviamente in legno verniciato, e quindi fortemente igroscopico, ed esposto alle variazioni dell'umidità ambientale che varia continuamente da un giorno all'altro.

E' quindi chiaro che quando il legno è saturo d'acqua la sensibilità è minore che non nei giorni di sole e di aria asciutta, nei quali la costante dielet-trica del legno è migliore.

Di conseguenza, non è possibile ottenere un funzionamento talmente stabile da consentire l'impiego del sistema come protezione antifurto. Non posso quindi che consigliarle di adottare un altro sistema le cui caratteristiche di sensibilità non dipendano in gran parte dalle condizioni climatiche.

Augurandomi di averle dato una risposta esauriente, le contraccambio i saluti.

Caro Direttore,

mi trovo in una zona nella quale la ricerca televisiva è più che soddisfacente, con la normale antenna centralizzata e in comune tra tutti gli inquilini dell'edificio, non solo per le e-

mittenti normali, ma anche per alcuni canali delle TV libere. Tuttavia, da un po' di giorni a questa parte, nessuna delle famiglie che abitano nel mio stesso stabile riesce più a ricevere il secondo canale della RAI ed alcune emittenti private. L'accurato controllo dell'antenna non ha permesso di individuare la causa del fenomeno. in quanto l'impianto risulta efficiente.

Nonostante ciò, io ed alcuni altri coinquilini riusciamo a ricevere abbastanza bene con un' antenna interna ponendo così rimedio all'inconveniente: rimane però il mistero di chiarire la causa della scadente ricezione. Mi potrebbe dare l'idea di qualche prova più idonea per accertare l'efficienza dell' antenna?

In attesa di una sua risposta, le porgo i miei più cordiali saluti.

S. G. - MILANO

Caro Lettore,

fenomeni come quello da lei riscontrato sono purtroppo ab-bastanza frequenti, e in genere sono di durata limitata.

Se il suo antennista ha eseguito il controllo con cura, e se l'impianto è realmente efficiente, può darsi che la mancata ricezione sia dovuta alla momentanea installazione di un'alta gru per lavori edilizi lungo la direzione di propagazione del segnale tra l'antenna trasmittente e la sua antenna ricevente.

Faccia dunque un giro di ispezione nella zona, e veda se è questo il caso. Se non nota alcuna gru, può darsi che essa si trovi a maggiore distanza.

D'altro canto, il fatto che con un'antenna interna si riceva meglio che con un'antenna esterna non dimostra nulla. Con le UHF, infatti, accadono dei fenomeni che possono a volte essere inspiegabili.

Se la gru esiste, non occorre altro che portare pazienza fino alla sua eliminazione. In caso contrario, è molto probabile che il controllo dell'antenna non sia stato veramente scrupoloso.

Mi spiace di non poterle dare altri ragguagli più significativi ma, mi creda, nella maggior parte dei casi gli inconvenienti di questo genere sono dovuti proprio ad un ostacolo temporaneo

Cordialità.

Ill.mo Signor Direttore,

nella descrizione di circuiti elettronici alimentati a batteria noto spesso la presenza di un condensatore elettrolitico di forte capacità, collegato direttamente e indirettamente in parallelo alla stessa batteria di alimentazione: la sua funzione viene di solito citata come « disaccoppiamento », ma si tratta di un termine che non mi è molto chiaro.

Come è possibile disaccoppiare una batteria, che funziona come sorgente di corrente continua, da uno o più stadi di amplificazione? Che senso ha in questo caso la parola « disaccoppiamento »?

Le sarò grato di una sia pur semplice spiegazione al riguardo, e le invio molti saluti e

auguri.

C. F. - BORDIGHERA

### Caro Lettore,

il termine di disaccoppiamento, in questo caso specifico, è riferito alla possibilità che la stessa batteria diventi una sorgente di segnali parassiti.

Quando infatti una batteria è in stato di notevole polarizzazione interna, con aumento della resistenza interna specifica (a causa di un inevitabile processo di invecchiamento), può accadere che le brusche variazioni di assorbimento di corrente da parte del carico (ossia del circuito alimentato), dovute al segnale amplificato, provochino variazioni corrispondenti della tensione di alimentazione fornita dalla stessa bat-

In questo caso le suddette variazioni interferiscono col segnale utile, e dànno fenomeni assai sgradevoli, che si presentano sotto forma di rumori, oscillazioni parassite, ronzii, di-

storsioni e così via.

Quando invece in parallelo alla batteria si trova una grossa capacità, essa agisce in modo tale da livellare la tensione di alimentazione, sopprimendone l' eventuale componente a corrente alternata.

E' proprio questo il motivo per il quale — in linea di massima — si predispone sempre una forte capacità in parallelo all' alimentazione.

Questo è tutto, unitamente ai miei più cordiali saluti.

### Caro Direttore,

il mio giradischi, di buona qualità anche se non di gran marca e di tipo professionale, è stato fermo per oltre un anno, e ora che voglio usarlo ancora mi accorgo che la velocità di rotazione del piatto non è più costante.

Le chiedo dunque di sapermi

dire se posso fare qualcosa per rimediare all'inconveniente, o se devo invece portarlo per forza in un laboratorio specializzato.

Grazie e cordiali saluti.

C. M. - CREMONA

Caro Lettore,

non so di che tipo sia il sistema di trasmissione del suo giradischi, e cioè se è a cinghia o a puleggia. Comunque, per prima cosa, si guardi bene dall'oliare il meccanismo di trasmissione.

L'unico consiglio che le posso dare è il seguente: tolga la ranella a « C » dal perno centrale, e sfili il piatto tirandolo verso l'alto. Con un panno ben pulito, e imbevuto di benzina rettificata, pulisca bene il perno che in tal modo ha scoperto, e in particolare la sfera di acciaio sulla quale viene esercitata la pressione di appoggio.

Controlli anche che tutte le parti in gomma siano ben pulite e opache, e — se necessario — le pulisca con lo stesso

panno imbevuto.

Ciò fatto, applichi una minima quantità di grasso sui perni dei ruotismi e sull'alberello centrale, lubrificando in tal modo anche la sfera. Tenga presente che la quantità di grasso deve essere minima allo scopo di evitare che anche una traccia infinitesimale vada col tempo a depositarsi sugli accoppiamenti meccanici di trazione

canici di trazione.

Data l'inattività di un anno, può darsi che la lubrificazione iniziale si sia asciugata durante l'estate, per cui — se questo è il caso — l'intervento suggerito dovrebbe porre fine all'inconveniente.

Controlli anche che non si sia verificato l'appiattimento del bordo di una puleggia, dovuto alla lunga permanenza in una posizione fissa.

Se tali controlli non dànno un esito positivo, non rimane che rivolgersi ad un tecnico specializzato.

Cordialità.

Caro Signor Direttore,

ho sentito parlare tempo fa di sfruttare la linea bipolare di alimentazione di una rete ferroviaria miniaturizzata anche per ottenere funzioni di controllo diverse da quelle dovute alla sola tensione che alimenta il motorino delle motrici: ad esempio, per invertire la marcia di una sola motrice (non di tutte), o per accendere le luci nei vagoni, ecc.

Mi potrebbe dire di cosa si

tratta, e di come è possibile l'applicazione?

La ringrazio sin d'ora per la risposta, e le confermo il mio entusiasmo per la sua rivista che continuerò a seguire e che leggo sin dal primo numero. Molte cordialità.

V. S. - ROMA

Caro Lettore,

la linea bipolare a corrente continua e a bassa tensione che alimenta i motorini delle motrici di una rete ferroviaria miniatura può infatti essere impiegata per ottenere altre numerose funzioni di controllo.

Basta infatti inserire tra i due poli della sorgente di corrente continua e la rotaia due impedenze per alta frequenza di valore adatto, dopo di che — con un normale accoppiamento capacitivo — la stessa linea può essere impiegata per inviare ai treni in moto anche un segnale ad alta frequenza, modulato o meno.

Se il trenino viene munito di un apposito ricevitore, alimentato in parallelo alla stessa linea a corrente continua, che sia in grado di reagire ai segnali in tal modo inoltrati e di trasformarli in azioni meccaniche elettriche o elettro-meccaniche mediante appositi trasduttori (relè) è possibile ottenere numerose funzioni di controllo, come nei sistemi di radio-comando.

Ad esempio, usando una portante modulata con due o tre frequenze diverse, si possono ottenere altrettante funzioni di comando, a patto che sulla vettura comandata esista un adeguato sistema di decodificazio-

Può darsi che, a questo riguardo, ci sia possibile pubblicare un articolo esauriente in un prossimo futuro. Vedrò quindi di accontentarla.

Per ora, cordiali saluti.

Egregio Direttore,

ho l'assoluta necessità di modificare un relè che non posso sostituire, in quanto non ne trovo un altro di uguale strutra da fissare sul circuito stampato di cui fa parte.

stampato di cui la parte. Si tratta di un relè molto sensibile a quattro contatti di scambio, la cui bobina di eccitazione è adatta per una tensione continua di 12 V, mentre nel mio caso dovrebbe poter funzionare con 6 V.

Mi chiedo se è possibile rifare l'avvolgimento, se posso farlo io, e in quale modo posso calcolare la sezione del conduttore e il numero delle spire.

Così come è adesso il relè può facilmente essere smontato dal supporto; inoltre, ho visto che è abbastanza facile staccare l' avvolgimento di eccitazione. Infine, le assicuro che ho la pazienza e l'abilità per eseguire il lavoro. Vorrei solo farlo a colpo sicuro, senza cioè correre il rischio di doverlo rifare per un calcolo errato.

Grazie in anticipo per i suoi consigli e cordiali saluti.

L. V. - PIEDIMULERA (NO)

Caro Lettore,

credo che la cosa sia possibile, anche se il procedimento è abbastanza empirico.

Per prima cosa, applichi alla bobina di eccitazione una tensione continua di 12 V, e misuri con cura l'intensità della corrente di eccitazione con uno strumento abbastanza preciso. E' chiaro che, per ottenere la stessa intensità del campo magnetico con una tensione pari alla metà di quella originale, è necessario raddoppiare la corrente.

Prenda nota del grado di riempimento del rocchetto della bobina di eccitazione, così come è in origine. Ciò fatto, con un palmer di precisione, misuri il diametro del filo dell'avvolgimento da 12 V. Dividendo per 2 il suddetto dia-

Dividendo per 2 il suddetto diametro lei otterrà il raggio della sezione del conduttore, dal quale potrà ricavare la superficie mediante la formula che segue:

 $S=3.14 \times R^2$ 

nella quale S è la sezione in mm², ed R il raggio in mm. Ciò fatto, moltiplichi la sezione per 2, ottenendo così il valore 2S, dal quale potrà ricavare il nuovo diametro del conduttore adatto ad una corrente doppia, come segue

 $R = \sqrt{2S/3,14}$ 

Il doppio di R le darà dunque il nuovo diametro del conduttore adatto per riavvolgere il relè per la tensione di eccitazione di 6 V.

Una volta procurato il conduttore smaltato adatto, basterà rifare l'avvolgimento riempiendo il rocchetto fino al punto in cui era riempito con l'avvolgimen-

to precedente.

A lavoro ultimato, sarà utile controllare che, con una tensione di eccitazione di 6 V, la corrente di eccitazione sia pari al doppio di quella misurata a 12 V. In caso contrario, sarà bene togliere alcune spire se la corrente non arriva al doppio, e aggiungerne se è maggiore del doppio. Il tutto beninteso — con una tolleranza di almeno ±10%.

Cordiali saluti.

# il corsivo del direttore

Cari Lettori.

com'era ormai nella consuetudine, nell'ultimo fascicolo dell'anno di Onda Quadra, solevo dedicarVi alcune righe per porgere a voi e ai vostri cari i miei più fervidi auguri per un Buon Natale e per un prosperoso e migliore Anno

Nel numero 12 di Onda Quadra 1979, ciò non è avvenuto e non per cattiva volontà o perché non volessi dedicarmi a voi, visto e considerato che costituite la parte più importante e cara della mia attività professionale, ma in quanto consideravo la cosa, da un certo punto di vista, banale e priva di raziocinio.

Mi spiegherò meglio!

Il periodo che il nostro Paese sta attraversando non è tra i migliori, anzi, direi che, per un uomo della mia età, è tra i peggiori. La crisi energetica mi ricorda il periodo bellico e dell'autarchia; la delinquenza, a cui ogni cittadino è esposto senza alcuna tutela, ha il sapore di guerra civile; l'onesto cittadino lavoratore ha sopra di sé la spada di Damocle delle tasse ed è alla mercé del disonesto, al quale non importandogli la non osservanza delle leggi lo obbliga a sopportare soprusi ed umiliazioni, approfittando che il galantuomo vuole conservare integra la sua onestà, la sua dignità e la sua morale. In questa situazione di sbandamento i disorientati sono sempre i medesimi, cioè la gente benpensante, mentre una certa categoria si arricchisce in modo smodato tanto da ricordarmi i tempi della « borsa nera ».

Tralascio volutamente ciò che concerne la pura politica, perché mi sono autoimposto di non farne attraverso le pagine dalla mia rivista, reputando la cosa fuori luogo, ma state pur certi che avrei da dire molto e anche in modo pesante. Non mi reputo e non mi sento un pessimista, ma penso di avere le idee molto

chiare.

Ora vi sarà chiaro capire, visto il clima in cui viviamo e il mio stato d'animo, perché non mi sono rivolto a voi per porgervi i miei auguri e come si suol dire:

tante cose belle...

Non vi nascondo che su ciò ho riflettuto molto, ho iniziato più volte il « corsivo » e ripetutamente l'ho strappato perché mi rendevo conto di comportarmi come colui che, recandosi al capezzale dell'amico, al quale sono rimaste poche ore di vita, gli batte la mano sulla spalla e gli dice: « Fatti coraggio caro, vedrai che guarirai presto e quando ti rimetterai in piedi, ritorneremo a fare lunghe camminate e andremo a bere un bianco frizzante al bar della stazione».

Si potrebbe dire a questo punto che io stia attraversando un periodo di crisi spirituale. Non è affatto vero! La mia è puramente una riflessione che può fare l'uomo della strada; infatti, per strada, quando mi sono spogliato della veste di direttore di rivista e sono entrato nei panni di un comune cittadino, ho avuto

la percezione di quanto vi sto esternando. Perché... I fatti!

Eravamo nella prima decade di dicembre ed in una via tra le più affollate e centrali di Milano, ho assistito a scene a dir poco raccapriccianti. La gente si muoveva convulsamente e frenetica, in una corsa pazza e sfrenata per acquistare nei negozi gli articoli più costosi senza rendersi conto che i prezzi erano « gonfiati » e la merce valeva meno della metà. Ho assistito a scene d'isterismo da parte di quelli che dovrebbero considerarsi comuni mortali, perché un oggetto era stato esaurito e non lo si poteva più avere.

Questo naturalmente è il clima in cui gli sfiduciati si sono gettati irreparabilmente facendo il gioco di coloro che lo hanno creato. Non dimenticate che nell'acqua torbida la pesca è molto più abbondante.

Comunque, fatte tutte queste considerazioni, cari lettori, al posto degli auguri ad anno iniziato, vi rivolgo un'esortazione: cercate di rimanere sereni, non lasciatevi prendere dal timor panico, siate responsabili, difendete tenacemente i valori umani e l'istituzione della famiglia, perché solo facendo così si possono vincere le battaglie.

Qui mi appello all'imprevedibile carattere degli Italiani che sempre hanno dimostrato di saper uscire da ogni ambigua situazone con esemplare dignità, ricordando a tutti un detto dei nostri padri « Tiene più a galla la fede che il

legno della barca».

Tutti dobbiamo adoperarci perché il 1980 sia migliore!

Vostro.




# YAESU

# **CENTRI** VENDITA

ELETTRONICA PROFESSIONALE Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28312 BOLOGNA RADIO COMMUNICATION Via Sigonio, 2 - Tel. 345697 BORGOMANERO (Novara) G. BINA - Via Arona, 11 - Tel. 92233 BRESCIA - P.za della Repubblica 24/25 - Tel. 57591 CORTEM - P.za della Repubblica 24/25 - Tel. 57591
CARBONATE (Como)
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 831381
CASTELLANZA (Varese)
CQ BREAK ELECTRONIC
Viale Italia, 1 - Tel. 542060
CATANIA
PAONE - Via Papale, 61 - Tel. 448510
CITTA' S. ANGELO (Pescara)
CIERI - P.za Cavour, 1 - Tel. 96548
EMPOLI
ELETTRONICA NINCIONI MARIO ELETTRONICA NENCIONI MARIO Via Antiche Mura, 12 - Tel. 81677/81552 FERRARA FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32878 FRANCO MORETTI - Via Barbantini, FIRENZE CASA DEL RADIOAMATORE Via Austria, 40/44 - Tel. 686504 GENOVA HOBDY RADIO CENTER Via Napoli, 117 - Tel. 210995 GENOVA TECNOFON - Via Casaregis, 35/R - Tel. 368421
MILANO MARCUCCI - Via F.IIi Bronzetti, 37 - Tel. 7386051 MILANO LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 589075 MIRANO (Venezia) SAVING ELETTRONICA Via Gramsci, 40 - Tel. 432876 MODUGNO (Bari) ARTEL - Via Palese, 37 - Tel. 629140 NAPOLI NAPOLI
BERNASCONI
Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 335281
NOVILIGURE (Alessandria)
REPETTO GIULIO
Via delle Rimembranze, 125 - Tel. 78255
ORIAGO (Venezia)
ELETTRONICA LORENZON
Via Venezia, 115 - Tel. 429429
PALERMO
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 580988 Via S. Corleo, 6 - Tel. 580988 PIACENZA E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24346 REGGIO CALABRIA PARISI GIOVANNI Via S. Paoló, 4/A - Tel. 942148 ROMA ROMA ALTA FEDELTA' C.so d'Italia, 34/C - Tel. 857942 MAS-CAR di A. MASTRORILLI Via Reggio Emilia, 30 - Tel. 8445641 ROMA RADIO PRODOTTI RADIO PRODUTTI Via Nazionale, 240 - Tel. 481281 ROMA TODARO KOWALSKI Via Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5895920 S. BONIFACIO (Verona) ELETTRONICA 2001 C.so Venezia, 85 - Tel. 610213 TORINO CUZZONI - C.so Francia, 91 - Tel. 445168 TORINO TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 531832 TRENTO— EL DOM - Via Suffragio, 10 - Tel. 25370 TRIESTE RADIOTUTTO Galleria Fenice, 8/10 - Tel. 732897 VARESE WARESE MIGLIERINA - Via Donizetti, 2 - Tel. 282554 VELLETRI (Roma) MASTROGIROLAMO

V.le Oberdan, 118 - Tel. 9635561

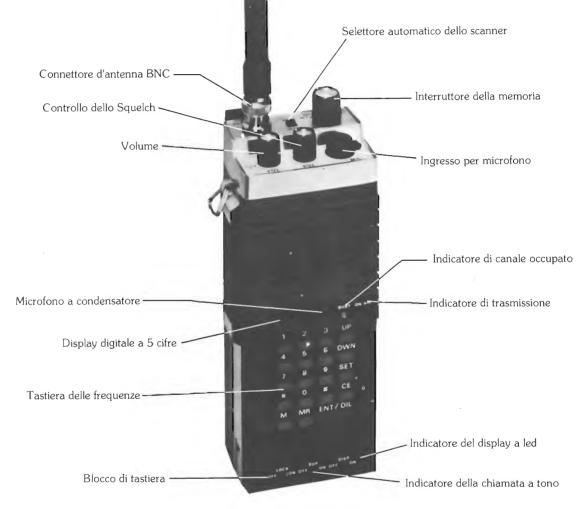Ricetrasmettitore portatile 144-148 MHz Sintetizzato e computerizzato!



# Il nuovo YAESU FT 207 R ha tutto quello che hai sempre desiderato in un ricetrasmettitore portatile!

- 144 148 MHz
- Ad intervalli di 12,5 KHzUscita 3 Watt
- 4 memorie programmabili
- Antenna flessibile in gomma
- Canali di priorità
- Tastiera per stabilire le frequenze d'ingresso
- Scanner d'esplorazione della banda
- Ingresso di tastiera a due toni
- Blocco della tastiera per evitare casuali cambi di frequenza
- Controllo automatico per il display luminoso
- Accessori opzionali:
- Squelch, microfono, altoparlante, tone, batterie al nickel cadmio e alimentatore per ricaricare le pile



**Exclusive Agent** 

MARCUCCI S.p.A. - Via Cadore 24 - Milano - Tel. 576414





n. 1 Gennaio 1980

In copertina: controllo a distanza di una sonda



Rivista mensile di: Attualità, Informazione e Sperimentazione elettronica

Direttore Responsabile: Antonio MARIZZOLI

Vice-Direttore:

Paolo MARIZZOLI Direttore Editoriale: Mina POZZONI

Redattore Capo: Aldo LOZZA

Vice-Redattore Capo: Iginio COMMISSO

Redattori: Angelo BOLIS Luca BULIO

Collaboratori di Redazione: Gaetano MARANO Fabrizio PELLEGRINO

Fabrizio PELLEGRINO Paolo TASSIN Roberto VISCONTI

Responsabile Artistico: Giancarlo MANGINI

Impaginazione: Claudio CARLEO Giorgio BRAMBILLA

Fotografie:
Roberto BERTOLINI
Tomaso MERISIO

Consulenti di Redazione: Giuseppe HURLE Emanuelita OLDRINI

Segretaria di Redazione: Anna BALOSSI

Editore:

Editrice MEMA srl

Stampa:

Arcografica snc

Distributore nazionale:

ME.PE. SpA

Distributore estero:

A.I.E. SpA

ONDA QUADRA©

# sommario

Lettere al Direttore	4
Il corsivo del Direttore	6
Accordatore elettronico per strumenti a corda	10
Luci psichedeliche nuova versione	14
Sintonizzatore FM	20
Mini Sintetizzatore FM ultima parte	24
Notizie CB: SER: aspetti legislativi Conferenza mondiale delle telecomunicazioni Seminario SER Consiglio nazionale FIR CB Notizie dai circoli	30
Dalla stampa estera: Dispositivo di protezione per flash in ambiente umido Frequenzimetro analogico per frequenze audio Nuovi circuiti a semiconduttori	34
Ez Phone Telefono senza fili	42
Calcolo semza ini Calcolo semplificato e tecnica realizzativa di bobine per circuiti accordati	46
Libri in Redazione	54
ONDA QUADRA notizie	56
Servizio Assistenza Lettori	- 6

Direzione, Redazione, Pubblicità: Via Ciro Menotti, 28 - 20129 MILANO - Telefono 20.46.260 ☐ Amministrazione: Via Mazzini, 18 - 24034 Cisano Bergamasco ☐ Concessionario esclusivo per la diffusione in Italia: MESSEGGERIE PERIODICI SpA - Via Giulio Carcano, 32 - 20141 Milano - Telefono 84.38.141/2/3/4 ☐ Concessionario esclusivo per la diffusione all'Estero: A.I.E. SpA - Corso Italia, 13 - 20121 Milano ☐ Autorizzazione alla pubblicazione: n. 172 dell'8-5-1972 Tribunale di Milano ☐ Prezzo di un fascicolo Lire 1.500 - Per un numero arretrato Lire 3.000 ☐ Abbonamento annuo Lire 17.000 - Per i Paesi del MEC Lire 17.000 - Per l'Estero Lire 24.000 ☐ I versamenti vanno indirizzati a: Editrice MEMA srl - Via Mazzini, 18 - 24034 Cisano Bergamasco

mediante l'emissione di assegno circolare, assegno bancario, vaglia postale o utilizzando il c/c postale numero 18/29247 □ Gli abbonati che vogliono cambiare indirizzo, devono allegare alla comunicazione Lire 1.000, anche in francobolli, e indicare insieme al nuovo anche il vecchio indirizzo □ I manoscritti, foto e disegni inviati alla Redazione di ONDA QUADRA, anche se non utilizzati, non vengono restituiti □ La tessera «SERVIZIO STAMPA» rilasciata da ONDA QUADRA e la qualifica di corrispondente sono regolate dalle norme a suo tempo pubblicate □ □ □ TITTI I DIRITTI DI RIPRODUZIONE O TRADUZIONE DEGLI ARTICOLI PUBBLICATI SONO RISERVATI □ **Printed in Italy** □ Spedizione in abbonamento postale gruppo III/70.

# accordatore elettronico

Con l'aiuto di due circuiti integrati e di pochi componenti reperibili dovunque, è facile realizzare un generatore di frequenze acustiche che può essere predisposto in modo da produrre qualsiasi assortimento di note, con la semplice pressione di un pulsante, allo scopo di ottenere le frequenze acustiche « campione » necessarie per accordare nel modo più preciso qualsiasi tipo di strumento a corda, vale a dire una chitarra, un violino, un violoncello e così via.


Chi suona uno strumento a corda deve

inevitabilmente affrontare il problema dell' accordatura ogni qualvolta decide di usare lo strumento.

Figura 1 - Schema elettrico del generatore di sei note « campione », per l'accordatura di una chitarra: il numero delle note prodotte può essere variato a piacere a seconda delle esigenze, e ciascuna di esse può variare di frequenza a seconda del tipo di strumento che si desidera accordare.



di Angelo BOLIS

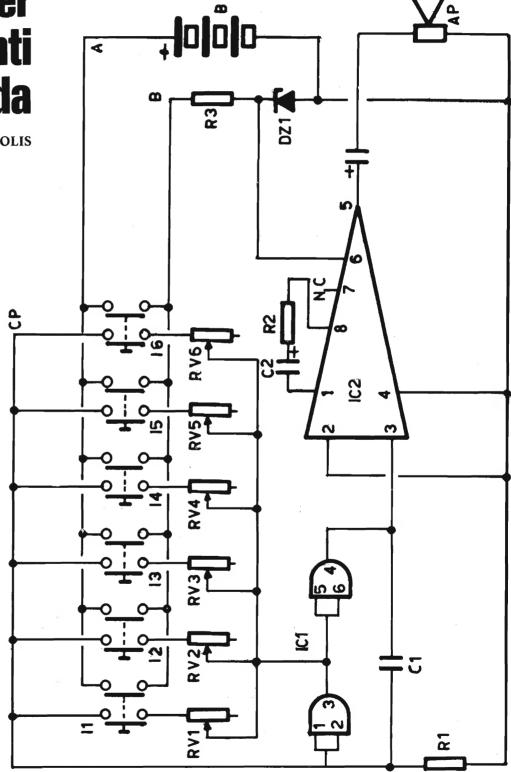

Purtroppo sappiamo tutti che, facendo vibrare le corde dello strumento per produrre i suoni, esse vengono sottoposte a sforzi meccanici che ne compromettono le caratteristiche di frequenza, per cui la necessità di riaccordare lo strumento si verifica fre-

musicisti di professione e anche i dilettanti sufficientemente esperti sono certamente in possesso dell'esperienza necessaria per accordare lo strumento nel modo più rigoroso, soprattutto quando dispongono di una sorgente « campione » che può essere costituita da qualsiasi altro strumento musicale ad accordatura costante.

Tuttavia, in mancanza di una nota « campione », se si effettua l'accordatura usufruendo di una nota di riferimento per ciascuna corda, il lavoro risulta notevolmente semplificato, con grande vantaggio di chi deve usare lo strumento.

Per questo motivo è stato progettato il semplice generatore che ci accingiamo a descrivere: per la sua realizzazione sono necessari innanzitutto due circuiti integrati, e precisamente uno del tipo CD4011, che svolge la funzione di generatore di segnali, e un altro di tipo LM386, che agisce invece da amplificatore di bassa frequenza.

### LO SCHEMA ELETTRICO

Lo schema elettrico del dispositivo è mostrato in figura 1: si noterà innanzitutto che IC1 è costituito in realtà da due sezioni, collegate tra loro in modo tale da costituire un oscillatore a frequenze fisse; per brevità, sono stati riportati soltanto i terminali contrassegnati dai numeri compresi tra 1 e 6, in quanto per gli altri terminali la destinazione verrà precisata in modo sufficientemente chiaro direttamente nella descrizione del circuito stampato.


Per la determinazione della frequenza di oscillazione sono importanti i valori della capacità C1, che unisce tra loro i terminali 1-2 e 4 di IC1, e il valore di una resistenza variabile che nel nostro caso è stata prevista in sei diversi esemplari, ciascuno dei quali può essere inserito mediante la semplice pressione su un pulsante.

Le resistenze variabili comprese tra RV 1 e RV6, infatti, vengono tarate alla fine del lavoro di montaggio per ottenere le sei note che contraddistinguono le corde della chitarra, e precisamente le note MI, LA, RE, SOL, SI e MI (cantino)

La resistenza R1 serve anch'essa per determinare la costante di tempo del circuito di ingresso dell'oscillatore, ma funge an-

che da elemento di polarizzazione. Un particolare della massima importanza consiste nel fatto che le sei resistenze variabili comprese tra RV1 ed RV6 vengono inserite nel circuito alternativamente, e una sola alla volta, soltanto quando viene premuto il relativo pulsante. Sono perciò previsti complessivamente sei interruttori a pulsante compresi tra I1 e I6, ciascuno dei quali può essere del tipo normalmente aperto con ritorno automatico, oppure a doppio deviatore con posizioni fisse. La scelta dipende dalle preferenze di chi costruisce il suddetto generatore. Ciascuna sezione di commutazione com-

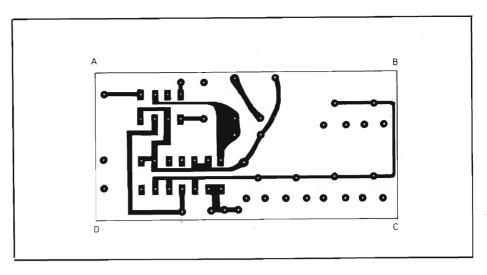presa tra I1 e I6 comporta quindi una doppia commutazione, con entrambe le sezioni normalmente aperte. Di conseguenza, premendo ad esempio il pulsante I1, verrà inserita la resistenza variabile RV1 tra il punto in comune tra i terminali 3-5-



6 di IC1, e la linea comune di tutti i pulsanti, contrassegnata nello schema dalle lettere CP. Contemporaneamente, la pressione esercitata su quel pulsante chiuderà anche il circuito compreso tra i punti A e B, che unisce cioè il polo positivo della batteria B con il terminale superiore della resistenza R3, applicando così la tensione di alimentazione all'intero generatore.

Con questo accorgimento si è evitato l'impiego di un interruttore generale, in quanto l'intero generatore di note « campione » viene messo in funzione direttamente ogni qualvolta viene premuto uno qualsiasi dei

sei pulsanti previsti.

Dal terminale numero 4 di IC1 viene prelevato il segnale alla frequenza voluta, per essere applicato direttamente al terminale numero 3 di ingresso del secondo circuito integrato IC2: il compito di questa seconda unità integrata consiste semplicemente nell'amplificare i segnali prodotti e nel conferire loro un'ampiezza sufficiente per eccitare adeguatamente l'altoparlante AP, che deve produrre suoni di ampiezza adatta a consentire l'accordatura dello strumento da parte dell'utente.


Si noterà che tra i terminali 1 e 8 di IC2 sono presenti i componenti in serie C2 ed

Figura 2 - Riproduzione del lato dei collegamenti in rame della piastrina a circuito stampato: le lettere di riferimento presenti negli angoli devono essere tenute in considerazione agli effetti dell'orientamento per la figura successiva.

R2, il cui compito consiste semplicemente nel conferire la massima purezza ai suoni prodotti, allo scopo di sopprimere le eventuali fonti di distorsione.

Il terminale numero 7 di IC2 non viene collegato, mentre il terminale numero 6 riceve la tensione di alimentazione, stabi-

Figura 3 - Il disegno riproduce in nero il contorno della piastrina a circuito stampato, nonché i diversi punti di riferimento per l'ancoraggio dei componenti e per l'esecuzione dei collegamenti con i componenti esterni alla piastrina. Si osservino le quattro lettere di riferimento riportate negli angoli, e si tenga conto con la massima scrupolosità dell'orientamento dei circuiti integrati, nonché dei condensatori e-letrolitici C2 e C3, e del diodo zener DZ1.

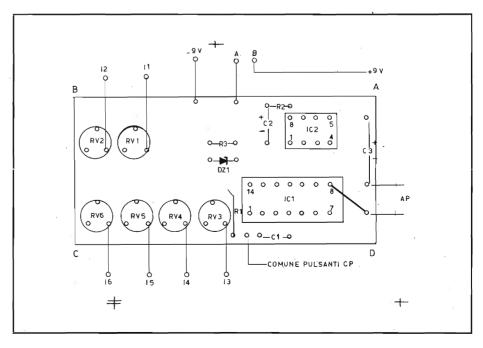

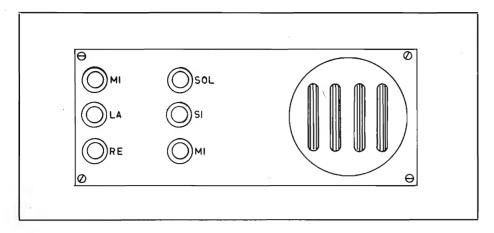


Figura 4 - Questo disegno fornisce un'idea di come può essere disposto il pannello frontale del dispositivo, per facilitarne l'impiego: volendo, i sei interruttori possono essere di tipo a leva, nel qual caso ciascuna nota viene prodotta permanentemente finché il relativo doppio interruttore viene lasciato chiuso, senza imporre all'utente di premere il pulsante con un dito.

lizzata attraverso il diodo zener DZ1 al valore di 5.6 V.

Il compito di questo diodo è particolarmente importante: infatti, dal momento che la batteria B fornisce una tensione continua di alimentazione di 9 V, è presumibile che tale tensione non possa mantenersi costante per tutta la durata della batteria, ma che subisca delle variazioni dovute sia al consumo, sia al naturale invecchiamento.

Per questo metivo, si è prodotta una caduta di tensione attraverso R3, che riduce la tensione fornita dalla batteria ad un valore inferiore, che viene mantenuto stabile dal diodo zener DZ1, anche col progressivo invecchiamento della batteria. Di conseguenza, la tensione costante di alimentazione permette di ottenere la necessaria stabilità di frequenza delle note prodotte, caratteristica indispensabile affinché il dispositivo possa essere usato per accordare degli strumenti musicali.

Infine, dal terminale numero 5 di IC2 viene prelevato il segnale di uscita tramite la capacità elettrolitica C3, per essere applicato direttamente ai capi dell'altoparlante miniaturizzato, la cui impedenza è prevista per il valore di 8  $\Omega$ .

# COSTRUZIONE DEL DISPOSITIVO

Per prima cosa sarà necessario provvedere alla realizzazione di una piastrina a circuito stampato, la cui struttura dal lato dei collegamenti in rame è mostrata in figura 2: le dimensioni della suddetta piastrina di supporto sono minime, e potranno essere in linea di massima di 30 x 80 mm, sebbene sia preferibile stabilirle una volta che siano stati procurati tutti i componenti necessari.

Volendo, naturalmente, è sempre possibile montare il circuito con un sistema di collegamento convenzionale, usufruendo cioè di una piastrina di supporto isolante sulla quale vengono montati i componenti, ed eseguendo poi i collegamenti con l'aiuto di tratti di conduttore isolato o nudo, della lunghezza opportuna. La scelta dipende del coesclusivamente dalle preferenze struttore, sebbene l'impiego del circuito stampato renda naturalmente lo strumento di più facile montaggio e gli conferisca un aspetto maggiormente professionale.

Si noterà che i quattro angoli della basetta a circuito stampato sono stati contrassegnati con le lettere A, B, C e D: queste lettere permettono di identificare con esattezza l' orientamento del circuito stampato e la posizione dei punti di ancoraggio, rispetto al disegno di figura 3, che mostra la piastrina dal lato opposto.

Si osservi che questo disegno riproduce in nero il contorno della piastrina e i diversi punti di ancoraggio, nonché l'unico collegamento che deve essere effettuato tra due di questi punti dal lato isolato. Sopra di questo sono state riportate le sigle che identificano i diversi componenti secondo il medesimo codice adottato nello schema elettrico di figura 1, e in particolare viene precisato l'orientamento esatto dei terminali di IC1 e di IC2: nei confronti di questi

circuiti integrati, infatti, sono stati riportati i contrassegni numerici più importanti, corrispondenti cioè ai quattro angoli (1-7-8-14

rispondenti cioe ai quattro angon (1-7-0-17 per IC1, e 1-4-5-8 per IC2). Inoltre, il disegno precisa la polarità dei condensatori C2 e C3, nonché quella del diodo zener DZ1, che deve essere rigoro-

samente rispettata.

Una volta allestita la piastrina a circuito stampato, il montaggio dei componenti deve procedere nell'ordine consueto; si provvederà innanzitutto ad installare le resistenze R1, R2 ed R3, nonché le resistenze variabili comprese tra RV1 ed RV6: nei confronti di queste ultime si noterà che ciascuna di esse comporta tre punti di ancoraggio, di cui due soli vengono utilizzati, in quanto ciascuna resistenza viene usata semplicemente come reostato.

Tutti i cursori sono uniti tra loro, e fanno capo al punto in comune tra i terminali 3, 5 e 6 di IC1. Gli altri terminali utilizzati sono invece tutti indipendenti, in quanto ciascuno di essi deve far capo mediante un conduttore flessibile al relativo contatto del pulsante (I1 per RV1, I2 per RV2, e

così via).

Nel disegno di figura 3, una parte indica anche i collegamenti esterni alla piastrina: infatti, A e B identificano la doppia linea che fa capo alle coppie di contatti di ciascun pulsante che inserisce la tensione di alimentazione prodotta dalla batteria B, mentre il terminale —9 V deve far capo ovviamente al polo negativo della suddetta batteria.

La coppia di terminali contrassegnata AP fa capo alla bobina mobile dell'altoparlante, mentre è indicato chiaramente il punto di ancoraggio della linea comune dei pulsanti che inseriscono le resistenze variabili, contrassegnata CP nello schema elettrico di figura 1.

Dopo aver montato quindi tutte le resistenze fisse e variabili, si potrà procedere con l'installazione delle capacità C1, C2 e

# **ELENCO COMPONENTI**

Per costruire questo semplice generatore sono necessari i seguenti componenti:

R<sub>1</sub> = 10  $M\Omega$ R2 6,8 k $\Omega$ R3  $= 10 \Omega$ 

RV1/2/3 = Potenziometri miniaturizzati per circuito stampato da 470 k $\Omega$ RV4/5/6 = Potenziometri miniaturizzati per circuito stampato da 100 k $\Omega$ 

= Condensatore in poliestere da 1 µF **C**1 C2 Condensatore elettrolitico da 10 µF, 16 V **C**3 Condensatore elettrolitico da 47 µF, 16 V

IC<sub>1</sub> = Circuito integrato del tipo CD4011 IC2 = Circuito integrato del tipo LM386 ZD1 = Diodo zener da 5,6 V, 400 mW

AP = Altoparlante miniaturizzato da 8  $\Omega$  (diametro consigliabile 75 mm)

B = Batteria da 9 V

Inoltre, per completare l'elenco del mate- miniaturazzato e la batteria di alimentariale sono necessari sei doppi interruttori che possono essere a leva, oppure a pulaperte.

L'intera apparecchiatura può essere poi instica avente misure sufficienti per conte-

zione.

Per concludere, aggiungeremo che lo schesante, purché ciascuno di essi presenti en- ma elettrico può essere modificato a setrambe le coppie di contatti normalmente conda delle esigenze, con l'eventuale aggiunta o soppressione di resistenze variabili, allo scopo di adattare il dispositivo stallata all'interno di una scatoletta di pla- per l'accordatura dei diversi tipi di strumenti, aventi eventualmente un numero nere il circuito stampato, l'altoparlante di corde maggiore o minore di sei.

C3 (facendo attenzione alla polarità di queste ultime due), per procedere quindi con la saldatura dei terminali di DZ1 e infine con l'applicazione dei circuiti integrati IC1

Nei confronti di questi ultimi sono possi-bili due soluzoni: la prima, e la più razionale, consiste nell'applicare uno zoccolo adatto, che consenta eventualmente di togliere i circuiti integrati dalla piastrina di supporto, senza dover procedere alla dis-saldatura dei terminali, con notevole semplificazione e nell'eventualità che si rendano necessari dei controlli. La seconda consiste invece nel saldare direttamente i terminali dei circuiti integrati ai relativi punti di ancoraggio; in questo caso però diventa piuttosto problematico il controllo nell'eventualità che uno dei circuiti integrati debba essere staccato.

La semplicità del circuito è tale da non imporre alcun tipo di controllo una volta effettuato il montaggio, se si esclude la verifica della posizione e dell'orientamento dei diversi componenti rispetto allo sche-ma elettrico di figura 1 e al disegno di figura 3, come si procede normalmente nei confronti di qualsiasi tipo di montaggio

sperimentale.

Terminata dunque la costruzione della piastrina di supporto, l'intera apparecchiatura potrà essere inserita in una scatoletta di plastica, il cui pannello frontale potrà avere l'aspetto rappresentato nel semplice disegno di figura 4: si noterà che il pannello frontale è di struttura rettangolare, e che reca da un lato le aperture attraverso le quali i suoni prodotti dall'altoparlante si possono diffondere nell'aria antistante. A sinistra dell'altoparlante sono presenti i sei pulsanti o interruttori (a seconda delle preferenze del costruttore), ciascuno dei quali è contrassegnato con la sigla della nota corrispondente.

### MESSA A PUNTO ED USO DEL DISPOSITIVO

Una volta ultimata la costruzione, il collaudo può avvenire in modo molto semplice: basterà infatti premere uno qualsiasi dei sei pulsanti e verificare che l'altoparlante produca immediatamente un suono, la cui frequenza corrisponda alla posizione del cursore della resistenza variabile inserita attraverso il pulsante premuto.

La messa a punto del generatore avviene quindi nei confronti di uno strumento « campione »: basta infatti disporre di una fisarmonica o di un pianoforte o di qualsiasi altro strumento che sia notoriamente bene accordato, premere il pulsante contrassegnato « MI » (per la nota più bassa) e regolare la resistenza RV1 fino ad ottenere da parte dell'altoparlante la produzione della nota corrispondente.

Si procederà in modo analogo per le altre cinque note (LA, RE, SOL, SI, MI-Cantino), dopo di che il generatore sarà pron-

to per l'uso.

La batteria da 9 V, del tipo normalmente indicato per l'alimentazione dei piccoli ricevitori trascabili, presenta un'autonomia lunghissima, soprattutto a causa della brevità degli istanti in cui il generatore viene fatto funzionare. Comunque, si consiglia di sostituire la suddetta batteria almeno una volta all'anno, per avere la certezza che la strumento sia in perfetto condizioni. che lo strumento sia in perfette condizioni di funzionamento ogni qualvolta si desidera farne uso.


# Questa è la CARTA DI SCONTO

CARTA DI SCONTO 1980 ONDA QUADRA

ABBONATO:

Questa carta dà diritto ad uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati presso tutti i punti di vendita, in Italia, raccomandati da ONDA QUADRA (compreso il Servizio Assistenza Lettori) e pubblicati nel fascicolo 2-febbralo 1980.
La sua validità scade il 31 gennaio 1981; tuttavia OQ si riserva la facoltà di recedere da questo impegno qualora lo ritenesse opportuno. La presente carta è nominale perciò: NON CEDIBILE.

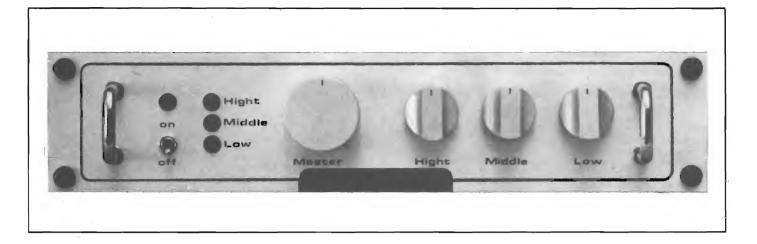che verrà inviata a tutti gli abbonati; essa dà diritto ad uno sconto del 5% presso tutti i punti di vendita in Italia RACCOMANDATI da ONDA QUADRA (compreso il Servizio Assistenza Lettori) il cui elenco verrà pubblicato nel n. 2 febbraio 1980.




Nella foto presentiamo la realizzazione delle luci psichedeliche descritta in queste pagine. Visto il successo riscontrato con la pubblicazione nella nostra rivista della catena riguardante la bassa frequenza, in particolar modo del settore riservato alle luci psichedeliche, abbiamo pensato di rielaborare quest'ultimo progetto per renderlo più efficiente e funzionale, in quanto quello in precedenza pubblicato presentava alcune lacune sulla separazione delle frequenze. Inoltre a questo nuovo elaborato è stato aggiunto l'effetto psichedelico anche attraverso un microfono al fine di non inter-

venire sull'amplificatore e sulle casse acustiche.

COMPLESSO PROFESSIONALE PER LA GENERAZIONE DI EFFETTI LUMINOSI CONTROLLATI DIRETTAMENTE DAL SEGNALE MUSICALE. POSSIBILITA' DI APPLICARE UN CARICO MASSIMO DI 300 W

# luci psichede liche


nuova versione

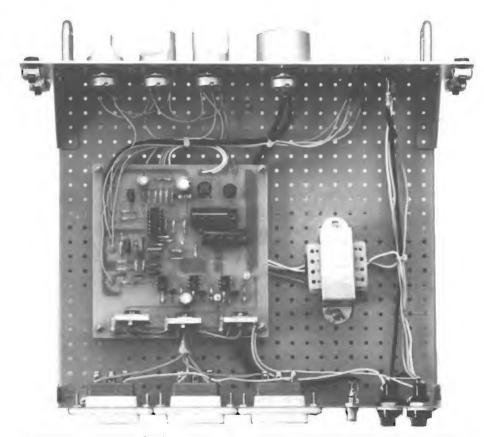

Nella foto diamo una visione del montaggio delle luci psichedeliche descritte in questo articolo.

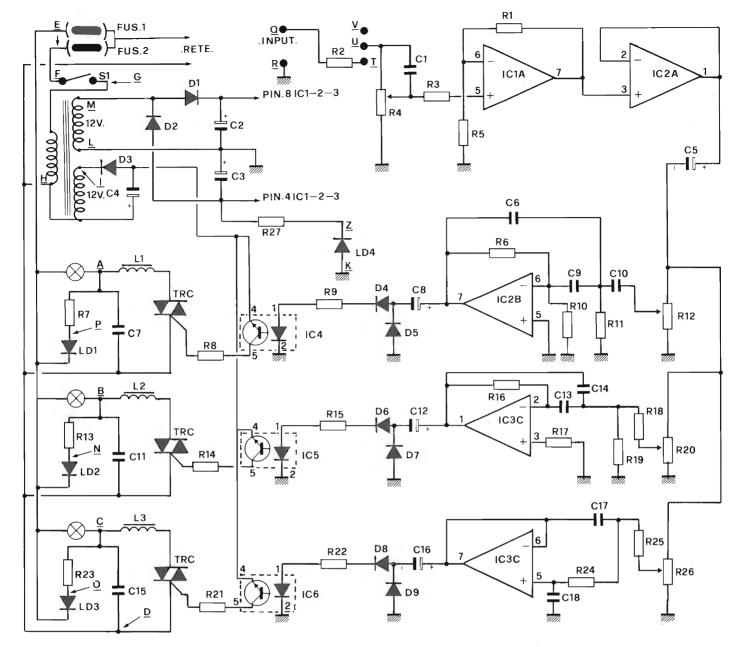Nella foto vediamo il lato posteriore della realizzazione delle luci psichedeliche.





SUDDIVISO IN TRE CANALI SENSIBILI ALLE FREQUENZE ALTE, MEDIE E BASSE DELLO SPETTRO ACUSTICO.

ACUSTICO.

IL GENERATORE UTILIZZA I PIU'
RECENTI PRODOTTI DELLA
COMPONENTISTICA ELETTRONICA;
I FILTRI SONO DI TIPO ATTIVO
E L'ISOLAMENTO DALLA RETE
E' OTTENUTO MEDIANTE USO
DI FOTOACCOPPIATORI.

Questo apparecchio è particolarmente indicato per discoteche e sale da ballo di piccole e medie dimensioni, ma può essere impiegato anche in ambienti domestici per i vostri salotti; un impianto che coinvolge completamente nel ritmo frenetico della musica.

Il segnale audio può essere prelevato direttamente ai capi dei morsetti delle casse acustiche dell'amplificatore di bassa frequenza, oppure prelevato da un normale microfono piezoelettrico (opzionale), del tipo usato per registratori portatili.

Grazie all'uso di modernissimi circuiti integrati che assolvono gran parte delle funzioni, la realizzazione di questo apparato è alla portata di tutti gli sperimentatori. Il generatore di luci psichedeliche qui descritto dispone di tre canali, ognuno sensibilizzato per una ben determinata gamma di frequenza; la regolazione di ogni canale è indipendente dagli altri livelli e inoltre possiede un master per la regolazione della sensibilità generale.

### **DESCRIZIONE DEL CIRCUITO**

Per realizzare questo schema di luci psichedeliche sono stati usati tre circuiti integrati del tipo MC1458 che contengono, nel loro interno, ciascuno due amplificatori operazionali.

Dei sei amplificatori operazionali disponibili tre sono stati utilizzati per separare fra loro i segnali di bassa frequenza in ingresso nelle tonalità acute, medie e basse; i rimanenti per amplificare il segnale dei vari ingressi.

Sulla presa input verrà applicato il segnale di bassa frequenza prelevato dalla presa di uscita di qualsiasi amplificatore avente

Figura 1 - Schema elettrico dell'impianto di luci psichedeliche presentato in questo articolo.

una potenza di uscita compresa fra 100 mW e 100 W.

Il potenziometro in ingresso R4 è indispensabile per dosare il segnale in modo da rendere il circuito utilizzabile sia con piccole che con elevate potenze.

Il minimo segnale applicabile risulta essere di 20 mV RMS.

Nel prelevare il segnale dalla fonte sonora bisogna osservare che la massa dell'ingresso delle luci psichedeliche sia collegata con la massa delle casse acustiche.

Il segnale prelevato all'ingresso viene dosato dal potenziometro R4 ed amplificato da IC1A circa 1000 volte.

Il segnale così amplificato viene bafferato da IC2A e applicato ai potenziometri R12, R20, R26 che fungono da controllo per la sensibilità di ogni canale. I tre amplificatori IC2B, IC3A, IC3B fun-

I tre amplificatori IC2B, IC3A, IC3B fungono da filtri attivi che, oltre a suddividere le varie frequenze, pilotano i diodi contenuti nei fotoaccoppiatori IC4, IC5, IC6.


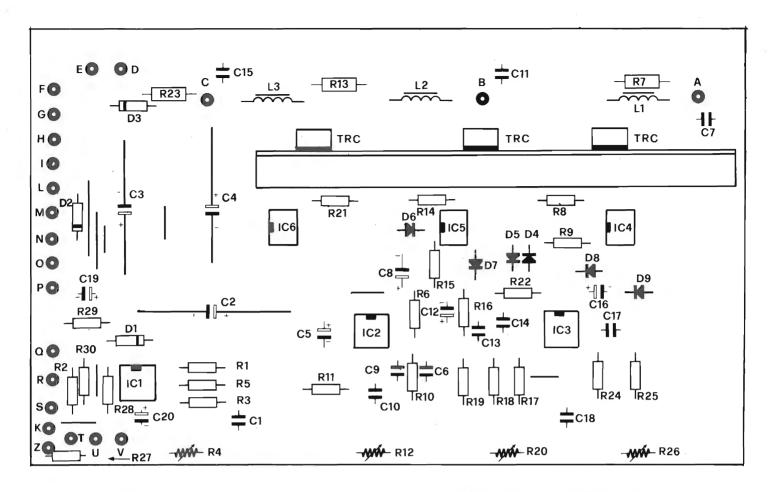


Figura 2 - Disposizione dei componenti sullo stampato.

Figura 3 - Disposizione dei componenti vista dal lato rame.

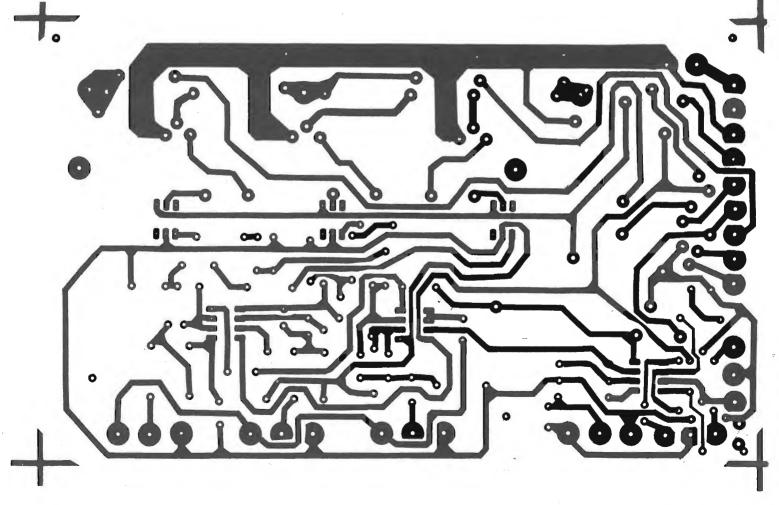


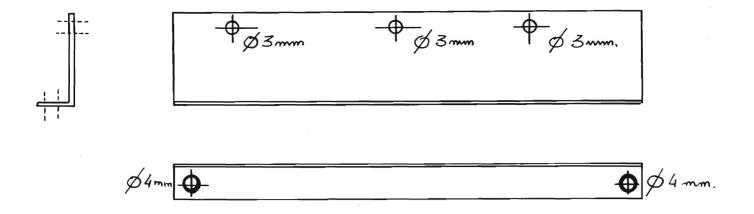


Figura 4 - Foratura dell'aletta di raffreddamento.

Figura 5 - Fissaggio dello stampato nel contenitore.

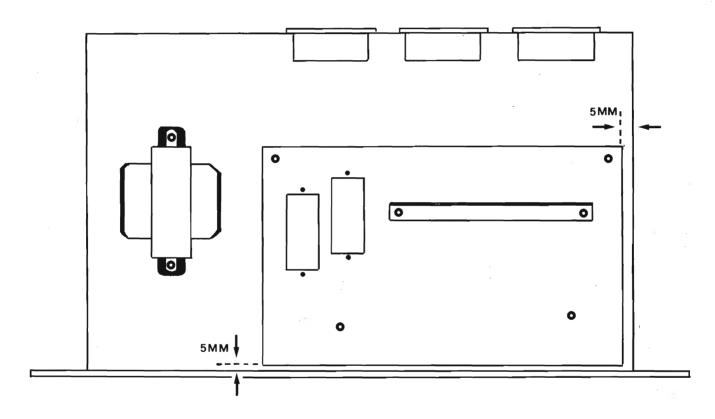

Ogni fotoaccoppiatore è composto da un diodo led e da un fototransistore di giunzione NPN.

L'intensità luminosa del led dipende dai segnali di bassa frequenza presenti all'uscita dei filtri attivi.

A seconda della luminosità del led la giunzione collettore-emettitore del fototransistore dipende dall'ampiezza del segnale

E' importante osservare che tra il led e il fototransistore non esiste alcun colle-gamento elettrico e quindi i circuiti che fanno capo a questi ultimi sono isolati fra loro.


Ogni fototransistore è collegato al gate del relativo triac, quindi ad ogni variazione della resistenza collettore-emettitore il triac viene innescato provocando l'accensione della lampada collegata in serie al triac.

# ELENCO COMPONENTI PER LA REALIZZAZIONE

- prese da pannello complete di viti per fissaggio presa BF da pannello porta fusibili da pannello

- fusibile da 1 A
- fusibile da 5 A
- passacavo
- cavo rete più spina dadi del 3
- bulloncini del 3
- ranelle per bulloncini del 3 11
- distanziatori per stampato
- ghiere per led da 5 mm
- deviatore per alimentazione manopole diametro 23 mm per perno grosso
- manopola diametro 28 mm per perno grosso
- potenziometri 22 k $\Omega$  log.
- potenziometro 47 k $\Omega$  log. led rossi 5 mm

(continua)

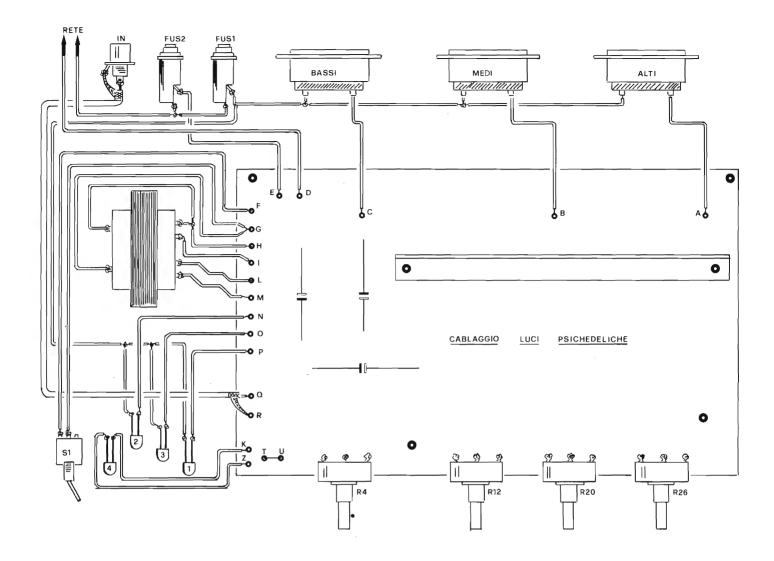

led verde 5 mm

led giallo 5 mm

32

torrette per circuito stampato

pin della molex per zoccoli integrati

Figura 6 - Cablaggio delle luci psichedeliche.

I tre led LD1-2-3 collegati in parallelo alle lampade consentono di regolare i livelli delle uscite quando le lampade non sono ancora collegate o quando queste sono installate in un'altra sala.

I triac usati sono del tipo TAG 240/400 che possono sopportare una corrente massima di 6,5 A, quindi possono pilotare lampade per una potenza massima di 1000 W per ogni canale.

### **MONTAGGIO**

Inserire i componenti come indicato nelle figure 2 e 3, prestando attenzione a non invertire i componenti polarizzati.

Come prima cosa andranno montati i cavallotti, le resistenze e i condensatori; per ultimi gli integrati che andranno montati su zoccolo.

Prima di saldare i triac, occorre fissarli con le apposite viti sull'aletta di raffreddamento (vedi figura 4), poi fissare l'aletta di raffreddamento sullo stampato e infine saldarli senza scaldarli molto.

Le bobine antidisturbo L1-2-3 vanno autocostruite: occorre avvolgere sui pezzetti di ferrite 20 spire di rame smaltato avente

```
pezzetto di alluminio ad L 25x10 lungo 12,5 cm forato trasformatore primario 220 V secondario 12+12 separati
     cm cavetto schermato
15
     mT filo per collegamenti
     cm guaina
     m filo rame smaltato diametro 0,8 mm
     pezzetti di ferrite diametro 10 mm lunghezza 25 mm
 3
     triac tipo TAG 240/400
     FCD820 fotoaccoppiatori
     MC1458 ampl. op.
1N4148 diodi usi vari
 6
     1N4003
Resistenze se non specificate sono da 1/4 W
          1
             M\Omega
          3,9 k\Omega
          6,8 kΩ
              \mathbf{k}\Omega
       330
              \mathbf{k}\Omega
        33
              k\Omega - 1/2 W
       100
       220
       390
        68
        12
               \mathbf{k}\Omega
       470
               Ω
               \mathbf{k}\Omega
         10
          2.2 kΩ
Condensatori
      1800
              pF ceramico
      1000
              μF - 25 V elettrolitici
```

(continua)

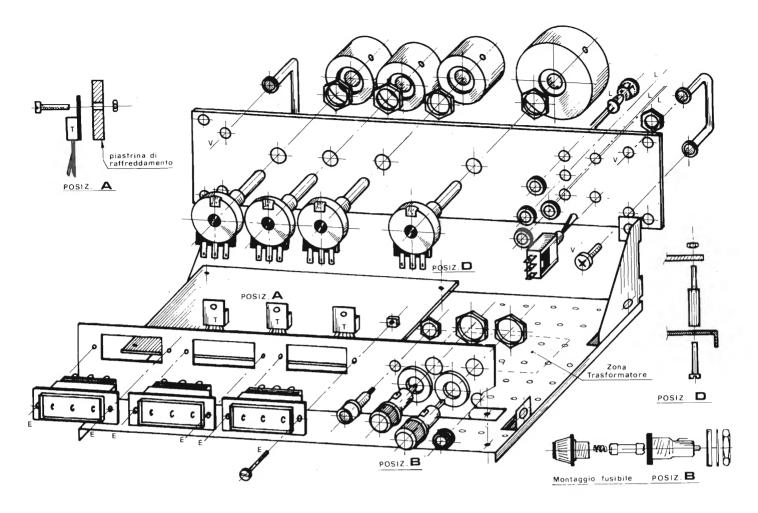


Figura 7 - Montaggio meccanico delle luci psichedeliche descritte in questo articolo.

un diametro di 0,8 mm e serrarle con della colla o nastro isolante (prima di saldare il filo spelarlo accuratamente). I diodi led LD1-2-3 si possono collegare

senza rispettare la loro polarità; in quanto essi vengono pilotati in alternata. Il diodo led LD4 va collegato con il catodo sul punto Z dello stampato mentre

l'anodo va collegato al punto K. Una volta montati tutti i componenti sullo stampato, tranne i potenziometri, si può procedere al fissaggio dello stampato nel contenitore.

Essa va fissato rispettando le misure riportate nella figura 5, tenendolo staccato dal fondo con gli appositi distanziatori. Una volta fissato lo stampato, si può procedere al collegamento dei potenziometri: essi vanno fissati prima sulla mascherina; quindi, con una goccia di stagno, si può effettuare il collegamento elettrico con le torrette fissate in precedenza sullo stampato.

Fissare sul retro del contenitore le tre prese, i due porta fusibili e la presa di bassa frequenza.


Fissare il trasformatore a fianco dello stampato con due viti, indi effettuare i rimanenti collegamenti come indicato nella figura 6.

(continua a pag. 22)

Figura 8 - Collegamento del microfono e del deviatore.


2,2 µF - 63 V elettrolitici 25 pF ceramico 1 nF - 400 V poliestere pF ceramico μF - 63 V elettrolitici 10 nF ceramico 47 22 nF ceramico

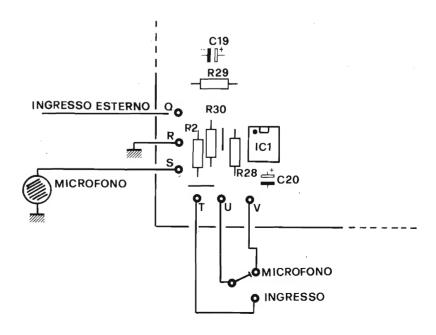contenitore Ganzerli forato e serigrafato Istruzioni montaggio, 4 fotocopie su entrambi i lati scatola in cartone per contenere il Kit



# sintonizzatore fm

di Fabrizio PELLEGRINI

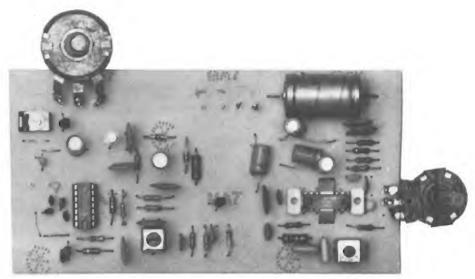

Nella foto presentiamo la realizzazione del sintonizzatore FM descritto in queste pagine.


Il sintonizzatore proposto in questo articolo si contraddistingue per la semplicità circuitale e il sicuro funzionamento a montaggio ultimato.

Figura 1 Schema elettrico del sintonizzatore descritto in questo articolo.

Questo è reso possibile dall'uso di circuiti integrati e dall'addizione di bobine su circuito stampato che evitano il noioso lavoro di costruzione delle stesse.

Il ricevitore è completo di amplificatore di bassa frequenza in grado di pilotare un altoparlante da 8  $\Omega$  con una potenza massima di 1 W; quindi può essere usato come sintonizzatore FM portatile, oppure, schermato opportunamente, può essere installato in automobile.

La sintonia del ricevitore è ottenuta tra-

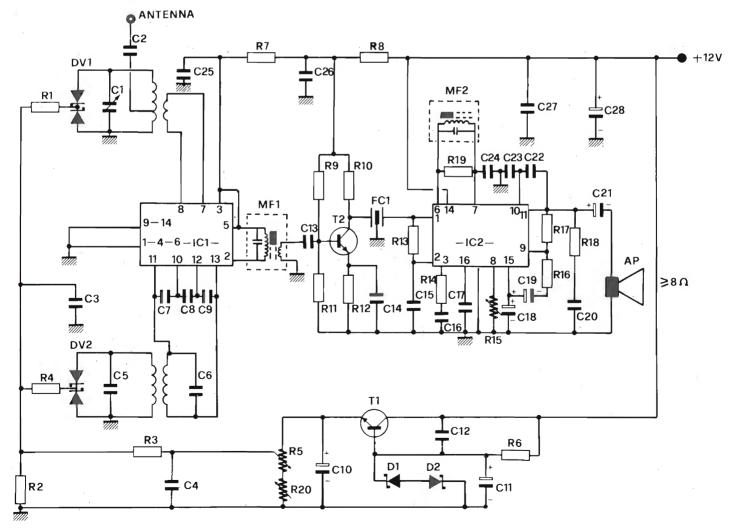

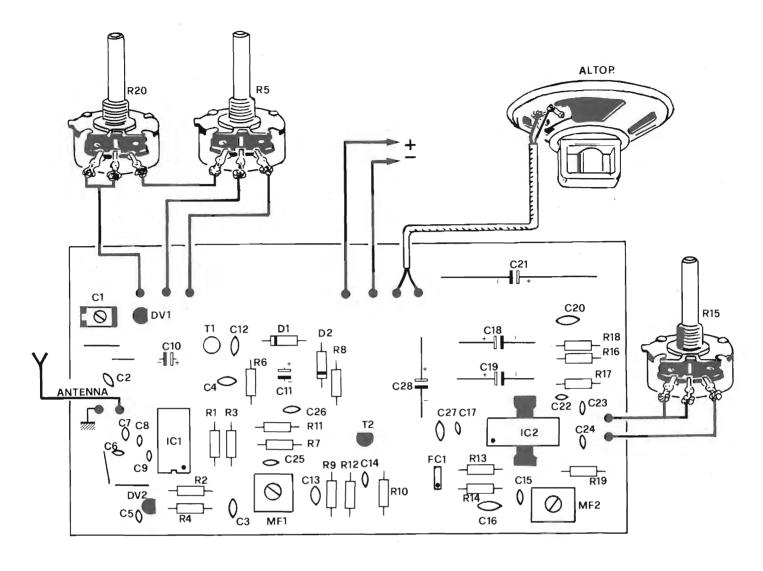


Figura 2 - Disposizione dei componenti sulla basetta a circuito stampato.

### **ELENCO COMPONENTI**

$R1 = 82 k\Omega$	C1 = $4 \div 20$ pF compensatore
$R2 = 100 \text{ k}\Omega$	C2 = 12 pF ceramico
$R3 = 82 k\Omega$	$C3 = 0.1 \mu F$ ceramico
$R4 = 82 k\Omega$	$C4 = 0.1 \mu F$ ceramico
$R5 = 10 k\Omega$ pot. lineare	C5 = 8.2 pF ceramico
$\mathbf{R6} = 220  \Omega$	C6 = 15 pF ceramico
$R7 = 1.5 \text{ k}\Omega$	C7 = 12 pF ceramico
$R8 = 100 \Omega$	C8 = 8.2 pF ceramico
$\mathbf{R9} = 8,2  \mathbf{k}\Omega$	C9 = 12 pF ceramico
$R10 = 1 k\Omega$	$C10 = 100 \mu F - 16 V$ elettrolitico
$R11 = 3.3 k\Omega$	$C11 = 100 \mu F - 16 V$ elettrolitico
$R12 = 560 \Omega$	$C12 = 0.1 \mu F$ ceramico
$\mathbf{R}13 = 330  \Omega$	C13 = 1 nF ceramico
$R14 = 4.7 \Omega$	C14 = 47 nF ceramico
$R15 = 27 k\Omega$ pot. lineare	C15 = 47 nF ceramico
$R16 = 15 \Omega$	C16 = 47  nF ceramico
$R17 = 22 k\Omega$	C17 = 4.7  nF ceramico
$R18 = 1 \Omega$	$C18 = 50 \mu F - 16 V$ elettrolitico
$\mathbf{R}19 = 5.6  \mathbf{k}\Omega$	$C19 = 100 \mu F - 16 V$ elettrolitico
$R20 = 1 k\Omega$ pot. lineare	C20 = 220 nF ceramico
DV1 = BB204 diodo varicap	$C21 = 1000 \mu F - 16 V$ elettrolitico
DV2 = BB204 diodo varicap	C22 = 120 pF ceramico
MF1 = media freq. 10,7 MHz punto rosso	C23 = 470  pF ceramico
MF2 = media freq. 10,7 MHz punto arancio	C24 = 10 pF ceramico
T1 = IW8723	$C25 = 0.1 \mu F$ ceramico
T2 = BF241	$C26 = 0.1 \mu F ceramico$
FC1 = filtro ceramico 10,7 MHz	$C27 = 0.1 \mu F ceramico$
IC1 = SO42P	$C28 = 100 \mu F - 16 V$ elettrolitico
IC2 = TDA1190Z	$AP = Altoparlante 8 \Omega - 1 W$
D1-2 = diodo zener 10 V - 1 W	

mite uso di diodi varicap; è quindi possibile, commutando dei trimmer attraverso una pulsantiera, realizzare una preselezione per memorizzare il vostro programma preferito, qualità piuttosto insolita per un sintonizzatore portatile.

Il circuito può essere diviso in quattro parti ben distinte fra loro: alimentatore per diodi varicap; convertitore a 10,7 MHz; discriminatore di media frequenza e amplificatore di bassa frequenza

discriminatore di media frequenza e amplificatore di bassa frequenza.

L'alimentazione ai diodi varicap è data dal regolatore serie costituito dal transistore T1 e dai due zener D1-2; sono stati usati due zener collegati in antiparallelo per annullare la loro deriva termica.

Il convertitore a 10,7 MHz è stato realizione della convertitore a 10,7 MHz è stato realizione.

Il convertitore a 10,7 MHz e stato realizzato con un integrato del tipo SO42P, in grado di funzionare sia come amplificatore RF sia come mixer fino ad una frequenza massima di 200 MHz.

Il segnale a 10,7 MHz ottenuto all'uscita della MF1 viene amplificato dal transistore T2 ed applicato, dopo essere passato attraverso il filtro ceramico FC1, all'ingresso dell'integrato TDA1190Z, IC2.

Questo integrato contiene un amplificatore-limitatore di media frequenza, un filtro bassa basso, un rilevatore di segnali modulati in frequenza e un amplificatore audio in grado di pilotare un altoparlante. Il volume dell'apparecchio viene controlla-

Il volume dell'apparecchio viene controllato non agendo direttamente sull'ampiezza del segnale di bassa frequenza ma variando la tensione sul pin 8 dell'integrato IC2. Così facendo è possibile, anche per i co-


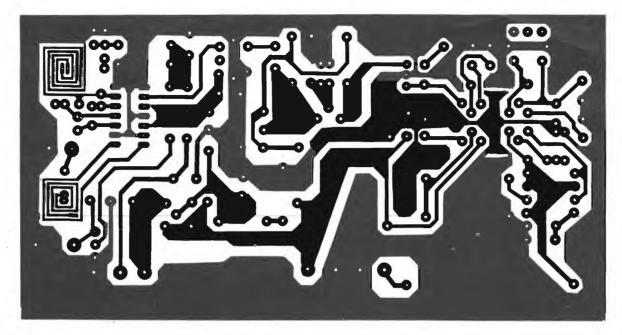


Figura 3 - Circuito stampato del sintonizzatore, visto dal lato del rame.

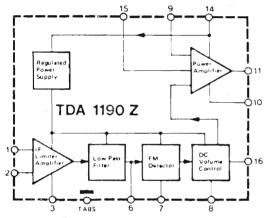

mandi della sintonia, predisporre i tre po-tenziometri lontano dallo stampato senza incorrere in ronzii causati da collegamenti troppo lunghi.

Il montaggio del ricevitore va eseguito curando molto le saldature e tenendo i reofori dei condensatori ceramici più corti possibile.

Gli integrati IC1-2 andranno saldati direttamente sullo stampato; occorre quindi eseguire saldature perfette e non scaldare eccessivamente gli integrati.

Fare molta attenzione, come sempre, a non invertire i componenti polarizzati, diodi zener, condensatori elettrolitici e integrati. Eseguito il montaggio e controllato che sia tutto esatto, eliminare gli eventuali residui di pastasalda che dovessero esserci sullo stampato.

La taratura del sintonizzatore è molto semplice. Come prima operazione ruotare il potenziometro del volume (R15) per la sua massima resistenza, i potenziometri R5

ed R20 ad un mezzo della loro corsa, e collegare un'antenna o un pezzetto di filo lungo circa 70 cm all'ingresso del ricevitore.

Alimentando il circuito si udrà subito nell'altoparlante del fruscio e, ruotando R5 ed R20 rispettivamente come sintonia grossa e fine, ci si sintonizzerà su di una emittente; non c'è da preoccuparsi se si udrà distorta.


Agire ora sulla MF2 fino ad ottenere un segnale non distorto, quindi agire sulla MF1 e C1 per la massima intensità del segnale.

Una volta tarati C1 e MF1, rifare la taratura di MF2.

Se il ricevitore non coprisse tutta la banda FM, a causa delle tolleranze delle resistenze e dei condensatori, diminuire o aumentare leggermente la resistenza R3 a seconda che la banda esplorata sia troppo stretta o larga.

(continua da pag. 19)

# luci psichedeliche

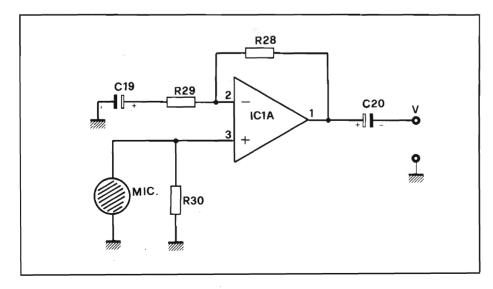

# **OPZIONALE**

E' possibile aggiungendo pochi altri componenti, già previsti sullo stampato, collegare un microfono piezoelettrico del tipo usato per i piccoli registratori portatili. In questo caso esso va collegato fra i punti S ed R dello stampato.

Occorre interrompere il cavallotto fra i punti T e U e inserire un deviatore per la scelta fra ingresso del segnale esterno o da microfono come indicato nelle figu-

Figura 9 - Schema elettrico del preamplificatore microfonico (opzionale).

### ELENCO COMPONENTI DEL PREAMPLIFICATORE MICROFONICO (OPZIONALE)

R28 =6,8 kΩ R29 = 100Ω  $\mathbf{k}\Omega$ R30 = 100

2,2  $\mu F$  - 63 V elettr. 2,2  $\mu F$  - 63 V elettr. C19 =C20 =Mic = Microfono piezoelettrico

# SUPER DUO Snc. Divisione Elettronica

via Tagliamento 283 21040 CISLAGO (Va) tel. 02/9630835

ondine minimo L. 10.000 (escl. spese postali) prezzi I.V.A. compresa

LINEAR		TBA970 TCA335	TVC video ampli DC motor speed regulat.	L. 2.860 L. 1.000	KBPC10-06 KBPC25-02	6 600v. 10A. 2 200v. 25A.	L. 4.600 L. 4.600		
QA3018 QA3060 QA3080 QA3130 CA3130H CA3140	transistor array transconduct. amp. array transconduct. OP-AMP FET input OP-AMP FET input OP-AMP FET input OP-AMP	L. 3.480 L. 2.485 L. 2.115 L. 2.235 L. 2.235 L. 3.730	TCA600 TCA610 TCA900 TCA910 TDA440 TDA1006 TDA1024	DC motor speed regulat. DC motor speed regulat. DC motor speed regulat. DC motor speed regulat. IF video ampli-detector	L. 1.000 L. 1.000 L. 1.000 L. 1.120 L. 3.730 L. 4.970 L. 4.475	KBPC25-06 KBPC25-06 W005 W01 W02 W04 W08	1 400v. 25A. 50v. 1,2A. 100v. 1,2A. 200v. 1,2A. 400v. 1,2A. 800v. 1,2A.	L. 4.900 L. 5.220 L. 535 L. 565 L. 600 L. 680 L. 695	
LM301 LM307P LM307H LM308 LM308H LM310	general purp. OP-AMP dual OP-AMP H dual OP-AMP super-Beta OP-AMP super Beta OP-AMP voltage follower	L. 895 L. 885 L. 1.245 L. 1.370 L. 2.165 L. 5.220	TDA1041 TDA1045 TDA1190 TDA1200 TDA1420.	TV sound systems Hi-Fi FM IF & detector Darlington pairs	L. 1.990 L. 2.980 L. 2.980 L. 3.105 L. 3.730	WL005 WL02 WL06 WL08 WS005 WS01	50V. 0.6A. 200V. 0.6A. 600V. 0.6A. 800V. 0.6A. 50V. 1.5A. 100V. 1.5A.	L. 560 L. 575 L. 620 L. 695 L. 620 L. 645	
LM310H LM311 LM311H LM318H	voltage follower voltage comparator voltage comparator High-speed OP-AMP	L. 4.845 L. 1.495 L. 1.800 L.	UAA170 UAA180 UAA190	16 dot Led driver 12 led bar driver	L. 3.730 L. 3.230 L. 3.230	WS02 WS04 WS06	200v. 1,5A. 400v. 1,5A. 600v. 1,5A.	L. 670 L. 720 L. 820	
LM321 LM324 LM334 LM336 LM339 LM349N LM379S LM380 LM381N	precision preamplif. quad 741 adjustable corr. source 2.5 v. reference diode quad comparator quad comparator dual 6 w. audio-amplif. 2.5 w. audio-amplif. low noise dual preampli	L. 10.440 L. 1.370 Ł. 2.115 L. 2.360 L. 1.370 L. 3.445 L. 2.735 L. 1.615 L. 3.155	XR210 XR215 XR320 XR567 XR1488 XR1489 XR2204 XR2207 XR2208	FSK mod-demodul, gener, purp. P. L.L. timing circuit tone decoder quad line-driver quad line receiver VCO high-stability function generator 4 quadrant multiplier	L. 10.945 L. 13.670 L. 3.230 L. 3.730 L. 3.730 L. 3.730 L. 3.480 L. 9.940 L. 11.105	R.F. 2N3866 MRF237 2N6081 TP2123 2N6082 2N6084	TRANSISTOR  1w. 12v. 1/5Mhz. VHF 4w. 12v. 175Mhz " 15w. 12v. 175Mhz " 22w. 12v. 175Mhz " 25w. 12v. 175Mhz 40w. 12v. 175Mhz "	L. 2.015 L. 3.300 L. 14.915 L. 17.400 L. 20.130 L. 26.595	
LM382 LM383T LM386 LM387 LM389 LM391	low noise dual preampli 8 watt audio amplif. low voltage audio ampli low noise dual preampli audio ampli w. NPN trans. audio power driver	L 1.990 L 4.350 L 2.040 L 1.245 L 2.115 L 3.480	XR2210 XR2211 XR2240 XR2264 XR4136 XR4151	FSK demod, e tone decod, programm, timer- counter proport, servo ampl, Quad OP-AMP Volt, to freq. converter	L. 14.660 L. L. 8.450 L. 2.735 L. 3.390	MRF449A MRF450A MRF454A 2N4427	30w. 12v. 30Mhz HF 50w. 12v. 30Mhz ". 80w. 12v. 30Mhz ".	L. 21.270 L. 22.990 L. 34.330 L. 2.160	
LM393 LM555 LM556 LM565 LM566 LM567 LM709	low offset dual compar. timer dual timer phase locked loop phase locked loop tone decoder gener. purp. OP-AMP	L. 1.690 L. 710 L. 1.370 L. 2.285 L. 2.610 L. 2.685 L. 895	XR8038 uA709 uA709H uA710H uA711H uA715	function generat.  High perform. OP-AMP High perform. OP-AMP High speed compar. dual comparator High-speed OP-AMP	L. 6.215 L. 950 L. 870 L. 1.070 L. 1 180 L. 4 350	2N5643 JO4070 PT9783 MRF316 TP9381 TP9382	40w 28v, 175Mhz " 70w 28v, 175Mhz " 80w, 28v, 108Mhz 1 80w, 28v, 175Mhz High-g, 1 100w, 28v, 175Mhz VHF 1 175w, 28v, 175Mhz "	L. 29.000 L. 74.560 L 39.500 ainL. 84.990 L. 77.040 L.105.000	
LM710 LM725 LM725H LM733 LM741 LM741H LM747	voltage comparator instrument. OP-AMP instrument. OP-AMP different. video amp. minidip OP-AMP gener. purp. OP-AMP dual 741	L. 1.145 L. 6.215 L. 6.215 L. 1.615 L. 870 L. 1.490 L. 1.370	uA715H uA734 uA741H uA741P uA742 uA747	High-speed OP-AMP precis. comparat. freq. comp. OP-AMP minidip OP-AMP A.C. power controller dual OP-AMP dual OP-AMP	L. 4.265 L. 6.590 L. 845 L. 550 L. 5.465 L. 1.210 L. 1.865	2N4429 2N4430 TP3094 TPV595B TPV596B	1w. 28v. 1Ghz UHF 2,5w. 28v. 1Ghz " 1w. 15v. MATV " 0,5w. 12 dB banda V	L. 5 220 L. 29.825 L. 11.990 L. 45.180 L. 20.380	
LM748 LM1800 LM1812 LM2907 LM2917	general purp. OM-AMP P.L.L. FM stereo demod. Ultrasonic transceiver Frequency to volt converter Frequency to volt. converter	L. 1.370 L. 3.480 L. 12.425 L. 4.675 L. 2.985	uA747H uA748H uA776 uA777 uA796 uA1458	high perform. OP-AMP programm. OP-AMP precision OP-AMP balanc. modulator dual 741 minidip	L. 960 L. 4.100 L. 3.230 L. 2.750 L. 1.245	TPV597B TPV598B HFET1101 HXTR2101	1w. 11 dB banda V . 4w. 6,5 dB banda V Power FET, noise 3,6 dB, gain 13 dB a 12 Ghz.	L. 39.500 L.230.500 L199.500 L. 45.735	
LM3046 LM3080 LM3401	Transistors array Transconduct, amplif, quad OP-AMP	L. 1.245 L. 1.740 L. 1.370	uA2240 uA3302	programm, timer-count. quad comparat.	L. 5.720 L. 1.120	MOD	MOD. BIL. e DIODI R.F.		
LM3900 LM3914 LM4250 LF351 LF353 LF355P LF356N LF356H LF357	quad Norton OP-AMP Dot/Bar LED Driver Programm. OP-AMP Wide-band JFET OP-AMP Usal JFET OP-AMP Wide-band JFET OP-AMP Wide-band JFET OP-AMP Wide-band JFET OP-AMP Wide-band JFET OP-AMP	L. 1.495 L. 5.790 L. 3.360 L. 1.000 L. 2.240 L. 1.865 L. 3.160 L. 2.360 L. 1.990	1N4001 1N4003 1N4004 1N4007 1N4148 1N5060 1N5061 1N5062	diodo raddrizz. 50v. 1A. diodo raddrizz. 200v. 1A. diodo raddrizz. 400v. 1A. diodo raddrizz. 800v. 1A. diodo raddrizz. 400v. 1A. diodo raddrizz. 400v. 1A. diodo raddrizz. 600v. 1A. diodo raddrizz. 600v. 1A. diodo raddrizz. 600v. 1A.	L. 100 L. 115 L. 115 L. 120 L. 50 L. 275 L. 300 L. 330	CM1 CM2 5082-9200 5082-0180 5082-2800 5082-3168 5082-3168 5082-3188 5082-2835 HSCH-100	double balanc, modul, 500Mh double balanc modul, 1 Ghz bal, modul, 1,2 Ghz diodo moltiplic, UHF diodo schottky rivelat, diodo schottky low noise diodo pin 1 Ghz diodo schottky UHF mixer I diodo switching usi gen.		
LF357H LF357H LF398 LF13741H	Wide-band JFET OP-AMP Wide-band JFET OP-AMP Monolith. SAMPLE/HOLD 741 JFET input	L. 2.610 L. 2.610 L. 9.940 L. 1.740	1N5400 1N5401 1N5404 1N5406	diodo raddrizz. 50v. 3A. diodo raddrizz. 100v. 3A. diodo raddrizz. 400v. 3A. diodo raddrizz. 600v. 3A.	L. 275 L. 280 L. 310 L. 340	R.F.	POWER MODULE 440-470Mhz 12 v.		
LF13741N MC1310	741 JFET input stereo-decoder	L. 935 L. 2.485	1N5408	diodo raddrizz. 1000v. 3A.  I ZENER	Ĺ. 410	gain	19.4 dB, IN & OUT 50ohm	L. 79.000	
MC1312 MC1496 MC1648 MC4024 MC4044	CBS quad matrix balanced modulator HF-VHF oscillator dual VCO phase comparator	L. 4.800 L. 2.015 L. 7.085 L. 6.590 L. 6.590		½ watt da 2,7 a 33v. 1 watt da 3,3 a 33v.	L. 135 L. 210	CNY37 FCD820 FCD830 FLV117 FLV160	opto lettore TFK optocoupler optocoupler diodo Led rosso diodo Led rosso	L. 2.235 L. 1.220 L. 1.495 L. 210 L. 350	
NE544 NE555 NE556 NE560 NE561 NE562 NE564 NE565 NE566	Proporz. servo amp. Timer dual Timer Phase locked loop Phase locked loop Phase locked loop High speed P.L.L. Phase lockeed loop Phase lockeed loop Phase lockeed loop	L. 4.650 L. 695 L. 995 L. 7.455 L. 7.455 L. 9.075 L. 11.185 L. 2.740 L. 1.615	AA116 AA117 BA129 BA244A BAX13 BAX18 BAY71 BAY72 BAY73	imp. gener. 60v. 50mA imp. gener. 90v. 50mA imp. gener. 200v. 50mA diodo switch 20v. 100mA diodo commut. 50v. 20mA diodo commut. 50v. 20mA diodo commut. 125v. 100mA diodo commut. 125v. 100mA diodo commut. 125v. 100mA	L. 100 L. 100 L. 100 L. 375 L. 90 L. 75 L. 75 L. 75	FLV315 FLV410 FND357 FND358 FND500 FND501 FND507 FND800 FPT100	diodo Verde, 5mm. diodo Giallo 5mm. display 3/8" comm. cathod display ± 1 comm. cathod display - 1 comm. cathode display - 1 comm. cathode display - 2 comm. cathode display 8" comm. anode display 0.8" comm. cathode phototransistor	L. 350 L. 495 L. 2.285 L. 2.235 L. 1.990 L. 2.190 L. 1.990 L. 4.720 L. 2.100	
SAS560 SAS570 SAS580 SO41P SO42P	switch 4 chann, touch switch 4 chann, touch switch 4 chann, touch FM IF ampli w, demodulator Mixer	L. 4.225 L. 4.225 L. 4.475 L. 1.990 L. 2.980	BB105A BB105G BY255 DR2 E501 FB3680	diodo varicap diodo varicap diodo 500v. 3.A diodo usi generali diodo corr. costante diodo usi generali	L. 250 L. 250 L. 375 L. 375 L. 1.500 L.	FPT110 FPT500 1654R6 TIL305	phototransistor phototransistor displ. LCD 3½ DIL display VERDI al fosforo display a matrice 7×5	L. 1.190 L. 2.475 L. 24.000 L. 2.485 L. 6.600	
TAA550B TAA611A	voltage regul. (TBA271) audio ampli 1,5 w.	L. 500 L. 1.120	FD300 FDH44 FDH600	diodo commut. 150v. 200mA diodo commut. 150v. 200mA diodo commut. 75v. 200mA	L. 770 L. 125 L. 200	SPECIAL FUNCTION AY3-8112 Digital tuning and clock L. 19.630			
TBA440 TBA510 TBA520 TBA530	audio ampli 1,5 w. audio ampli 2,1 w. audio ampli 2,1 w. audio ampli 2,1 w. chroma demodul. PAL gener, purp. OP-AMP gener, purp. OP-AMP triple OP-AMP, activ filter FM IF ampli, detector FM IF ampli, detector TV sign. processing video IF for TV chroma process. PAL chroma demodul. PAL RGB matrix, NTSC-PAL	L. 1.245 L. 1.740 L. 1.740 L. 2.740 L. 1.940 L. 1.940 L. 8.700 L. 2.735 L. 3.480 L. 1.865 L. 2.740 L. 3.480 L. 3.480 L. 3.480 L. 3.480 L. 3.480 L. 3.480 L. 3.380 L. 2.380 L. 2.380	FDH909 FDH999 G1G G2 G2D GP15G OA90 P600B P600G RGP30J RGP30G RG1K ZPY100	diodo commut. 45v. 100mA diodo commut. 35v. 10mA diodo usi gen. 400v. 1A. diodi usi gen. 400v. 2A. diodi usi gen. 20v. 2A. diodi usi gen. 20v. 2A. diodi usi gen. 400v. 1,5A. diodi germanio diodi usi gen. 100v 1A. diodi usi gen. 400v. 1A. diodi switch 600v. 3A. diodi switch 800v. 1A. diodi switch 800v. 1A. diodi usi gener.	L. 200 L. 75 L. 75 L. 250 L. 250 L. 375 L. 225 L. 100 L. 670 L. 745 L. 620 L. 620 L. 995 L. 375	AY3-8500 AY3-86100 AY3-8760 CA3161 CA3162 DF213 FCM7004 ICL7107 ICM7226A ICM7226A ICM7226S MK50395 MK50396	TV game 6 play TV game 10 play Motorcycle TV game decoder (for CA3162) 3 digit DVM Double digital chronometer calendar alarm clock 3% digit LCD DVM 3% digit LED DVM 8 digit count. System 8 digit count. System 3% digit DVM up-down 6 dig. counter up-down 6 dig. counter	L. 10.440 L. 22.365 L. 24.000 L. 2.250 L. 9.650 L. 11.185 L. 19.500 L. 18.500 L. 36.500 L. 36.500 L. 18.640 L. 18.640	
TBA540 TBA560 TBA570	TVC refer. combination TVC luma & chroma contr. AM-FM receiver stereo	L. 2.735 L. 2.855 L. 2.855	PON <sup>*</sup> B40C3200	TI RADDRIZZ.	L.	SAA1058 SAA1070 SSM20000	up-down 6 dig. counter AM-FM digit. tuning AM-FM digit. tuning dual lin. antilog VCA	L. 18.640 L. 32.000 L. 17.095	
TBA625A TBA641BX1	SGS voltage regulat. audio ampli (SGS) audio ampli 4.5 w. audio ampli 5 w. audio ampli 6 w. audio ampli 6 w. TV horizz. oscill. TV controll. pulse gener.	L. 1.990 L. 2.240 L. 2.240 L. 2.190 L. 2.135 L. 2.115 L. 3.735 L. 3.980	KBL005 KBL01 KBL02 KBL04 KBPC04 KBPC10-00 KBPC10-02	50v. 4A. 100v. 4A. 100v. 4A. 400v. 4A. 400v. 3A. 15 50v. 10A. 2 200v. 10A. 4 400v. 10A.	L. 1.020 L. 1.050 L. 1.095 L. 1.195 L. 1.370 L. 3.600 L. 3.975 L. 4.025	SSM2000 SSM2010 SSM2020 SSM2030 SSM2040 SSM2050 74C923 74C925 74C926	ouar in. antilog VCA V.C.A. Dual lin. antilog. VCA V.C.O. circuit V.C.F. circuit A.D.S.R. circuit 20 key encoder 4 digit count-driver 4 digit count-driver	L. 16.900 L. 18.640 L. 23.155 L. 23.115 L. 18.640 L. 7.205 L. 11.930	
		- <del>-</del>	570 07		7.020		. aight count-univel	L. 12.175	



# mini sintetizzatore

Ultima parte

Con questa terza ed ultima parte concludiamo la presentazione del Mini Sintetizzatore di cui abbiamo iniziato la descrizione nel mese di ottobre.

Questa realizzazione, che si può anche reperire tramite il Servizio Assistenza Lettori sotto forma di scatola di montaggio, rappresenta, come abbiamo già avuto modo di dire, un sofisticato sintetizzatore semplice nel suo montaggio e di sicuro funzionamento. Oltre a queste considerazioni, di cui è bene tenere conto, possiamo sentirci soddisfatti per aver, primi sul mercato, presentato una realizzazione che un lettore può autocostruirsi senza molte diffi-coltà ottenendo una apparecchiatura di alto livello, cosa che fino ad ora era quasi impossibile, soprattutto per il suo basso costo; infatti il Sintetizzatore oggetto di questa esposizione, lo si può assemblare con la modica spesa di L. 380.000.

Si badi bene, modica spesa non si riferisce alle L. 380.000, che sono sempre una considerevole somma, ma al fatto che con questa cifra si possa ottenere tanto.

Questo Mini Sintetizzatore, da noi progettato in occasione del 13° Salone Internazionale della Musica e presentato funzionante al pubblico di tale manifestazione, svoltasi a Milano nello scorso settembre, ha riscontrato un insperato successo, tale da suscitare impazienza tra i lettori che volevano autocostruirselo, ma che hanno dovuto purtroppo aspettare fino ad oggi la fine dell'articolo.


In effetti l'apparecchiatura si poteva autocostruire fin dalla seconda puntata, ma questo comportava per i meno esperti molte difficoltà. Ora, pubblicando in queste pagine il piano componenti con relativo circuito stampato, mettiamo alla portata di tutti la realizzazione del Mini Sintetizza-


Foto 1 - Il minisintetizzatore come si presenta a realizzazione ultimata.


tore. Fate attenzione: le 5 pagine che riproducono il piano componenti sono state leggermente ingrandite rispetto all'originale, onde si possa ben comprendere la sistemazione di ciascun componente sulla piastra a circuito stampato.


Foto 2 - Vista posteriore del mini sintetizzatore descritto in questo articolo onde mostrare i punti di connessione esterni.




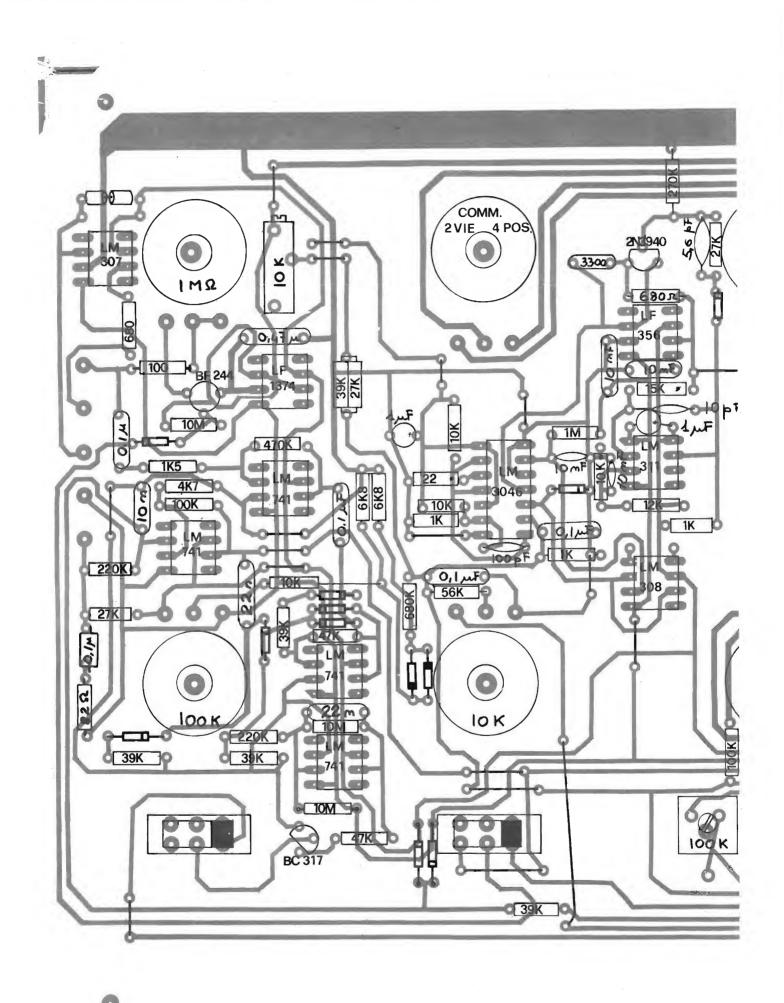

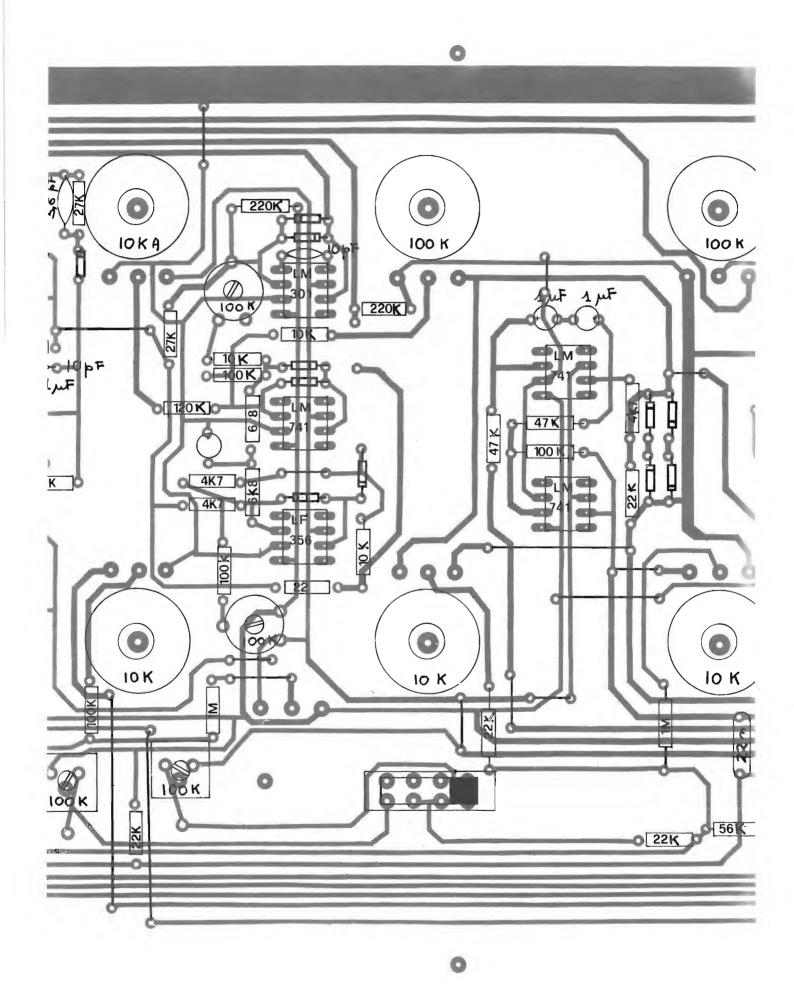

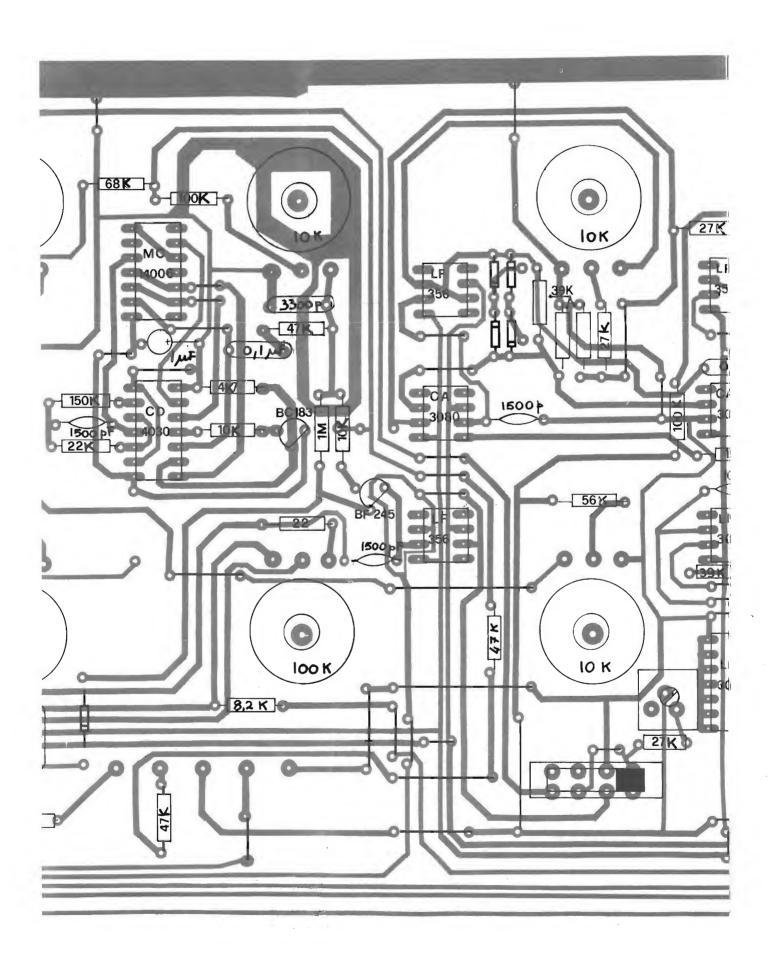

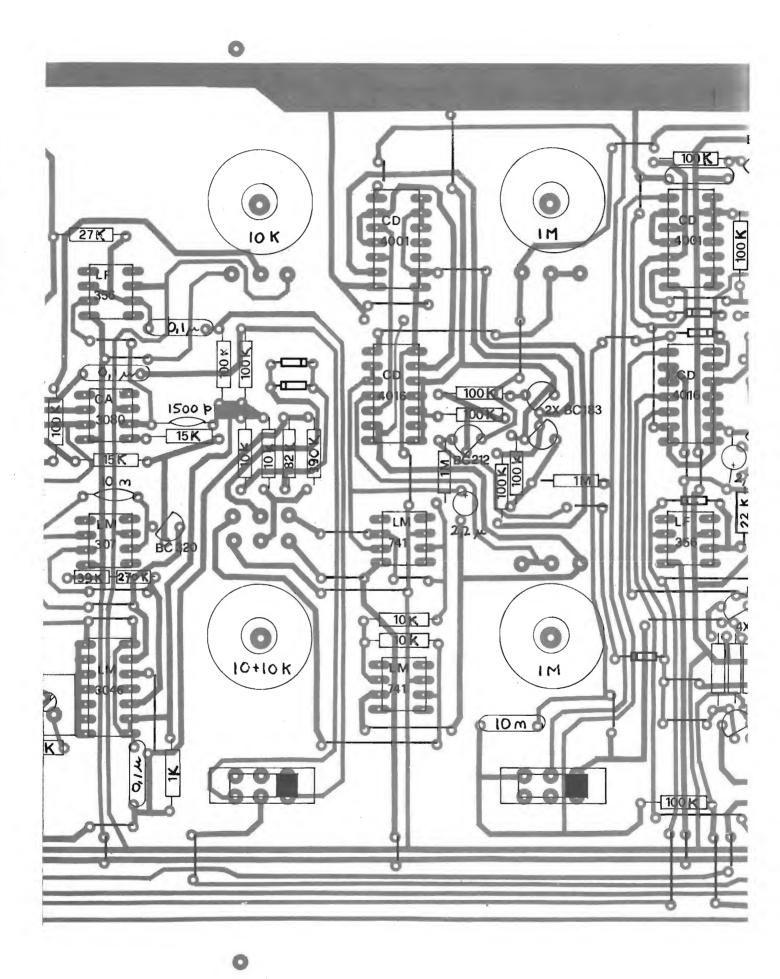

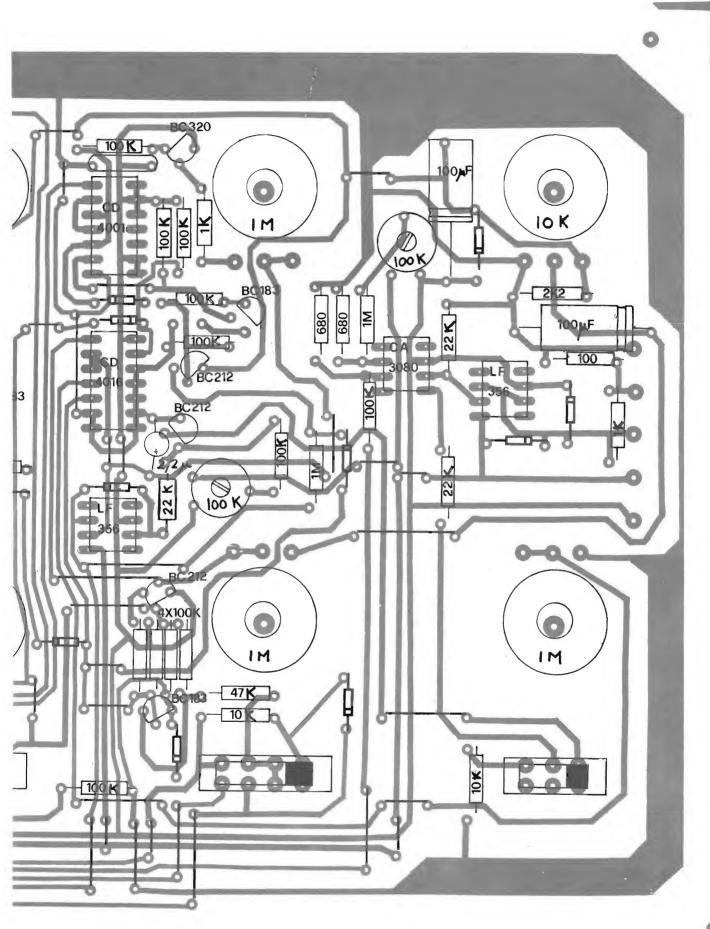



Collaborano a questa rubrica:
BENVENUTI Fabrizio
BRIDA Piergiorgio
BUGEA Salvatore
CAMPAGNOLI Enrico
CARUSO Piero
GIANNI Giorgio
MARCHETTI Giulio
MARCHIORI Giuliano
MATTEI Livia
MENEGATTI Claudio
MISURA Rocco
ROSSI Teobaldo
SALVAGNINI Mario
SCARDINA Stefano

# ser: aspetti legislativi

Relazione conclusiva della Commissione Aspetti Giuridici al Seminario SER di Bari.

Per una ipotesi di inserimento del SER come servizio di pubblica utilità si rende necessario ricercare le norme di legge in base alle quali possa derivare un riconoscimento del servizio stesso.

Un primo spunto è possibile trovarlo nel testo della legge 8-12-1970 n. 996 relativa alle norme sul soccorso e all'assistenza alla popolazione colpita da calamità e alla Protezione Civile; con questa legge all'art. 6 al punto C è istituito l'adde-

stramento e l'equipaggiamento di un tipo di volontariato offerto da un qualsiasi cittadino che si presenti per la Protezione Civile

Civile.

E' proprio in questo aspetto che si ritiene di poter individuare quell'aggancio che consente al SER di poter essere riconosciuto come istituzione basata sul volontariato che opera nell'ambito della Protezione Civile. Una conferma di ciò la si trova ancora nel successivo art. 7, che nella composizione del Comitato Regionale della Protezione Civile stabilisce la possibilità di chiamare a componente del Comitato stesso, senza poteri decisionali, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.

Alla luce di quanto precede è evidente che il SER organizzato su tutto il territorio nazionale con una rete capillare di persone e mezzi tecnici disponibili in tutto l'arco della giornata, costituisce una sorta di istituzione tale da giustificare il titolo di organismo operante nell'ambito della Protezione

Il Ministero degli Interni, con la circolare n. 8 del 12-2-1971 esplicativa della legge n. 996/70, riconosce l'utilità di tutti gli enti interessati alla Protezione Civile che devono operare sulla base della direttive del Ministero degli Interni e dei singoli Prefetti interessati alla calamità e all'art. 6 della detta circolare, e ne individua qualcuno che per i mezzi tecnici di cui dispone può essere utile

nell'emergenza.

Utilità analoga a questi enti è offerta anche dal SER, che per il particolare tipo di apparecchiature di cui si serve, rice-trasmittenti portatili, quindi apparecchiature leggere e maneg-gevoli e di facile utilizzo anche in assenza totale di energia, può essere presente in qual-siasi posto per riferire notizie e informazioni riguardanti calamità che si dovessero verificare. Anche il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni interessato istituzionalmente all'emergenza e alla Protezione Civile con proprio Decreto del 27-5-1974 ha ritenuto di dover emanare una serie di norme sui servizi di telecomunicazione e di emergenza, mobilitando ogni dipendente delle Amministrazioni Postali perché si metta in contat-to con tutti coloro che hanno i mezzi per poter comunicare a distanza: telefoni, telex, concessionari privati e così via.

cessionari privati e così via.

Nonostante la buona volontà dimostrata da questo Ministero, occorre mettere a punto la dimenticanza totale del fenomeno CB e quindi dei relativi mezzi tecnici, e anche della poca conoscenza da parte del maggior numero di dipendenti del Ministero delle Poste delle norme

FIR-CB

# CAMPAGNA TESSERAMENTO 1980

Iscrivendoti a un Circolo Federato puoi partecipare, a pieno titolo, all'attività delle strutture della Federazione (al Servizio di Emergenza Radio, alla Federazione delle piccole radio libere e così via) ma soprattutto partecipi ad affermare la radio come mezzo usuale di espressione dell'uomo, diventi anche tu il protagonista di una pacifica rivoluzione dell'informazione destinata a dare all'uomo una nuova dimensione di libertà.

NON PERDERE TEMPO! ISCRIVITI AL CIRCOLO FEDERATO PIU' VICINO

Quest'anno ci sono almeno 12 buoni motivi per avere la tessera FIR-CB:

- 1) Ricevi la tessera in plastica della Federazione, un documento di identificazione rilasciato anche quest'anno dal Circolo Federato. Contiene anche quanto può servire in ogni momento al CB (norme di comportamento in frequenza, elenco dei circoli federati, elenco delle organizzazioni europee federate con le quali si sono definiti accordi di reciprocità ecc.).
- 2) Ricevi un adesivo con il marchio della Federazione da porre sull'auto.
- 3) Sei assicurato per i danni derivanti dalla caduta dell'antenna (massimali L. 100.000.000 30.000.000 10.000.000).
- 4) Se un fulmine ti danneggia il «baracchino» l'assicurazione ti rimborsa fino a L. 100.000.
- Se ti rubano il « baracchino » dalla casa abituale o dalla casa delle vacanze, l'assicurazione ti rimborsa fino a L. 100.000.
- Anche in caso di incendio il tuo « baracchino » è assicurato sino alla concorrenza di L. 100.000.
- 7) Potrai ritirare presso il Circolo Federato cui sei iscritto dei fogli di segnalazione che potranno essere inviati dal socio al Circolo Federato per evitare almeno gli abusi più gravi e continuati.
- abusi più gravi e continuati.

  8) Puoi liberamente circolare fra i circoli federati italiani, cioè in tutta Italia sei fra amici.
- cioè in tutta Italia sei fra amici.

  9) Sei fra amici in quasi tutti i paesi d'Europa: per le organizzazioni federati alla Federazione Europea CB; infatti sovente valgono condizioni di reciprocità.
- 10) Puoi assicurare il tuo baracchino finalmente contro il furto dall'auto con un costo molto ridotto, a patto però che stipuli l'assicurazione per l'auto presso la stessa compagnia: per esempio con meno di 1.500 lire annue assicuri contro il furto dall'auto un baracchino del valore di 100.000 lire).
- 11) Riceverai alcuni numeri di un notiziario federativo a casa, se eri già tesserato nel '79, al circolo in caso contrario.
- 12) Ti puoi abbonare ad « Onda Quadra », organo ufficiale della federazione, ad un prezzo agevolato, entro il 15 febbraio.

Ma ce ne sono molti altri, non esclusi sconti e facilitazioni.

che regolano l'emergenza nella fase operativa, trascurando il fatto che il coordinamento locale dell'emergenza è affidato all'Organo di Pubblica Sicurezza, rappresentato in ogni Comune dal Sindaco, il quale può utilizzare chiunque ha mezzi ed

esperienza in campo di emergenza.

Oltre a quanto detto, ci conforta il contenuto dell'art. 36 del Regolamento Internazionale delle Telecomunicazioni in cui si prevede una serie di norme riguardanti le modalità di intervento per i casi di emergenza che, se opportunamente adeguati al fenomeno CB, pongono un serio punto fermo per il funzionamento del SER nell'ambito della Protezione Civile. A tale proposito, lo scoglio da superare sta nel fatto che le norme dell'art. 36 si riferiscono alle procedure di emergenza organizzata in forma professionale, mentre la CB è organizzata sulla base del volontariato.

A completamento delle norme tra le quali può trovare collocazione il SER, non va dimenticato che esistono tutte le norme del Codice Internazionale dei Segnali, valido per le emer-

genze marittime.

Sulla base di tutte le disposizioni indicate, si ritiene di poter affermare che il SER, per la sua struttura organizzativa, per i mezzi tecnici e per le disponibilità delle persone che lo compongono come atto spontaneo e volontario, possa e debba ottenere quell'inserimento nell'ambito della Protezione Civile che consente di poter esplicare il servizio in favore della collettività.

Alla luce, quindi, di queste conclusioni, l'art. 36 del Regolamento Internazionale delle Telecomunicazioni certamente non dovrà e non potrà costituire limitazioni legali ad un fenomeno che esiste, che organizza, che opera.

### Decreto Ministeriale 27 maggio 1974

«Norme sui servizi di telecomunicazioni di emergenza»

Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni

Visto l'art. 217 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, numero 156;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, relativa alla organizzazione della protezione civile in caso di calamità naturali;

Sentito il consiglio di amministrazione;

### Decreta:

1) Nei casi di calamità naturali o in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche ad uso pubblico, i titolari di concessioni per l'esercizio di stazioni di radioamatore, i titolari di concessioni di collegamenti in ponteradio ad uso privato nonché i concessionari di linee telefoniche ad uso privato, sono tenuti a titolo gratuito nei limiti sta-biliti dall'art. 6, ad effettuare o a consentire che si effettui sulle loro apparecchiature e impianti, traffico di servizio dell'Amministrazione, o comunque traffico inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose, alle condizioni di modalità stabilite negli articoli seguenti.

- 2) Il dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presente sul posto, si metterà in contatto immediatamente con i radioamatori più vicini, i quali sono tenuti a mettersi a disposizione del predetto dipendente unitamente ai loro impianti, affinché sia reso possibile il più celere contatto con altro radioamatore, il quale, ricevuto l'appello, provvederà a dare immediata comunicazione di quanto appreso alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.
- 3) Dopo aver avuto assicurazione che l'autorità di pubblica sicurezza è a conoscenza della situazione di emergenza, il radioamatore che ha lanciato l'appello dalla zona sinistrata, è tenuto a trasmettere, su invito del dipendente indicato nel precedente art. 2, comunicazioni di servizio e comunicazioni inerenti alle operazioni di soccorso o allo stato e alla ricerca di persone o di cose.
- 4) Per lo svolgimento del traffico di cui all'articolo precedente, il radioamatore in contatto con il corrispondente che, nella zona sinistrata ha lanciato l'appello di soccorso, dovrà mettersi in contatto con l'ufficio PT più vicino in grado di istradare nella rete pubblica, le comunicazioni che via via perverranno dalla zona sinistrata e di ricevere e ritrasmettere i messaggi destinati a quest'ultima.
- 5) Qualora nella zona sinistrata non vi fossero stazioni di radioamatore, e vi fossero stazioni di concessionari di collegamenti radioelettrici o telefonici, ad uso privato, il dipendente di cui al precedente art. 2, si metterà in contatto immediatamente con i predetti concessionari o loro dipendenti addetti all'esercizio della concessione, i quali dovranno mettersi a disposizione per stabilire collegamenti con punti terminali o intermedi degli impianti oggetto delle concessioni. Le persone addette a tali punti dovranno dare immediata comunicazione dei messaggi ricevuti alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.
- 6) Gli obblighi contenuti nelle norme del presente decreto, permangono per tutta la durata dell'emergenza, secondo le necessità riconosciute dalla Amministrazione, fatta salva comunque la facoltà dell'Amministrazione, tenuto conto della situazione, di partecipare la cessazione dagli obblighi medesimi.

# conferenza mondiale delle telecomunicazioni

Nonostante la posizione ferma della delegazione governativa italiana, la conferenza mondiale delle telecomunicazioni, che ha avuto luogo a Ginevra da settembre a novembre 1979, si è chiusa senza un riconoscimento internazionale della CB.

Il governo italiano non poteva fare di più di quel che ha fatto in questa occasione. Come si ricorderà, già un anno fa, vi fu un invito del ministero PT ad un incontro in vista della WARC. A seguito di quest'in-contro si organizzò il 4 febbraio all'Hotel Michelangelo a Milano un convegno dal quale in sostanza uscirono le linee fondamentali tanto della proposta FIR-CB in seno alla FECB (Atene-Lugano) quanto della pro-posta italiana alla WARC. Questa proposta fu votata dal consiglio superiore delle PT e sostenuta con coerenza a Ginevra. In un incontro informale si era trovato appoggio — almeno così era sembrato — in nume-rose delegazioni, da quella statunitense a quella spagnola. La Germania aveva avuto in un primo tempo un atteggiamento negativo ma, dopo aver interpellato il parlamento tedesco, sembrava avesse mutato atteggiamento.

Purtroppo, dal momento della riunione informale e dei successivi abboccamenti al momento in cui il problema è stato portato dalla delegazione italiana in aula, qualcosa è mutato. Ora non è dato di sapere il motivo di questo cambiamento; sta di fatto che al momento della discussione plenaria la proposta italiana non ha trovato i consensi sperati - coerentemente — e non poteva fare di più. La delegazione italiana ha richiesto fosse messo a verbale che, in sostanza, l'Italia aveva richiesto almeno una discussione sul riconoscimento internazionale della CB. Sia pure con un insuccesso, la CB si è affacciata all'unione internazionale delle telecomunicazioni; forse un risultato molto modesto, rispetto alle aspet-tative e al lavoro svolto. Un successo come FIR-CB, però, perché tutto sommato è stata proprio la delegazione italiana ad assumere, quasi isolata, con S. Marino e pochi altri paesi, quella posizione a favore del riconoscimento internazionale della CB che si desiderava e che è maturata appunto assieme alla federazione. Quali saranno le ripercussioni

dell'esito negativo della WARC, per la CB, in Italia e all'estero? E' indispensabile fare quanto prima un'analisi approfondita.

# seminario nazionale ser

Si è svolto sabato e domenica 10 e 11 novembre 1979 presso l'Hotel Jolly a Bari il semina-rio nazionale del servizio emergenza radio. E' stato esaminato, corretto e ampliato il materiale elaborato nei seminari SER del Centro (15-16 settembre Firenze) e del Nord (13-14 ottobre Mestre). E' stato praticamente definito un testo che costituirà un libro di prossima pubblicazione necessario non solo per gli operativi SER e per quanti vogliono organizzare il SER nella loro zona, ma anche per tutti i CB, in quanto è per tutti importante in caso di bisogno sapere come comportarsi per portare soccorso o per chiedere aiuto.

Il libro conterrà, oltre a una introduzione e a una premessa che spiegano cosa vuol essere il servizio emergenza radio e il significato della pubblicazione, le norme che in caso di emergenza ogni CB deve conoscere. Un capitolo illustrerà in modo preciso come si organizza e come funziona il SER, con pratiche esemplificazioni. Successivamente verranno esaminate le caratteristiche necessarie delle risorse umane, delle apparecchiature e dei mezzi del SER, e verranno approfondite una per una, le norme che debbono essere seguite per i dieci diversi tipi di emergenza per il quale opera il SER. Il libro esaminerà in seguito

tutte le leggi che regolamentano l'emergenza radio, la struttura europea e internazionale del SER e vari problemi, riprendendo una panoramica delle esperienze fatte in questi anni.

A stampa ultimata, sarà particolarmente importante che ogni circolo presenti la pubblicazio-ne alle autorità locali, al fine di far meglio comprendere l'utilità sociale della ĈB.

Il SER di Bari ha deciso, al termine dei lavori del seminario, di rendere disponibile il proprio patrimonio umano e di mezzi a livello nazionale in mezzi a livello nazionale in caso di gravi calamità; pertanto una colonna mobile di soccorso comprendente tre autoambulanze, una roulotte e due automezzi attrezzati, opportunamente equipaggiati, sono a disposi-zione della direzione generale della protezione civile in caso di bisogno.

Si è deciso anche di inviare un telegramma di protesta alla UIT per l'uso da parte di una telescrivente del canale 9.

# consiglio nazionale fir-cb

Il Consiglio Nazionale FIR-CB si è aperto sabato 10 novembre 1979, alle ore 21, presso l'Hotel Jolly di Bari e ha esaminato il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) situazione circa la obbligatorietà della modifica degli apparati non omologati e decisioni conseguenti
- 2) informazione sugli incontri avvenuti al ministero
- informazione sull'andamento della conferenza mondiale delle telecomunicazioni
- 4) tesseramento 1980, particolari
- 5) ordine del giorno del IV congresso nazionale della federazione che si terrà, co-me deciso dal Consiglio Na zionale di Firenze del 16 settembre scorso, a Rimini al teatro Novelli il 17-18-19-20 ottobre 1980
- 6) eventuali e varie.

Per quanto concerne il primo

e il secondo punto, si è esaminata la bozza di un telex intorno al quale si gioca la possibilità di rimuovere o snaturare l'obbligo della modifica degli apparati non omologati. Sulla base di quanto deciso a Firenze, si conviene che se non vengono nella sostanza accettate le modifiche proposte per il 1980 ci si attiene agli obblighi previsti dalla sentenza n. 225 del 9 luglio '74 della Corte Costituzionale. Il presidente deve decidere sulla base del testo definitivo di detto telex, comunque entro la prima settimana di dicembre per non ritardar troppo la circolare «tesseramento 1980».

Per quanto riguarda la conferenza mondiale delle telecomunicazioni, si rileva con compiacimento che la FIR-CB ha ottenuto un importante successo ottenendo che la delegazione governativa italiana presentasse alla conferenza una proposta ufficiale di riconoscimento internazionale delle CB. Però il non riconoscimento internazionale della CB da parte di questa conferenza pone il problema della definizione di una nuova strategia per l'affermazione del diritto di usare la radio come mezzo individuale di espressione e comunicazione.

A livello nazionale, si potrà verificare un nuovo rinvigorirsi, presso il ministero PT, delle forze da sempre contrarie al

fenomeno CB.

Per quanto concerne il tesseramento 1980, fermo restando quanto deciso a Firenze il 16 settembre scorso, si dà mandato alla presidenza per la definizione di tutti i particolari.

L'ordine del giorno del congresso nazionale «Rimini 17-18-19-20 ottobre 1980» si svolgerà sul tema: la radio come mezzo individuale di espressione e comunicazione per sviluppare l'amicizia e la solidarietà umana.





# lecco: consiglio provinciale fir-cb

Il giorno 30 novembre 1979 alle ore 21 si è tenuta a Lecco la riunione del Consiglio Pro-vinciale FIR-CB durante la quale si è discusso il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame e presa visione del numero sperimentale del giornalino del Provinciale comasco
- 2) decisione sul mezzo di recapito da usare per il succitato giornalino
- CB e Conferenza di Ginevra: esame di quanto è inerente alla CB; risultati; prospettive future
- rinnovi delle concessioni per l'anno 1980; disposizioni e modulistica

# radio club cavalieri dell'etere

Si è concluso venerdì 2 novembre 1979 il ciclo di conversazioni sulla delinquenza minorile, sui mass-media e sui rap-

porti tra genitori e figli, organizzato dal Radio Club «Cavalieri dell'Etere» presso la sede sociale «Hotel Cristallo» di Conegliano (Treviso).

Sul tema della delinquenza minorile è stata presentata la si-tuazione socio-familiare e psichica dei giovani che si avviano alla violenza. Sono state illustrate le leggi vigenti in Italia e in altri paesi riguardanti questo argomento; si è cercato di suscitare la riflessione critica presentando in modo problema-tico una situazione tanto grave ma spesso volutamente ignorata dalla maggior parte della gente, almeno finché non ne viene coinvolta direttamente.

Successivamente è stata fatta una presentazione globale dei mass-media, con il conseguente sviluppo dei problemi riguar-danti la pubblicità. Sono state sottolineate le relazioni fra questi mezzi di comunicazione, la cultura di massa e la società attuale, passando in esame i loro effetti negativi e positivi sulla vita quotidiana.

In attinenza al tema dei rapporti tra genitori e figli sono state illustrate le caratteristiche psico-somatiche dell'individuo nell'infanzia e nell'adolescenza, è stata presentata la famiglia nella sua evoluzione, da patriarcale a nucleare fino ai nostri giorni e si è arrivati ad affrontare il problema dei rapporti tra genitori e figli.

conversazioni sono state condotte dalla professoressa Magrofuoco Ongetta Rita. Si prevede un nuovo ciclo di incontri aventi per oggetto la crisi dei valori nella società attuale.

# i cb di alghero

In occasione del sesto anniversario della sua fondazione, il Radio Club CB di Alghero ha organizzato una serie di manifestazioni che ha preso il via il 18 novembre 1979, alle ore 9, presso la torre di Porta Terra, dove è stata allestita una mo-stra di apparecchiature rice-trasmittenti e apparati radioelettrici.

Il clou dell'anniversario di fondazione del Radio Club algherese era costituito dalla riunione del consiglio regionale dei CB che ha avuto luogo nella mattinata nel salone del chiostro di San Francesco alla presenza del presidente nazionale FIR-CB Enrico Campagnoli (alias Italia 7) di Milano e del presidente regionale, il nuorese Sebastiano Lampis.

L'occasione ha consentito al

neo-presidente Carmelo Camerada di presentare ai convenuti il nuovo consiglio direttivo dell'associazione che, ricordiamo, è composto da Giovanni Cossu, vice presidente, Antonio Varazza, segretario, Alberto Corbia, tesoriere, e dai consiglieri Giuseppe Bianchini e Marco Salis. Durante la riunione del consiglio regionale sono stati discussi alcuni importanti argomenti concernenti l'obbligatorietà della modifica degli apparati non omologati, alcune informazioni sugli incontri avvenuti presso il ministero delle Poste e Telegrafi e sulla conferenza mondiale delle telecomunicazioni tenutasi recentemente a Ginevra. Non è stata trascurata una particolareggiata analisi sulla situazione dei CB in Sardegna, soprattutto alla luce di una maggiore collaborazione tra e-sponenti delle varie province. La celebrazione del sesto anniversario dei CB algheresi è continuata il giorno seguente, alle ore 14,30 con un gioco via etere a sorpresa sotto la regia del presidente Camerada, alle 17, con la santa Messa celebrata nella chiesa di San Francesco da padre Emilio Maccioni e trasmessa sul canale 15.

Alle 17,45 ha avuto luogo, nel salone dello splendido chiostro di San Francesco un ricevimento in onore dei convenuti. La giornata si è conclusa al Key club con una festa danzante e la consegna dei premi del «gioco a sorpresa» via etere. Come ben si vede un debutto quanto mai positivo per il nuovo con-

siglio direttivo.

# radio club il passatore

Grazie al cortese interessamento del Questore di Forlì dott. Jovine e del Capo Gabinetto della Questura dott. Corbelli, il Radio Gruppo CB «Il Passatore» di Forlì ha installato nella sala operativa del 113 un radiotelefono CB operante costantemente sul canale 9 (27,065 MHz) AM, al quale potranno rivolgersi tutti coloro che, in determinate situazioni di emergenza. ne sentano il bisogno.

Contando sul buon senso che ogni CB dovrebbe usare in frequenza, vi ricordiamo che eventuali disturbi causati nel suddetto canale possono precludere il soccorso ad un Amico che si trovi in stato di bisogno.

I partecipanti al corso di giornalismo organizzato dal Radio Club «Cavalieri dell'Etere».



# concessionari cb della calabria

Il compartimento PT della Calabria ha inviato al Direttivo FIR-CB della Regione Calabria il seguente comunicato.

«Si comunica che è stato pubblicato, a cura di questa Direzione Compartimentale, l'elenco ufficiale dei concessionari CB della Calabria.

Detto elenco è stato posto in vendita al prezzo di 1.000 per ogni copia.

Le richieste di acquisto dovranno essere indirizzate a questa Direzione, Ufficio 3, allegando la ricevuta del versamento dell'importo dovuto sul CC 21/13127.



E' obbligatoria l'indicazione della causale del versamento. Le richieste d'informazioni o eventuali reclami riguardanti la predetta pubblicazione potranno essere rivolti, anche a mezzo telefono, al citato Ufficio 3 (tel. 0965/90869).

Ogni socio può provvedere in proprio a richiedere detta pubblicazione, o attraverso la propria Associazione. Pubbliche Relazioni:
Pistolesi Giovanni «Gianni»
Coordinatore Servizi Sportivi:
Dituccio Domenico «Zebra»
Addetto Attività Ricreative:
Conti Ezio «Baffino»
Addetto Casella Postale:
Querci Roberto «Pippo»
Addetto Tecnico:
Lulli Ivo «Siena 2»

# radio club cb città di turbigo

Presidente:
Solbiati Giovanni «Mike»
Segretario:
Pravato Antonio «Penna bianca»
Cassiera:
Mira Isolina «Sole»
Organizzatore:
Tarsitano Giuseppe «C. 8»
Responsabile SER:
Moretti Giovanni «Conte»

# radio club cb frequenza amica novarese città di novara

Presidente:
Battipaglia Paolino «Don Diego»
Vicepresidente:
Matta Marcello «Helios»
Segretario:
Barile Giovanni «Gufo Triste»
Vicesegretario:
Veneziani Giorgio «Lupo Grigio»
Tesoriera:
Cettini Ada «Asterix»
Consiglieri:
Lavatelli Gianfranco «Jonny»
Lazzari Renzo «Renzo»
Bergamini Isidoro «Hobby 2»
Gasperini G. Silvana «Melissa»

# nuovi direttivi

# rabio club cb città di bergamo

Presidente:
Benedetti Oscar «Fulmine»
Vicepresidente:
Bombardieri Emanuele «Bomba»
Tesoriere:
Cacciamatta Giuseppe «Rinhos»
Consiglieri:
Piovano Luca «Delta Lima»
Baldini Angelo «Cucciolo»

# radio club cb città di prato

Presidente:
Chiti Sergio «Gamma 1»
Vicepresidente:
Maffi Roberto «Feliciano»
Segretario:
Celestino Giuseppe «Alfa X»
Tesoriere:
Turi Giacomo «Nuvola Rossa»

# dalla stampa estel



# dispositivo di protezione per "flash" in ambiente umido

Tutti coloro che si dilettano di riprese fotografiche sottomarine proveranno per questo dispositivo un indubbio interesse: le sue prestazioni sono tali da consentirne l'inserimento tra l'apparecchio fotografico e il « flash » elettronico, allo scopo di isolare l'operatore dall'alta tensione continua, il cui valore è solitamente compreso tra 180 e 230 V, presente lungo il cavetto di sincronizzazione.

Prima di procedere alla sua descrizione, è però opportuno notare che i sistemi di questo genere esistono in natura nei « flash » elettronici a tenuta stagna: sfortunatamente, tuttavia, sono molto costosi, soprattutto quando si considera il fatto che il loro impiego è particolarmente stagionale.

### FUNZIONAMENTO DI UN «FLASH» ELETTRONICO

La figura 1 sintetizza con uno schema a blocchi il principio di funzionamento di un «flash» di tipo elettronico: partendo da una sorgente di alimentazione che fornisce una tensione continua di valore basso (pila o batteria), si nota un convertitore che produce una tensione alternata dell'ordine di 300 V, ma che può raggiungere anche un massimo di 500 V.


Questa tensione alternata di valore elevato, opportunamente rettificata e filtrata, viene inviata verso il circuito di innesco del tubo a lampeggio.

La figura 2 chiarisce il principio di funzionamento del dispositivo di comando: l'alta tensione continua, ottenuta nel modo precedentemente descritto, carica un condensatore di potenza Cp, la cui funzione consiste nell'accumulare l'energia elettrica necessaria.


gia elettrica necessaria. Contemporaneamente, un ponte di resistenze carica il conden-satore di innesco  $C_A$  con una tensione che può variare da un minimo di 180 ad un massimo di 230 Vcc (a seconda del tipo). Quando l'operatore esercita una certa pressione sul pulsante di scatto del suo apparecchio fotografico, si costituisce un contatto diretto tra il condensatore  $C_A$  e l'elettrodo di innesco della lampada. A causa di ciò, il condensatore si scarica bruscamente attraverso il tubo, producendo il lampo, durante il quale può scaricarsi completamente anche la capacità Cp.

E' quindi chiaro che il cavetto

Figura 4 - Circuito elettrico completo del dispositivo di protezione: lo schema comporta anche le indicazioni di dove devono essere collegati gli strumenti di controllo, per la verifica delle tensioni necessarie al regolare funzionamento.

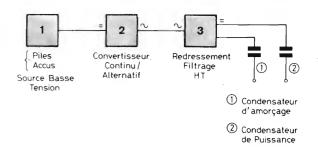


di sincronizzazione trasporta una tensione continua di valore piuttosto elevato, che — beninteso — non è affatto pericolosa tenendo conto della debole intensità della relativa corrente, ma può tuttavia essere alquanto sgradevole se percepita sotto forma di scossa. Figura 1 - Schema a blocchi di un normale « flash » elettronico, costituito da una sorgente di alimentazione, da un convertitore di tensione continua in tensione alternata e da un rettificatore seguito da una cellula di filtraggio ad alta tensione.

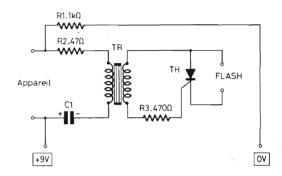

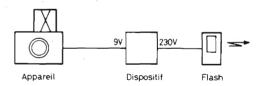
### IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

Il dispositivo di protezione, come si è accennato, viene inserito tra l'apparecchio fotografiFigura 2 - Schema elettrico del dispositivo di comando, che sfrutta l'alta tensione continua per caricare il condensatore di potenza C1, per provocare l'innesco del tiristore allo scopo di produrre il lampo di luce.



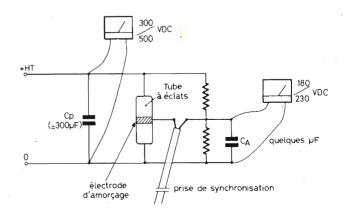co e il « flash », nel modo mostrato nello schema a blocchi di figura 3: per chiarire comunque il funzionamento sotto ogni punto di vista, è bene però riferirsi allo schema elettrico di figura 4. Figura 3 - Questo semplice schema a blocchi chiarisce nel modo migliore la tecnica di interposizione del dispositivo di protezione tra l'apparecchio fotografico e il lampeggiatore elettronico.



Una batteria annessa, che fornisce una tensione di 9 V, carica il condensatore C1, del valore di 22  $\mu$ F, attraverso R1 del valore di 1  $k\Omega$ , ed R2 del valore di 47  $\Omega$ .

La resistenza R1 impedisce che si verifichi un cortocircuito a livello della pila durante ciascun lampo, ossia in corrispondenza di ciascuno scatto dell'otturatore.

La resistenza R3 interviene invece al momento della scarica, limitando l'intensità della corrente.

Quando viene premuto il pulsante di scatto dell'apparecchio fotografico, C1 si scarica attraverso il primario di un piccolo trasformatore dello stesso tipo che viene impiegato per l'isolamento dei modulatori e per altri giochi di luce. Di conseguenza, ai capi del secondario si presenta un impulso la cui entità viene limitata da R3, del valore di 470  $\Omega$ , che polarizza istantaneamente l'elettrodo « gate » di un tiristore. Quest'ultimo entra quindi in conduzione e cortocircuita la presa del « flash » svolgendo la medesima azione che sarebbe stata svolta direttamente dal cavetto di sincronizzazione e, quel che più conta, con la medesima tempestività.

Ne deriva che il cavo di sincronizzazione non viene più percorso dalla tensione che provvede direttamente alla produzione del lampo, bensì viene soltanto percorso dalla tensione erogata dalla batteria da 9 V e quindi da una corrente di intensità estremamente ridotta. Naturalmente, il tiristore impiegato deve poter resistere alla tensione continua del valore minimo di 300 V, come si è detto nella prima parte di questo articolo. In pratica, quello che è stato impiegato per la realizzazione del prototipo ave-va le seguenti caratteristiche principali:

- Corrente continua media ammissibile: 1,6 A
- Valore massimo della tensione positiva inversa: 400 V
- Corrente di innesco: 10 mA.

Si trattava quindi del tipo 2N1599.

Si noti che in questo particolare dispositivo non è stato previsto l'impiego di un interruttore generale: in effetti, la corrente di riposo è di intensità estremamente debole, in quanto è limitata alla sola corrente dispersa che può passare attraverso il condensatore. Tuttavia, per i costruttori più esigenti, è sempre possibile ridurre l'intensità di questo consumo, impiegando un condensatore con dielettrico al tantalio. Figura 5 - Rappresentazione a grandezza naturale del lato rame del circuito stampato.

# REALIZZAZIONE PRATICA

Per costruire questo dispositivo è consigliabile l'impiego di una piastrina di materiale epossidico, avente le dimensioni di mm 70 x 53, prevista per poter essere installata all'interno di un contenitore di alluminio del tipo 2/A, di produzione Teko. Queste dimensioni permettono infatti di installare direttamente sul circuito anche la batteria da 9 V.

La figura 5 rappresenta il lato rame della piastrina a circuito stampato e mette quindi in evidenza l'estrema semplicità dell'intera realizzazione: grazie appunto a questa semplicità, il circuito stampato può essere realizzato facilmente impiegando i normali dispositivi di trasferimento, oppure uno stilo di tipo convenzionale, e sottoponendo la piastrina al consueto bagno a base di una soluzione di cloruro di ferro.

Una volta realizzata la piastrina a circuito stampato, la sistemazione dei componenti che costituiscono il circuito non


Figura 6 - Dal lato opposto della piastrina di supporto i componenti che costituiscono il circuito devono essere installati nel modo qui illustrato.


Figura 7 - Fotografia dell'apparecchiatura completamente montata, e ripresa con l'asportazione del coperchio, per meglio chiarire la tecnica realizzativa.

costituisce alcun problema, a patto che si adotti la disposizione illustrata in figura 6: tuttavia, prima di passare alla vera e propria realizzazione, è bene controllare che il trasformatore presenti con la massima esattezza possibile le dimensioni e la disposizione dei terminali adatte per il fissaggio su questo circuito stampato.

Terminata la realizzazione del circuito, una buona precauzione consiste nell'applicare diversi strati di vernice protettiva sia dal lato rame, sia dal lato dei componenti della piastrina, in quanto il dispositivo è previsto normalmente per funzionare in ambienti in cui l'atmosfera è ricca di salmastro.

La figura 7 mostra l'apparecchio completamente montato, e pronto per l'impiego: in aggiunta,

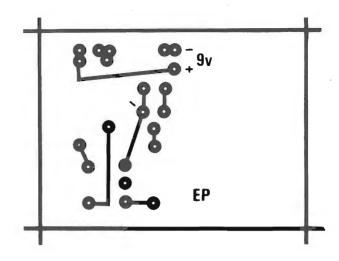

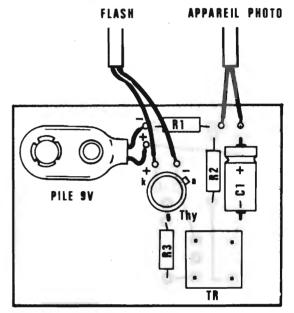






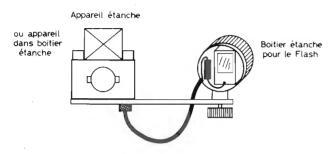


Figura 9 - Metodo di installazione dell'intero dispositivo e del « flash » all'interno di un contenitore a tenuta stagna.

Figura 10 - Altra foto illustrante le caratteristiche interne dell'apparecchio installato nell'apposito contenitore.

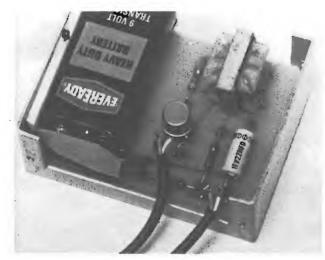

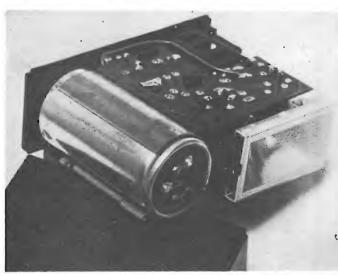


Figura 8 - Particolare del trasformatore le cui caratteristiche dimensionali devono corrispondere a quelle illustrate per consentirne il regolare fissaggio sulla piastrina di supporto.

la figura 8 mostra sempre in fotografia una parte del circuito stampato, allo scopo di mettere in maggior evidenza le caratteristiche intrinseche del trasformatore, che devono essere tali da consentirne il fissaggio sulla basetta a circuito stampato, con l'orientamento dei terminali previsto in funzione della disposizione dei collegamenti in rame.

### CONNESSIONI ESTERNE

Il dispositivo di sicurezza deve essere racchiuso in un contenitore stagno, contenente l'unità « flash », come si osserva nel disegno di figura 9: i raccordi « maschio » e « femmina » del cavetto di sincronizzazione sono stati realizzati sacrificando una prolunga per « flash ». Il raccordo del cordone non ha alcuna importanza per quanto concerne la posizione dei collegamenti di ingresso (apparecchio fotografico verso il dispositivo), in quanto — in pratica — l'otturatore svolge semplicemente la funzione di commutatore.

Per contro, al livello dell'uscita, le cose stanno ben diversamente. E' infatti necessario controllare con molta scrupolosità la polarità del collegamento. Tale polarità potrà essere verificata impiegando un voltmetro predisposto per la misura di tensioni continue, con una portata di 1.000 V fondo scala. Come regola generale, il conduttore corrispondente al centro della presa di sincronizzazione del « flash » è il polo positivo, mentre il corpo metallico esterno rappresenta la massa.

Sarà quindi necessario collegare il filo positivo all'anodo del tiristore, e il filo negativo al catodo (collegamento di massa). Se dopo il collegamento il « flash » non funziona, è indispensabile invertire il senso di collegamento del tiristore.

Il circuito è in grado di funzionare fino al valore minimo di 4 V della tensione di alimentazione, per cui è possibile

Figura 11 - Caratteristiche costruttive di un « flash » elettronico, e normale posizione del grosso condensatore che serve per l'immagazzinamento dell'energia necessaria al suo funzionamento. effettuare il collegamento all'inizio dell'estate, ed effettuare per precauzione la sostituzione della batteria soltanto all'inizio dell'estate successiva.

Un ultimo particolare di una certa importanza è che, a causa del valore molto basso della tensione di 9 V, i raccordi di sincronizzazione possono restare al di fuori del contenitore a tenuta stagna; il raccordo potrà quindi essere effettuato direttamente nell'acqua, senza alcun problema, fatta eccezione per l'eventuale pericolo di corrosione delle prese ad opera dell'acqua ricca di sale.

L'intera apparecchiatura funziona secondo un sistema ad impulsi, per cui i componenti non sono stati dimensionati come sarebbe stato necessario per il

Junzionamento continuo.
Per concludere, la foto di figura 10 rappresenta l'aspetto interno dell'apparecchiatura, alloggiata nel relativo contenitore privato del coperchio, mentre la foto di figura 11 permette di rilevare l'importanza del condensatore che si trova all'interno della scatola di un « flash » elettronico, dalle cui caratteristiche dipendono sostanzialmente le prestazioni del « flash ». Per la realizzazione di questo dispositivo sono necessari i seguenti componenti:

C1 = Condensatore elettrolitico al tantalio da 22 µF, 16 V Th = Tiristore da 400 V 1,6 A tipo 2N1599

Tr = Trasformatore di accoppiamento interstadio, con primario a bassa impedenza e secondario ad impedenza molto alta, e quindi con rapporto di trasformazione tale da consentire di ottenere al secondario la tensione necessaria.

ELECTRONIQUE PRATIQUE Settembre 1979

# frequenzimetro analogico per frequenze audio

Questo frequenzimetro a scala lineare per la misura di frequenze acustiche permette di ese-

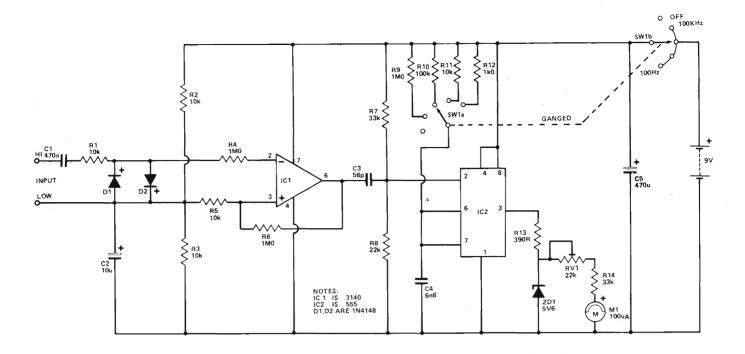


Figura 1 - Schema elettrico completo del frequenzimetro ana-logico a scala lineare: lo strumento impiega complessivamente due circuiti integrati, alcuni diedi, e pochi componenti discreti.

Figura 2 - Riproduzione a grandezza naturale del lato rame del circuito stampato sul quale devono essere installati quasi tutti i componenti che costituiscono lo strumento, fatta eccezione per l'indicatore analogico a bobina mobile e per il commutatore di portata che agisce anche da interruttore generale.

guire misure nella gamma com-presa tra 10 Hz e 100 kHz in quattro decadi: si tratta di uno strumento molto economico, le cui prestazioni non possono essere giudicate che interessanti.

La precisione non viene minimamente influenzata dalla forma d'onda del segnale di in-gresso, e inoltre lo strumento è sensibile a livelli di ingressi fino ad un minimo di circa 200 mV

Il circuito di ingresso è munito di un sistema di protezione a diodo, e la massima ampiezza di sicurezza della tensione di ingresso risulta effettivamente limitata dalla tensione nominale di lavoro del condensatore di accoppiamento.

Lo strumento funziona con l'alimentazione fornita da un'unica batteria da 9 V e l'assorbimento di corrente è talmente basso da consentire una lunga autonomia.

#### IL PRINCIPIO **DI FUNZIONAMENTO**

Osservando lo schema elettrico riprodotto in figura 1, si può notare che il segnale di ingresso viene applicato innanzitutto ai capi del diodo D1, attraverso la combinazione in serie tra

Figura 3 - Veduta del circuito stampato dal lato dei componenti. Le indicazioni per i componenti esterni, partendo dall'angolo superiore sinistro e procedendo verso destra in senso orario, sono le seguenti: ingresso (lato caldo «HI» e massa «LOW») al commutatore SW1a; al positivo dello stru-mento; ad SW1b; al negativo d'alimentazione (0 V); al negativo dello strumento; ad SW1a.

la capacità C1 e la resistenza R1. I componenti R1, D1 e D2 consentono un interessante effetto di protezione nei confronti di un'ampiezza rilevante del segnale di ingresso.

IC1 è un amplificatore operazionale ad alta impedenza di ingresso, che viene fatto funzionare come «trigger» di Schmitt nei confronti del quale le resistenze R5 ed R6 predispongono le caratteristiche del ciclo di isteresi. Inoltre, i com-ponenti C2, R2 e R3 costituiscono una sorgente che rende disponibile una tensione di alimentazione pari alla metà di quella fornita dalla batteria.

INPUT

н

I\_OW


L'uscita fornita dal circuito integrato consiste in una serie di impulsi ad onde quadre a-venti la medesima frequenza del segnale di ingresso: questi impulsi mettono in funzione il temporizzatore del tipo 555, che dà adito alla presenza di un impulso monostabile, la cui durata viene determinata dalle resistenze del selettore di portata, comprese tra R9 ed R10, facenti capo all'uscita, per ciascuna escursione di polarità negativa, corrispondente al terminale numero 3.

TO METER

TO METER (+Ve)


TO SW1b


L'impulso di «trigger» deve presentare una durata minore dell'impulso di uscita e, per ottenere questo risultato, si fa uso della rete di differenziazione, costituita da C3, R7 ed R8. Allo scopo di sopprimere tutte le fonti di imprecisione dovute all'eventuale diminuzione della tensione di alimentazione fornita dalla batteria, l'uscita di IC2 viene bloccata al potenzia-le di 5,6 V, grazie alla presen-

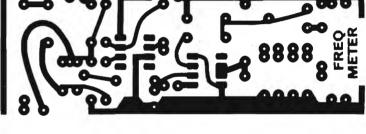


TO SW1a

TO SW1a

 

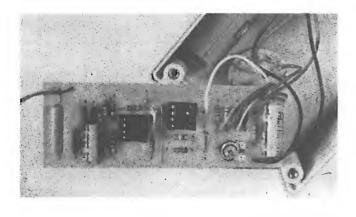

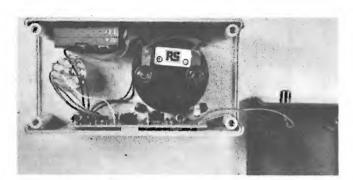

za del diodo ZD1, e in seguito lo strumento indicatore a scala analogica viene eccitato tramite la rete di limitazione di intensità della corrente, costituita da RV1 ed R14.

Si è preferita la scelta di un diodo zener da 5,6 V, in quanto si tratta di un componente a basso coefficiente di temperatura. Ciò significa che la tensione che esso fornisce presenta minime variazioni per ogni variazione di 1 °C della tem-

peratura. Il motivo di ciò risiede nel fatto che i coefficienti negativo e positivo di temperatura del diodo zener e gli effetti «valanga» si neutralizzano quasi comple-tamente a vicenda in un diodo zener avente appunto tale tensione caratteristica.

L'unica possibile sorgente di inconvenienti che vale la pena di citare può essere l'eventuale difettoso funzionamento dell'unità integrata del tipo 555, che può non funzionare a tempo debito. Questo inconveniente potrebbe essere provocato da un valore troppo basso nella capacità C3.

Si precisa che gli inconvenien-ti di questo genere sono piuttosto improbabili, però la capacità di C3 deve essere il più possibile bassa per consentire un funzionamento sicuro del sistema «trigger».

Gli impulsi di corrente provenienti da IC2 vengono valutati in funzione del valore medio dallo strumento, il cui indice denota con la propria deflessione la frequenza del segnale di ingresso.

Per consentire le inevitabili variazioni dovute alle tolleranze dei valori dei componenti, la deflessione a fondo scala corrisponde approssimativamente al 75% del ciclo di lavoro. C5 svolge semplicemente la funzione di disaccoppiamento nei confronti della tensione di alimentazione.

#### NOTE COSTRUTTIVE

Come abbiamo visto, per costruire questo strumento sono necessari soltanto due circuiti integrati: si tratta di un amplificatore operazionale bi-MOS del tipo 3140, che svolge la funzione di preamplificazione e di condizionamento del segnale, e che pilota un normale temporizzatore del tipo 555, che viene fatto funzionare nel classico modo monostabile.

I componenti per la temporizzazione vengono scelti attraverso un commutatore di portata a cinque posizioni, che funziona anche come interruttore generale di accensione. Per il resto, si fa uso di componenti facilmente reperibili dovunque, e la precisione delle misure, una volta completata la taratura, dipende soltanto da quattro resistenze fisse.

La costruzione può avere luogo sotto molti aspetti: tuttavia Figura 4 - Fotografia del circuito stampato visto dal lato dei componenti: la foto mette in evidenza anche le connessioni flessibili che fanno capo al commutatore di portata e allo strumento

l'impiego di un circuito stampato facilita notevolmente il montaggio, e riduce di molto le possibilità di commettere errori

Per questo motivo, si consiglia di adottare la soluzione del circuito stampato, mantenendosi alle istruzioni che vengono qui di seguito fornite. In ogni caso,

Figura 5 - Veduta interna dello strumento completamente montato: si osservi la tecnica di installazione del circuito stampato e della batteria di alimentazione, lungo la superficie interna delle pareti di mag-giore lunghezza del contenitore.

si rammenti che tutti i collegamenti devono presentare la minima lunghezza possibile, allo scopo di evitare la presenza di accoppiamenti parassiti. Ad esempio, è molto importante fare in modo che i conduttori percorsi dal segnale di ingresso si trovino alla massima distanza possibile dal circuito integrato del tipo 555.

La costruzione può procedere secondo l'ordine consueto: una volta realizzato il circuito stamvolta realizzato il circuito stam-pato nel modo indicato dal lato rame in figura 2, converrà installare sul lato opposto i di-versi componenti, nel modo illustrato in figura 3, cominciando innanzitutto con gli zoccoli dei circuiti integrati, e prosequendo poi con i componenti passivi, e cioè con i condensatori e le resistenze, facendo molta attenzione al loro orientamento quando si tratta di componenti polarizzati. (Per l'esattezza, ci riferiamo a C2, a C5, e naturalmente ai circuiti integrati e ai diodi).

Questi ultimi verranno inseriti nelle rispettive posizioni dopo aver fissato tutti i componenti passivi e, dopo quest'ultima operazione, sarà infine possibile installare i circuiti integrati nei relativi supporti. Nei loro confronti si rammenta che il terminale numero 1 viene indicato mediante un apposito riferimento presente nella parte superiore del contenitore, oppure con l'aiuto di un puntino si-stemato in prossimità dello stesso terminale.

Si noti infine che l'ingresso

« basso » del segnale risulta separato dalla linea da 0 V.

#### TARATURA ED USO **DELLO STRUMENTO**

Una volta completata la costruzione, sarà bene innanzitutto procedere ad un accurato controllo che deve però essere eseguito con i circuiti integrati staccati dai rispettivi zoccoli: si tratta di verificare con un ohmetro che non esistano cortocircuiti lungo la linea di alimentazione, verificando anche l'esattezza dei valori dei diversi componenti installati nelle

varie posizioni.

Un ultimo controllo potrà essere eseguito molto opportuna-mente anche nei confronti dei condensatori elettrolitici e della loro polarità, nonché dei diodi e dei circuiti di accoppiamento. La figura 4 è una fotografia che mostra il circuito stampato visto dal lato dei componenti, e illustra anche la tecnica di collegamento tra la piastrina stessa e i componenti esterni ad essa, vale â dire lo strumento indicatore a scala analogica, e il commutatore di portata. La figura 5 mostra invece l'apparecchio completamente montato e visto da retro, allo scopo di chiarire le reciproche posizioni per lo strumento indicatore e il commutatore di portata, presenti sul pannello frontale, nonché la batteria e la piastrina a circuito stampato, che vengono fissate lungo le due pareti interne di sviluppo longitudinale maggiore.

La figura 6, infine, mostra lo strumento visto anteriormente, e appoggiato al di sopra di un normale generatore di segnali da laboratorio, con i necessari collegamenti per eseguire la taratura nel modo che stiamo

per descrivere. La taratura dello strumento è molto semplice, grazie al valore elevato dell'impedenza di ingresso: dopo aver predisposto il commutatore di portata sulla posizione corrispondente a 100 Hz, toccare l'ingresso col dito. In genere, si introduce in tal modo un segnale alla frequenza di rete di ampiezza sufficiente per eccitare adeguata-mente il circuito di misura. Con questa operazione si deve notare la deflessione dell'indice, ed è quindi possibile regolare RV1, fino ad ottenere l'indicazione esatta del valore di 50 Hz. che corrisponde appunto al valore della frequenza di rete. Il componente RV1 è l'unico di valore variabile nei confronti del quale è possibile inter-venire per regolare la defles-sione dell'indice in funzione della frequenza del segnale di

ingresso, qualunque sia tale frequenza. A causa di ciò, una

volta eseguita la sua regolazio-



Figura 6 - Metodo di impiego dello strumento agli effetti della taratura con l'aiuto di un generatore di segnali.

ne nei confronti della frequenza di 50 Hz, è chiaro che la stessa regolazione vale anche per qualsiasi altro valore della frequenza del segnale da misurare.

Ovviamente, se si dispone invece di un generatore di segnali di precisione notoriamente buona, la taratura può essere controllata con maggiore sicurezza nei confronti di diversi valori di frequenza.

In ogni modo, il semplice metodo suggerito di taratura nei confronti della frequenza di rete è già sufficiente per ottenere risultati più che accettabili.

Una delle prerogative principali di questo strumento consiste nel fatto che la taratura deve essere eseguita appunto nei confronti di una sola portata: le altre portate risultano perciò tarate automaticamente.

Per quanto riguarda infine la tecnica di impiego, le manovre da eseguire sono di estrema semplicità: quando la frequenza del segnale da misurare è completamente sconosciuta, conviene predisporre lo strumento sulla gamma più elevata (corrispondente a 100 kHz), nel qual caso, attraverso il commutatore di portata, viene automaticamente inserita anche la tensione di alimentazione.

L'operazione successiva consiste nell'applicare ai morsetti di ingresso il segnale di cui si de-

sidera misurare la frequenza: se la deflessione dell'indice è tale da consentire una lettura sufficientemente precisa, non occorrono altre manovre se non la valutazione della frequenza attraverso la posizione dell'indice stesso. Se invece la deflessione è troppo esigua o comunque inapprezzabile, è necessario spostare il commutatore di portata su di una portata inferiore, e procedere in tal modo fino ad ottenere una deflessione dell'indice sufficiente per consentire una lettura abbastanza precisa. Questo sistema di uso è con-sigliabile allo scopo di evitare le indicazioni spurie che potrebbero verificarsi nelle gamme più basse dovute al ripetuto « trigger » dell'unità integrata tipo 555, ad opera di segnali di ingresso a frequenza elevata.

Non esistono altre operazioni di messa a punto, per cui tutto ciò che occorre fare consiste semplicemente nell'usare lo strumento ogni qualvolta lo si ritiene necessario.

Si tenga infine presente che, all'occorrenza, lo strumento può essere usato anche per la misura di segnali acustici diretti, nel senso che al suo ingresso può essere collegata l'uscita di un amplificatore qualsiasi, il cui segnale di ingresso venga invece fornito da un microfono. In questo caso, il microfono percepisce il suono di frequenza incognita, e l'amplificatore lo applica all'ingresso dello strumento con caratteristiche elet-

ne la misura. Per la realizzazione di questo strumento sono necessari i seguenti componenti:

triche sufficienti per consentir-

R110  $k\Omega$ R2 $k\Omega$ R310  $k\Omega$ R4  $1~M\Omega$ = *R*5 10  $k\Omega$ = *R*6  $1 M\Omega$ = **R7** == 3.3  $k\Omega$ R8 = 22  $k\Omega$ R9 $1 M\Omega$ R10 = 100 $k\Omega$ R11 =10  $k\Omega$ R12 = $k\Omega$ R13 = 390Ω RV1 =22  $k\Omega$ 

C1 = 470 nF (in poliestere) C2 = 10  $\mu$ F al tantalio C3 = 56 pF in polistirene

C4 = 6.8 nF in poliestere  $C5 = 470 \text{ } \mu\text{F}$  elettrolitico

IC1 = 3140IC2 = 555

D1 = 1N4148

ZD1 = 5.6 V

 $M = 100 \mu A$  fondo scala SW1 = due vie, cinque posi-

zioni.

A causa della minima dissipazione di potenza, tutte le resistenze possono essere da 0,5 W; per quanto riguarda i condensatori elettrolitici, la loro tensione di isolamento potrà essere preferibilmente di 16 V, mentre per gli altri condensatori la tensione di isolamento non ha importanza, trattandosi di un circuito che funziona con una tensione di alimentazione di 9 V.

HOBBY ELECTRONICS - Ottobre 1979

### nuovi circuiti a semiconduttori

Grazie alla molteplicità dei tipi in normale produzione, e alle particolari caratteristiche di alcuni tipi di semiconduttori, è oggi praticamente possibile risolvere qualsiasi problema, cercando contemporaneamente di realizzare le soluzioni più semplici e più sicure, con tutti i possibili vantaggi agli effetti dell'economia, del peso, dell'ingombro e così via.

Un esempio tipico di tali sviluppi tecnologici consiste nei tre circuiti che vengono descritti in questo breve articolo, e che consistono in un filtro anti-rombo, in un termometro portatile e in un lampeggiatore a diodo fotoemittente.

#### FILTRO DIFFERENZIALE ANTI-ROMBO


Uno dei problemi più rilevanti che si presentano nel campo dell'amplificazione e della riproduzione ad alta fedeltà da dischi consiste nella inevitabile presenza di segnali di sottofondo a frequenza molto bassa, normalmente definiti col termine di «rumble» (rombo).


Una normale soluzione per questo problema consiste nel realizzare un filtro a curva selettiva molto ripida per tutte le frequenze inferiori a 50 Hz ma, sfortunatamente, la presenza di questo filtro comporta anche l'eliminazione di alcuni segnali musicali, che dovrebbero invece essere regolarmente presenti.

Un esame accurato della struttura dei segnali indesiderati denota che essi vengono prodotti prevalentemente dagli spostamenti della puntina lungo il piano verticale, ciò che produce una differenza tra i segnali

stereo.

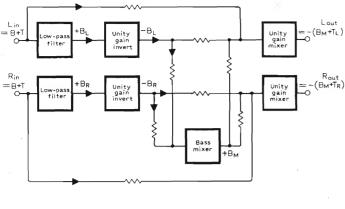Dal momento che i movimenti esclusivamente verticali della puntina producono segnali che determinano un'uscita in opposizione di fase tra i terminali delle due sezioni della testina, è chiaro che la loro rimozione è possibile semplicemente miscelando tra loro i due canali. Se però la miscelazione viene



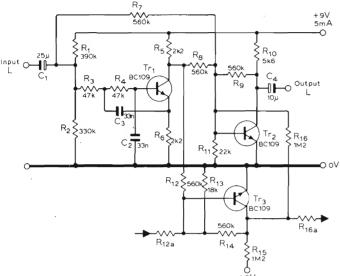

limitata soltanto alle frequenze che si trovano al di sotto di 100 Hz, il contenuto monofonico dell'uscita a bassa frequenza non eserciterà un effetto particolarmente dannoso nei confronti della riproduzione stereo. Ciò premesso, lo schema a blocchi di figura 1 del dispositivo ne chiarisce il principio fondamentale di funzionamento: i segnali separati a frequenza molto bassa vengono ricavati simulta-neamente dal contenuto a frequenza elevata,  $T_L$  e  $T_R$ , dopo di che il contenuto monofonico a frequenza bassa viene aggiunto al contenuto stereofonico a frequenza elevata, nei miscelatori a guadagno unitario, le cui uscite forniscono un segnale stereo complesso, con segnale monofonico per le sole frequenze basse.

Ñel circuito pratico, riprodotto in figura 2, riferito al solo canale sinistro per ovvie ragioni di semplicità, il filtro e l'invertitore sono presenti in un unico stadio, e precisamente fanno

Figura 3 - Schema elettrico del termometro elettronico che può funzionare indifferentemente per rilevamenti su superfici umide o asciutte, tramite un apposito commutatore di adattamento.

Figura 2 - Schema elettrico completo dell'intero dispositivo differenziale di soppressione del ronzio, rappresentato per ragioni di semplicità per un solo canale di un impianto stereo.

Figura 1 - Schema a blocchi del filtro differenziale anti-rombo: il principio consiste nel separare il contenuto a frequenza bassa, che assume una caratteristica monofonica per le sole frequenze inferiori a 100 Hz, e nello sfruttare il sistema della neutralizzazione in controfase per i segnali da sopprimere

parte dei componenti associati al transistore Tr1. In questo caso si fa uso di un filtro del tipo « butterworth » con attenuazione di 12 dB per ottava, mentre il miscelatore per il contenuto comune a frequenza molto bassa è costituito dal transistore Tr3, nonché dalle resistenze R13, R14 ed R15.

Dal canto suo, il transistore Tr2 costituisce il miscelatore a guadagno unitario, e funziona nel modo detto a « massa virtuale ». Allo scopo di rendere minimo lo spostamento di fase, e di ridurre anche l'ammontare dei componenti impiegati, nell'intera apparecchiatura si è preferito fare uso di un sistema diretto di accoppiamento.

Il suddetto circuito deve essere naturalmente inserito tra il preamplificatore e l'amplificatore di potenza, e deve essere pilotato con un circuito la cui impedenza non sia maggiore di 10 k $\Omega$ .

L'Autore precisa che il prototipo realizzato ha consentito di ridurre in modo rilevante i segnali spuri a frequenza molto bassa, senza esercitare alcuna influenza dannosa nei confronti del contenuto a frequenza molto bassa del programma musicale riprodotto.

In pratica, non è infatti possibile rilevare alcuna differenza di livello nelle note basse, indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia inserito o no nel circuito della catena: inoltre, la misura del responso alla frequenza eseguita sul prototipo consente di accertare un responso da 15 Hz a 30 kHz, con dislivelli di —1 dB. Infine, si precisa che la distorsione è inferiore allo 0,1% per uscite minori di 1 V efficace.

#### TERMOMETRO PORTATILE PER RILEVAMENTI SU ZONE UMIDE O ASCIUTTE


Impiegando due sensori a diodo al silicio, alimentati attraver o una sorgente di corrente costante, questo termometro è in grado di eseguire rapidamente misure di temperatura comprese tra 0 e 60 °C, con precisione di  $\pm 0.1 °C$ .

Con i valori illustrati nello schema di figura 3, l'intensità della corrente che scorre attraverso il diodo corrisponde a

$$1.2 \ V/R4 = 250 \ \mu A$$

La tensione di uscita V può essere invece calcolata mediante la formula che segue:

$$-R_{F} \begin{bmatrix} V_{OFFSET} & (V_{DO} - 2,2T) \\ R3 & R1 \\ - & - \end{bmatrix} + \frac{1200}{R6} mV$$

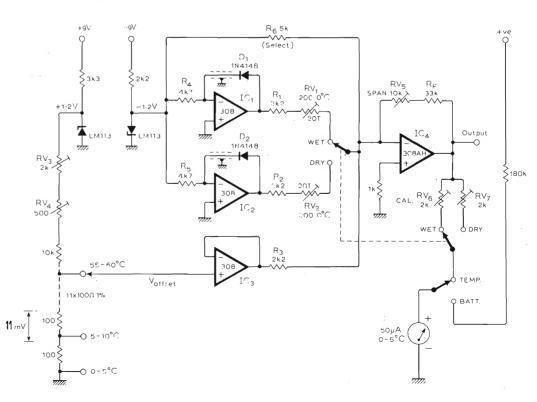

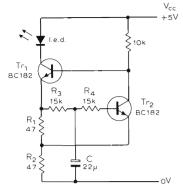


Figura 4 - Circuito elettrico del semplice dispositivo a «trigger» di Schmitt, per ottenere il lampeggiamento di un diodo fotoemittente.

e, dopo la taratura, il tutto si riduce a:

$$V_{USCITA} = \frac{R_F}{2,2k} (2,2T - V_{OFFSET}) mV$$

nella quale R<sub>F</sub> rappresenta la resistenza totale di reazione, e-spressa in chiloohm, mentre T rappresenta la temperatura in gradi centigradi, V DO rappresenta la tensione del diodo relativa alla temperatura di 0 °C in millivolt, e  $V_{OFFSET}$  rappresenta la gamma delle variazioni della tensione a causa della temperatura, espresse in millivolt.

Il diodo D1 è immerso in uno stoppino umido, sottoposto ad aspirazione attraverso un piccolo ventilatore. Per tarare il circuito è necessario staccare lo strumento e regolare approssi-mativamente a metà corsa le resistenze variabili RV1 ed RV2. Regolare quindi RV3 ed RV4 in modo da ottenere una tensione di 11 mV ai capi di ciascuna resistenza da 100  $\Omega$ , all'1% di tolleranza. Successivamente, dopo aver predisposto il commutatore della variazione di temperatura nella posizione corrispondente alla gamma di 0-15 °C, inserire entrambe le sonde in un contenitore contenente acqua e ghiaccio. Collegare quindi un millivoltmetro all'uscita, e regolare RV1 ed RV2 fino ad ottenere l'azzeramento dopo aver predisposto il commutatore di selezione «umido/asciutto» nella posizione appropriata.

Se la gamma di regolazione è insufficiente, sostituire R6 con un valore leggermente diverso. In seguito, inserire entrambe le sonde in un contenitore nel quale sia presente acqua ad una temperatura ben nota, pari a circa 4°C.

Ricollegare quindi lo strumento, e regolare RV6 ed RV7 fino ad ottenere l'esatta indicazione della temperatura sullo strumento. Infine, inserire entrambe le sonde in un contenitore nel quale sia presente acqua ad una temperatura nota di circa 25 °C. predisporre il commutatore della gamma di temperature nella posizione appropriata, e regolare RV4 fino ad ottenere l'indicazione corretta.

L'ultima operazione di regolazione può essere eseguita sia nei confronti di un ambiente umido, sia nei confronti di un ambiente asciutto: l'assorbimento di corrente è di 4 mA da entrambi i lati positivo e negativo dell'alimentazione. Il circuito mantiene stabilmente la sua precisione fino all'istante in cui la tensione fornita dalle batterie presenta il valore di 6 V anziché di 9 V, e con una temperatura ambiente massima

Nell'eventualità che si desideri montare l'apparecchiatura elettronica all'interno di un invo-lucro adatto, per proteggerla contro le radiazioni solari, è necessario impiegare resistenze ad alta stabilità e ad ossido metallico, con tolleranza mas-sima dell'1 o del 2%.

#### LAMPEGGIATORE A DIODO FOTOEMITTENTE

In qualsiasi occasione si presenti la necessità di impiegare un lampeggiatore a diodo fotoemittente, il circuito illustrato in figura 4 è molto semplice, e particolarmente efficace.

Un «trigger» di Schmitt fornisce l'effetto rigenerativo di commutazione, mentre R1 determina il necessario effetto bistabile di carica e scarica, ogni qualvolta Tr1 entra in conduzione o passa in interdizione.

Le resistenze R3 ed R4 stabiliscono rispettivamente la durata dei tempi di conduzione e di quelli di interdizione, il cui miglior rapporto sembra essere quello di 2:1.

Con i valori precisati nello schema si ottiene una frequenza di lampeggio di circa 1,5 Hz, mentre la luminosità del diodo fotoemittente può essere regolata modificando nel modo più opportuno il valore di RÎ e di R2.

L'intero circuito è stato progettato per poter funzionare con una sorgente di alimentazione che fornisca una tensione continua di 5 V e, dato il minimo assorbimento di corrente, l'intero circuito consente una notevole autonomia.

Naturalmente, modificando op-portunamente il valore delle resistenze, oppure applicando in serie al circuito di alimentazione una resistenza di caduta seguita da un condensatore di disaccoppiamento di capacità-adeguata, è possibile adattare questo circuito anche al funzionamento con una tensione di alimentazione di 12 V.

WIRELESS WORLD -

Settembre 1979

## Stazione emittente fm

Nel prossimo numero di ONDA QUADRA presenteremo ai nostri lettori una stazione emittente FM che può costituire un vero e proprio studio radiofonico. Qui di seguito diamo alcuni dati:

MIXER a 5 ingressi

2 piastre giradischi

1 microfono magnetico 1 trasmettitore FM 100 mW professionale gamma di frequenza 88-108 regolabile a varicap alimentazione 220 Vca o 12 Vcc

amplificatore BF per preascolto 7W

antenna accordata in FM

VU meter a led

Questa stazione è già stata presentata al pubblico in occa-sione del FAI DA TE svoltosi a Milano dal 29 novembre al 3 dicembre 1979, dove ha incontrato il favore del pubblico.

# Nuovo sistema per occupare il tempo

Pantec, la dinamica divisione della Carlo Gavazzi SpA, sta dimostrando una eccellente vitalità: in tre anni e mezzo di vita è infatti divenuta un punto di riferimento determinante sul mercato italiano della strumentazione elettrica ed elettronica.

Specializzata negli strumenti da quadro e da pannello (il segmento che ha avuto l'incremento maggiore - quasi il 100%), forte della tradizione Gavazzi, la Pantec detiene una avanzata tecnologia nel settore dei multimetri ed è stata la prima ad introdurre sul mercato italiano un modello digitale portatile.

La sua gamma di multimetri analogici e digitali si contraddistingue per completezza di modelli, 18 complessivamente, ciascuno dei quali è orientato ad una determinata categoria di utente: hobbysta, installatore, tecnico di laboratorio, elettronico professionista.

Malgrado la specializzazione, ogni modello è più altamente versatile all'uso, in quanto dotato di numerosi campi di misura in ciascuna delle tre grandezze fondamentali: ten-

sione, corrente e resistenza.

Molti diessi son oanche predisposti per misure di capacità, livello di uscita, i modelli orientati ai riparatori radio-Tv possono essere usati come generatori di segnali R.F. per ricerca guasti. La tecnologia impiegati è la più moderna: strumenti indicatori insensibili ai campi magnetici esterni, sospensioni elastiche antishock, reti resistive a film spesso e un rigoroso controllo di qualità.

Ora la Pantec ha presentato, lo scorso dicembre allo stand del 2º Salone del FAI DA TE (Quartiere Fieristico di Milano), una nuova linea di prodotti HOBBY KITS destinati al tempo libero. Si tratta di scatole modulari per « fare da sé », semplici e complesse realizzazioni che vanno dal sistema di allarme all'amplificatore stereofonico.

Applicazioni semplici ma fondamentali: un microtrasmettitore FM (Babyphone), un compatto trasmettitore FM da 3 W. un alimentatore stabilizzato da 30 V - 2.2 A: la linea stereo con preamplificatore RIAA ed amplificatori da 2 x 10 e 2 x 40 W, segnano l'inizio della distribuzione in Italia di questa collaudata serie di Kit firmata da un prestigioso nome

La qualità dei componenti impiegati, il prezzo alla portata di tutti, detagliate istruzioni (în 6 lingue), facilità di montaggio, assenza di difficoltose operazioni di taratura, assicurano unitamente alle elevate prestazioni di ciascun Kit un ottimo risultato, sinonimo di garanzia di qualità e tecnologia.

# ez phone

IL TELEFONO SENZA FILI CHE FUNZIONA IN COMBINAZIONE CON IL TELEFONO DI CASA O DI UFFICIO.



L'apparato che vi presentiamo in questo articolo è composto da una unità base, che viene collegata al telefono mediante appositi fili e alla tensione di rete, e da un vero e proprio radiotelefono da portarsi appresso.

L'unità base serve per riporre il radiotele-fono a ricaricarne le batterie, ma soprattutto per comunicare a distanza a colui che è in possesso del radiotelefono quando

vi è una telefonata per lui. Ciò è possibile nel raggio di 500 m. L'unità telefonica è in grado di ricevere qualsiasi telefonica che perviene al nu-mero telefonico a cui è collegata l'unità base ed è in grado di chiamare qualsiasi utente telefonico. L'unica cosa che non si può fare è chiamare se stessi, cioè il proprio numero.

In ufficio arriva una telefonata importante per voi, una chiamata che state aspettando, ma proprio in quel momento vi trovate in uno dei tanti reparti dello stabilimento vicino e la segretaria non sa come rintracciarvi, fa attendere l'interlocutore all'altro capo del filo, magari gli dice di richiamare più tardi e al massimo, se si tratta di una solerte segretaria, viene anche a cercarvi per riferirvi la comunicazione. Tutto tempo sprecato.

A casa, immersi nella vostra vasca da bagno dove finalmente potete ritemprarvi le stanche membra, squilla improvvisamente il telefono: un sobbalzo, ricerca immediata di una accappatoio che per caso non è a portata di mano, brividi di freddo, acqua gocciolante sulla moquette del salotto e... troppo tardi! quando arrivate hanno già riattaccato.


estate, state nuotando in piscina, in una bellissima giornata di sole; vostra mo-glie viene ansante a dirvi che siete atteso al telefono, proprio all'apparecchio della camera, la stanza più fredda di casa: prima di andarci vi tocca coprirvi, o buscherete un raffreddore.

Quante volte vi è capitato uno di questi contrattempi, nella vostra vita quotidiana? Ora l'Ez Phone vuole proprio risolvere questi problemi: non più corse al telefono, per rispondere da punti obbligati, per chi riceve la chiamata; non più attese per chi chiama, con un notevole risparmio di tempo e di denaro (diminuzione di scatti, fatto importantissimo con i prossimi aumenti delle tariffe telefoniche). La vostra segretaria potrà passarvi direttamente la comunicazione in qualsiasi reparto vi troviate, e vostra moglie non vi farà più correre attraverso la casa disturbando i vostri sacrosanti momenti di riposo.

#### **COMANDI**

- 1. RADIOTELEFONO.
- 2. CAPSULA RICEVENTE: permette la ricezione, come in un qualsiasi telefono.
- 3. ANTENNA TELESCOPICA: va allungata completamente durante l'uso.

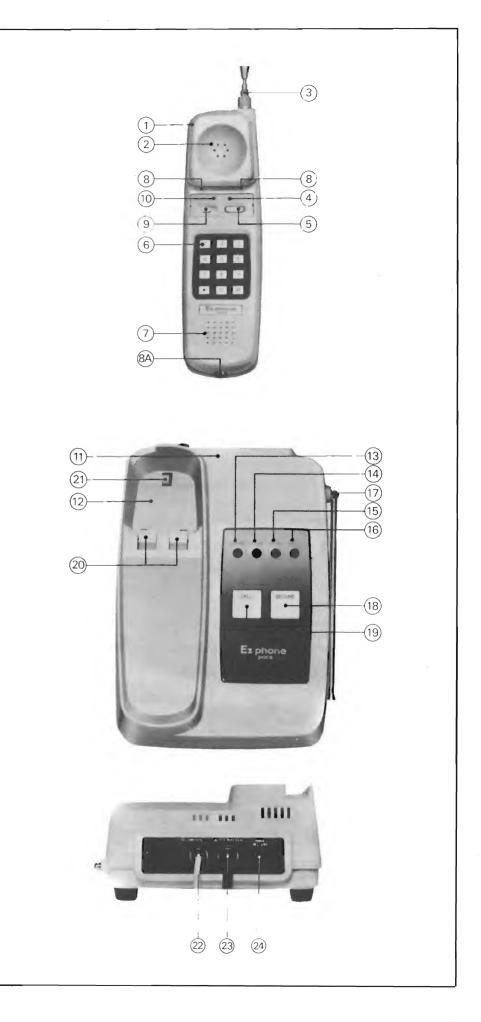- 4. SPIA DI COMUNICAZIONE: si accende quando il radiotelefono è in posizione di comunicazione.
- 5. INTERRUTTORE DI COMUNICA-ZIONE (TALK/STBY): seleziona la posizione di comunicazione o di attesa come in un qualsiasi telefono.
- 6. PULSANTE DIGITALE PER COM-PORRE IL NUMERO TELEFONICO: basta premere i pulsanti digitali per comporre il numero desiderato.
- 7. CAPSULA TRASMITTENTE: serve all'utente per parlare come in un qualsiasi telefono.
- 8. CONTATTI PER CARICARE LA BATTERIA: si adattano ai contatti siti sull'unità base, per caricare le batterie del radiotelefono.
- 8a. PRESA AUSILIARIA PER CARICA-RE LA BATTERIA: permette di caricare la batteria del radiotelefono quando si è distanti dall'unità base.
- PULSANTE OFF/LO-VO-HI per l'accensione del radiotelefono e per regolare il livello di volume nella capsula ricevente (non influisce sul livello del segnale di chiamata).
- 10. INDICATORE DI BATTERIA SCA-RICA (BATT. LOW): si accende quando il voltaggio della batteria scende sotto il livello prestabilito per avvertire l'utente di caricare le batterie del radiotelefono.
- 11. UNITA' BASE.
- 12. ALLOGGIAMENTO PER RIPORRE IL RADIOTELEFONO quando non viene usato.
- SPIA DI CARICA (CHARGE): si accende quando il radiotelefono è nell'unità base e le batterie sono cariche.
- 14. SPIA DI FUNZIONAMENTO (IN USE): si accende quando il radiotelefono è acceso in posizione di comunicazione (non funziona quando si usa il telefono di casa).
- SPIA DI ALIMENTAZIONE (PO-WER): si accende quando l'unità base è collegata alla tensione di rete.
- SPIA DI SICUREZZA (SECURE): si accende automaticamente ogni volta che il radiotelefono è collegato all'unità base.
- 17. ANTENNA TELESCOPICA: deve essere completamente estesa in posizione verticale durante l'uso.
- 18. PULSANTE DI SICUREZZA (SECU-RE): usato per eliminare il sistema di sicurezza quando un radiotelefono si trova sull'unità base mentre si sta usando un altro radiotelefono.
- PULSANTE DI CHIAMATA (CALL): premendo questo pulsante si invia al radiotelefono un segnale di chiamata.
- CONTATTI PER CARICARE LA BATTERIA: si adattano ai contatti del radiotelefono per caricare le batterie.



- 21. VALVOLA RIVELATRICE DEL RA-DIOTELEFONO: avverte la presenza del radiotelefono sull'unità base e accende il sistema di sicurezza.
- 22. FILO TELEFONICO CON MORSET-TI: collega l'unità base alla linea te-
- FILO D'ALIMENTAZIONE: collega la stazione base alla tensione di rete.
- 24. PULSANTE D'ALIMENTAZIONE: alimenta con corrente alternata l'unità base.

#### **INSTALLAZIONE**

L'installazione dell'unità base dell'Ez Phone richiede un collegamento a una linea telefonica e anche a una presa alla corrente di rete. L'apparato deve essere perciò ubicato in prossimità di questi due punti. Il collegamento alla linea telefonica va fatto sui due fili di entrata siti nell'apposita scatola di allacciamento (vedi figura).

Collegate l'unità base alla linea telefonica e alla tensione di rete, accendete l'interruttore POWER (alimentazione) e assicuratevi che la spia POWER si accenda. Dopo aver posizionato l'interruttore di accensione del radiotelefono su OFF, collegate quest'ultimo all'unità base, assicurandovi che le spie CHARGE e SECURE si accendano.

Fate in modo che il radiotelefono si carichi per almeno due ore prima di usarlo, anche se la spia BATTERY LOW non è

Dopo aver caricato il radiotelefono, toglietelo dall'unità base e fate scivolare l'interruttore TALK/STBY nella posizione STBY e l'interruttore OFF/LO-HI nella posizione HI. A questo punto non si dovrebbe sentire niente, ma il radiotelefono e l'indicatore BATT. LOW dovrebbero essere in posizione OFF.

Premendo il pulsante CALL sito sull'unità base, dovreste sentire al radiotelefono un suono di chiamata (se non lo sentite, consultate il paragrafo seguente INSTALLA-ZIONI SPECIALI).

Allungate le antenne dell'unità base e del radiotelefono al massimo e accendete il radiotelefono predisponendo la posizione TALK. La spia di TALK sita sul radiotelefono dovrebbe accendersi e si dovrebbe sentire il classico segnale di libero.

Componete il vostro numero telefonico. Dopo aver premuto il primo tasto digitale, il segnale di libero dovrebbe smettere. Quando avete composto tutto il numero desiderato, dovreste sentire un segnale di occupato.

Dopo aver seguito passo a passo e con successo tutto ciò che vi abbiamo insegnato poc'anzi, avrete la possibilità di far funzionare il vostro Ez Phone. Potrete anche fare diverse chiamate per familiarizzarvi di più con l'apparecchio.


nata, rimette l'interruttore TALK/STBY in posizione STBY e fate rientrare l'an-

#### **BATTERIE**

Il radiotelefono è dotato di batterie al nichel-cadmio ricaricabili. Quando il radiotelefono è inserito nell'unità base, le batterie si ricaricano automaticamente. Nella maggior parte dei casi ci vogliono da 4 a 8 ore per ricaricare la batteria completamente

Fate attenzione: le batterie al nichel-cadmio hanno una caratteristica di ricarica che richiede da 3 a 5 cicli per ottenere piena potenza. Dopo la prima carica, descrittavi precedentemente, il radiotelefono deve ricevere una seconda carica, procedendo nel modo seguente. Caricate le batterie almeno per 8 ore, usate attivamente il telefono, finché la spia BATT. LOW si accende e ripetete l'operazione da tre a cinque volte. Dopodiché ogni giorno sarà sufficiente una ricarica di 4-8 ore, per avere piena potenza, dopo l'accensione della spia BATTERY

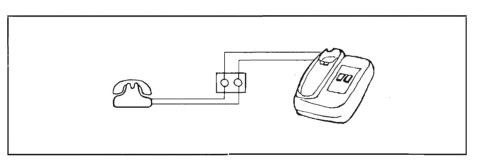Se non usate il radiotelefono per un periodo uguale o superiore a 90 giorni, dovete ripetere tutte le suddette operazioni di ricarica.



#### **FUNZIONAMENTO**

Posizionate prima di tutto l'interruttore OFF/LO-VOL-HI su LO o HI.

#### Per rispondere a una chiamata in arrivo

Quando si riceve una telefonata, il radiotelefono avverte con un segnale di chiamata.

In questo caso, allungate al massimo l'antenna del radiotelefono, mettete l'interruttore TALK/STBY in posizione TALK e poi usate il radiotelefono come usereste il vostro telefono di casa.

Se volete chiudere la comunicazione, spostate l'interruttore TALK/STBY su STBY e rimettete a posto l'antenna. Il radiotelefono ora è pronto per ricevere una prossima chiamata.

#### Per chiamare

Allungate al massimo l'antenna del radio-

telefono, mettete l'interruttore TALK/STBY in posizione TALK e aspettate di sentire il segnale di libero (se non lo sentite, avvicinatevi all'unità base).

Ricordatevi che non potete sentire un segnale di libero se qualcuno sta usando il telefono di casa, ma potete sentire la sua conversazione. Allora aspettate qualche

minuto e riprovate. Componete il numero desiderato come fareste con un qualsiasi telefono. Nei sistemi telefonici che accettano soltanto quadranti rotanti si sentono dei segnali quando l'unità base trasmette a impulsi l'informazione composta. Questo inizia proprio quando avete premuto il primo tasto digitale, ma voi continuate pure a comporre il numero, senza fermarvi tra un numero e l'altro per attendere l'arresto dei segnali.

Completato il numero desiderato, fate tranquillamente la vostra telefonata, come con un normale telefono.

Se sbagliate numero, mettete semplicemente l'interruttore TALK/STBY in posizione STBY per uno o due secondi e poi ripetete tutta l'operazione daccapo.

Quando avete terminato la vostra telefo-

#### SISTEMA DI SICUREZZA

Dato il numero limitato delle frequenze disponibili per questo tipo di servizio, è possibile che qualcuno abbia il suo radiotelefono sintonizzato sulla vostra unità base. Questo permetterebbe d'inserirsi nelle chiamate sul vostro apparecchio lasciando poi a voi le spese della bolletta del telefono. Il sistema dell'Ez Phone è stato ideato apposta per impedire una tale frode a danno del vostro telefono.

Quando non usate il radiotelefono, mettetelo nel suo alloggiamento nell'unità base; questo comporta l'accensione automadella spia SECURE e impedisce a qualsiasi altro radiotelefono di immettersi nella vostra linea telefonica. Se avete acquistato più di un radiotelefono, sbloccate l'interruttore SECURE sull'unità base: si estinguerà così la spia SECURE e si disattiverà il sistema di sicurezza. Per riattivarlo, sollevate un momento il radiotelefono dall'unità base, poi rimettetelo a posto: la spia SECURE si riaccenderà e il sistema di sicurezza entrerà in funzione. Quando la spia SECURE è accesa, nessun altro radiotelefono può intervenire sull'unità base.

#### **ACCESSORI**

Se l'utente lo desidera, l'unità base può essere installata alla parete, con un sop-porto di metallo che viene dato in dotazione all'Ez Phone.

Inoltre viene anche fornito un sopporto di plastica e un fermaglio da cintura qualora si desiderasse portare più comodamente con sé il radiotelefono.

(continua a pag. 52)

#### IL TUTTO E' DISPONIBILE PRESSO:

VIA PRIMATICCIO 32 o 162 - 20147 MILANO

**(02)** 416876 4225209;

I PREZZI QUI RIPORTATI NON COMPRENDONO LE SPESE DI SPEDIZIONE



RADIORICEVITORE AIMOR riceve tutto il mondo con 5 gamme d'onda comprese le bande marine, CB e radioamatoriali FM 88  $\div$  108 MHz - AM 504  $\div$  1600 kHz - SW1 1,7  $\div$  3,8 MHz - SW2 3,8  $\div$  1,7 MHz - SW3 10,7  $\div$  30 MHz prezzo speciale Lire 105.000



RICETRASMETTITORE 800 CANALI 144 ÷ 146 FM - 5 ÷ 25 W memorizza 3 canali - lettura digitale di frequenza a sole Lire 490.000



RICETRASMETTITORE 309 SSB WAGNER 240 canali - 12 W prezzo Lire 240.000

#### OFFERTE SPECIALI:

- Calcolatrici elettroniche con radice quadrata a partire da Lire 10.000
- Orologi digitali a cristalli liquidi con più funzioni a partire da Lire 15.000

#### **ELETTROPRIMA**

S.A.S

P.O. BOX 14048

#### TUTTO E' IN GARANZIA SCONTI SPECIALI PER RIVENDITORI



RICETRASME) FITORE OMOLOGATO «ALAN K-350 BC»
33 canali AM + lineare 30 W per barra mobile prezzo Lire 160.000

questo apparecchio può essere modificato: per impieghi industriali per gestione di taxi e autotrasporti per servizi di vigilanza, sicurezza ecc. ecc. per questi impieghi si rilasciano preventivi a richiesta



RICETRASMETTITORE WAGNER 480 canali AM/SSB per stazioni base con orologio digitale e suoneria prezzo Lire 406.000



RICETRASMETTITORE CB 747 OMOLOGATO prezzo Lire 99.900 + lineare 30 W per barra mobile



# ica realizzativa di LUCA BULIO

A prescindere dal fatto che quando si realizza un circuito di ricezione o di trasmissione si ricorre solitamente all'impiego di componenti reperibili in commercio, può tuttavia accadere che si debba realizzare una bobina per alta frequenza con determinate caratteristiche in funzione delle proprie esigenze. Poiché il calcolo dell'induttanza in funzione della gamma delle frequenze e della variazione capacitiva è molto complesso, riteniamo di fare cosa gradita ai nostri Lettori riportando l'articolo seguente, il quale fornisce un sistema molto semplice e pratico per realizzare con sufficiente precisione un circuito accordato che possa oscillare su di una frequenza o una gamma di frequenze prestahilita.

#### RELAZIONI TRA INDUTTANZA, CAPACITA', FREQUENZA E LUNGHEZZA D'ONDA

I circuiti accordati possono essere fondamentalmente di due tipi e cioè: a frequenza fissa, o a frequenza variabile; inoltre, entrambe le versioni sono di solito del tipo a risonanza in parallelo e consistono in una bobina, in parallelo alla quale si trova un condensatore. Attribuendo alla prima e al secondo i valori appropriati, si ottiene così un circuito accordato che risuona su una determinata frequenza. Quando però il condensatore collegato in parallelo all'induttanza è del tipo a capacità variabile, per cui può variare tra un valore minimo e un valore massimo, si ottiene un circuito risonante a frequenza variabile, in grado di coprire una determinata gamma.

Il sistema di calcolo al quale ci riferiamo è il medesimo per entrambi i circuiti. La sola differenza consiste nel fatto che, se si tratta di un circuito a frequenza fissa, il calcolo deve essere eseguito nei confronti di un unico valore capacitivo; se si tratta invece di un circuito accordato a frequenza variabile, i parametri più importanti di cui occorre tener conto sono gli estremi della gamma di frequenza che si desidera esplorare, e i valori minimo (capacità residua) e massimo (capacità con rotore completamente immerso nello statore) del condensatore variabile di cui si dispone.

In teoria, qualsiasi induttanza può risuonare su qualsiasi frequenza, a patto che venga abbinata ad un condensatore di capacità adatta. Tuttavia, è impensabile in quanto assurdo pretendere di sintonizzare sulle onde medie, per fare un esempio, una bobina costituita da tre sole spire di rame, con l'aggiunta in parallelo di una capacità di valore molto alto. In genere, infatti, è necessario mantenere una certa proporzione logica tra il valore indutivo e quello capacitivo, allo scopo di ottenere il fattore di merito più elevato. Sotto questo aspetto, si rammenti che le condizioni ideali si ottengono quando l'induttanza e la capacità presentano la stessa reattanza rispetto alla frequenza di funzionamento.

E' quindi di enorme utilità il grafico di figura 1, mediante il quale è possibile stabilire senza eseguire calcoli complicati le relazioni esatte che intercorrono tra l'induttanza e la capacità di un circuito accordato, in funzione sia della frequenza,

sia della relativa lunghezza d'onda sulle quali il circuito accordato deve poter funzionare.

Innanzitutto, facciamo notare che il gra-fico consta di tre scale verticali: la prima a sinistra è riferita ai valori induttivi, e si estende da un minimo di 0,2 µH a un massimo di 350 µH. La scala centrale è doppia, e permette di eseguire il calcolo sia in funzione della frequenza, sia in funzione della lunghezza d'onda corrispondente. Il lato sinistro di questa scala è infatti graduato da un minimo di 0,3 ad un massimo di 350 MHz, mentre il lato destro della medesima scala è graduato in lunghezze d'onda, comprese tra un minimo di 0,88 e un massimo di 1.000 m. La terza scala, sul lato destro del grafico, riporta invece i valori capacitivi che devono essere abbinati al valore induttivo per ottenere la risonanza nei confronti di una determinata frequenza. I suddetti valori capacitivi sono compresi tra un minimo di 1 e un massimo di 1.200 pF. Di conseguenza, il grafico si presta per eseguire il calcolo di valori induttivi e capacitivi necessari per ottenere la sinto-nia sulla maggior parte delle frequenze che normalmente interessano le attività dilettantistiche in campo radio.

#### CALCOLO DEI VALORI DI INDUTTANZA E DI CAPACITA'

Per illustrare convenientemente la tecnica di impiego del grafico, ci baseremo su quattro esempi tipici, riferiti alla realizzazione di altrettanti circuiti accordati.

#### Primo esempio

Supponiamo di dover realizzare un circuito accordato a frequenza fissa, in grado di risuonare sulla sola frequenza di 5 MHz: per prima cosa, dovremo quindi individuare questo valore sul lato sinistro della scala centrale, ciò che ci darà anche la possibilità di accertare immediatamente che quella frequenza corrisponde anche ad una lunghezza d'onda di 60 m.

Per comodità, faremo a matita un segno di riferimento sul punto corrispondente sulla scala centrale, per poterlo sempre individuare rapidamente senza doverlo cercare ogni volta. Ciò fatto, potremo, usu-fruendo di un righello da disegno, tracciare un numero praticamente infinito di rette che passano attraverso quel punto della scala centrale, e che intersecano la scala delle induttanze a sinistra e quella della capacità a destra. Una qualsiasi di queste rette, qualunque sia la sua inclinazione, permette di individuare quindi il valore dell'induttanza e quello della capacità corrispondente in parallelo, necessarie per ottenere la risonanza su quella frequenza. Ad esempio, se tracciamo una linea retta perfettamente orizzontale, che attraversa la scala centrale in corrispon-denza della frequenza di 5 MHz, come quella riportata sul grafico a titolo di esempio, possiamo rilevare che la risonanza su questa frequenza può essere ottenuta impiegando un'induttanza del valore di 14,2 µH, in parallelo alla quale deve essere collegata una capacità del valore di 70 pF.

Prima di procedere, diremo innanzitutto che questa è la soluzione ideale: infatti, il grafico di figura 1 è stato concepito in modo tale da determinare l'abbinamento più idoneo tra il valore induttivo e quello capacitivo in funzione della posizione il più possibile orizzontale della retta che attraversa il grafico. Tuttavia, la stessa risonanza sulla medesima frequenza di 5 MHz potrà essere ottenuta, come si potrà facilmente verificare tracciando a mutita delle linee corrispondenti, anche adottando un'induttanza di 100 µH, in parallelo alla quale venga collegata una capacità di 10 pF, oppure impiegando un'induttanza del valore di 5 µH, e collegando in parallelo a quest'ultima una capacità di 200 pF.

Come si è detto, la soluzione ideale è quella che corrisponde alla posizione il più possibile orizzontale della linea che attraversa il grafico: di conseguenza, al momento di decidere come realizzare questo circuito accordato, la decisione potrà essere presa anche in funzione del materiale disponibile: ad esempio, se si dispone già di una delle tre induttanze o di qualsiasi altro valore induttivo che possa essere utilizzato per creare il circuito accordato, basterà usare quel componente già disponibile, e collegare ad esso in parallelo la capacità necessaria. Viceversa, può accadere che sia disponibile una capacità che si intenda utilizzare, nel qual caso potremo realizzare l'induttanza nel modo che descriveremo più avanti, col valore opportuno per ottenere la risonanza voluta con quel valore capacitivo.

In mancanza di componenti già disponibili, comunque, conviene realizzare quindi un'induttanza del valore di 14,2  $\mu$ H, collegando ad essa in parallelo una capacità di 70 pF, nel qual caso entrambi i componenti presentano una reattanza di circa 500  $\Omega$  alla frequenza di 5 MHz.

#### Secondo esempio

Supponiamo ora che si debba realizzare un circuito accordato a frequenza variabile, in grado di esplorare la gamma di frequenze approssimativamente compresa tra 3,0 e 13,0 MHz, la quale gamma corrisponde ad una variazione della lunghezza d'onda compresa approssimativamente tra 23 e 100 m.

Supponiamo inoltre che si disponga di un condensatore variabile avente una capacità minima (ossia una capacità residua con rotore completamente aperto) di 15 pF, mentre la capacità massima è di 300 pF. Anche in questo caso l'impiego del grafico di figura 1 è indispensabile: infatti, se con una retta a matita uniamo il valore di 15 pF sulla scala di destra al valore della frequenza massima di 13 MHz sulla scala centrale, corrispondente alla lunghezza d'onda di 23 m, possiamo rilevare che la retta raggiunge la scala delle induttanze in corrispondenza del valore di 10 µH. Se poi uniamo il medesimo punto della scala delle induttanze con il valore capa-citivo di 300 pF, possiamo facilmente constatare che la nuova retta passa attraverso il valore di frequenza di 3,0 MHz, cor-rispondente alla lunghezza d'onda di 100 m. In sostanza, l'esempio che abbiamo riportato è stato architettato proprio per identificare un caso tipico: è però chiaro che, dovendo realizzare un circuito accordato a frequenza variabile, occorre considerare gli unici parametri fissi, che consistono

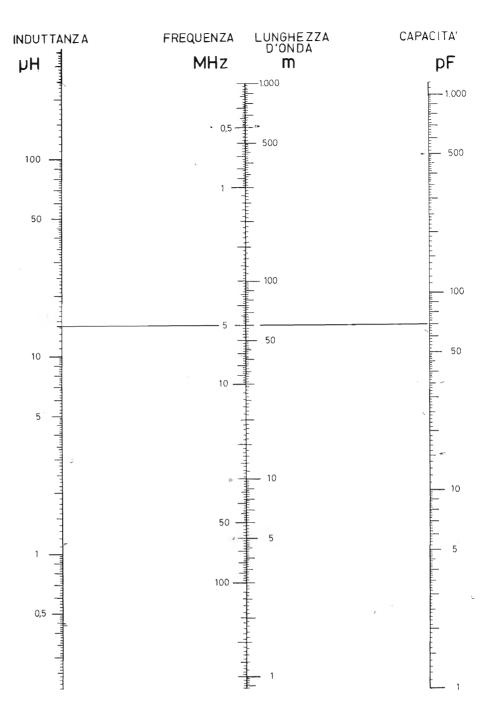


Figura 1 - Grafico per il calcolo rapido delle diverse combinazioni di valori induttivo e capacitivo necessari per ottenere la sintonia su di una data frequenza o lunghezza d'onda, entro i limiti della scala centrale.

nelle estremità della gamma di frequenze. Ciò fatto, basterà stabilire il valore minimo e massimo della capacità variabile che è possibile procurare, ed è in funzione di quei valori e delle frequenze massima e minima che si cercherà di individuare il valore induttivo ideale per esplorare la gamma di frequenze volute. Va da sé che, se non esiste la possibilità di ottenere le estremità esatte della gamma, sarà necessario realizzare un compromesso tra i valori capacitivi disponibili e la gamma che può essere esplorata. Per questo secondo esempio, possiamo

quindi stabilire che realizzando un'induttanza del valore di 10 µH, e collegando ad essa in parallelo una capacità che possa variare da un minimo di 15 ad un massimo di 300 pF, si potrà esplorare una gamma di frequenze compresa tra 3,0 e 13,0 MHz, corrispondente ad una gamma di lunghezze d'onda compresa tra 23 e 100 m. Prima di procedere, precisiamo infine che una bobina di questo genere può essere in linea di massima adatta soltanto all'impiego in un ricevitore, in quanto la legge non consente di trasmettere su tutte le lunghezze d'onda comprese appunto in tale gamma.

#### Terzo esempio

Sempre nel campo della ricezione, supponiamo di dover realizzare un circuito accordato a frequenza variabile, che possa coprire la gamma compresa tra 150 e 620 m, e che quindi possa oscillare su tutte le frequenze comprese approssimati-vamente tra 0,5 e 2,0 MHz.

Per prima cosa, provvederemo ad individuare sulla scala centrale i valori di 0,5 e di 2,0 MHz, sul lato sinistro, corrispondenti alle lunghezze d'onda di 600 e di 150 m rispettivamente: a questo punto dobbiamo affrontare il problema del con-

densatore variabile disponibile.

Supponiamo che per realizzare questo secondo tipo di circuito accordato per ricezione sia disponibile ancora un condensatore variabile avente una capacità minima residua di 15 pF e una capacità massima di 300 pF. Anche questo è un esempio « ideale », nel senso che, tracciándo le rette che uniscono tra loro la capacità minima con la frequenza massima e la capacità massima con la frequenza minima, notiamo che entrambe individuano sulla scala dei valori induttivi il valore

di 350 µH. Anche questo esempio, quindi, è stato creato per scopi didattici, vale a dire con l'intento di chiarire nel modo più facile possibile l'uso del grafico. E' però naturale che, se il condensatore variabile disponibile avesse avuto ad esempio una capacità residua di 20 pF e una capacità massima di 250 pF, non sarebbe stato possibile ottenere la copertura della medesima gamma con il medesimo valore induttivo, e sarebbe quindi stato necessario realizzare un compromesso tra il valore induttivo e la gamma delle frequenze di risonanza.

#### Quarto esempio

Supponiamo ora di voler realizzare invece una bobina per un circuito risonante per trasmissione a media potenza, in grado di funzionare sulle frequenze com-prese tra 8,5 e 50 MHz, corrispondenti ad una gamma di lunghezze d'onda com-

presa tra 6,0 e 35 m. Come possiamo facilmente rilevare attra-verso il solito grafico di figura 1, adottando un valore induttivo di 3,5 µH è necessario disporre di un condensatore variabile avente una capacità minima di Table avente una capacità minima ai 3 pF e una capacità massima di circa 100 pF. Basterà quindi realizzare un'induttanza da 3,5 vH e reperire in un catalogo di componenti elettronici un condensatore variabile avente appunto tale gamma di variazione, per risolvere questo particolare tipo di problema.

În sostanza, il grafico è stato concepito in modo tale che qualsiasi retta che attraversi la scala centrale e che raggiunga le due scale laterali, individui su queste ultime i valori induttivo e capacitivo necessari per ottenere la risonanza sulla frequenza che corrisponde al punto individuato dalla retta sulla scala centrale.

#### CALCOLO PRATICO **DELLE BOBINE**

Quando si costruisce una bobina per un

circuito accordato, è necessario stabilire tre importanti fattori: il numero delle spire, il diametro relativo e la sezione del conduttore.

La sezione del conduttore è di relativa importanza, soprattutto quando si tratta di realizzare bobine per circuiti accordati di ricezione. In tal caso, infatti, l'intensità della corrente che percorre la bobina è molto ridotta, per cui la sezione del conduttore è di scarsa importanza. Assume un'importanza rilevante soltanto quando si tratta di circuiti accordati funzionanti su frequenze molto alte, nel qual caso occorre tener conto del cosiddetto effetto «pellicolare», in base al quale le correnti «petitolare», in base al quale le corrent tendono a percorrere soltanto la superficie esterna del conduttore, e non la parte centrale. Di conseguenza, impiegando dei conduttori troppo sottili, si correrebbe il rischio di realizzare induttanze caratterizzate da una resistenza di conduzione troppo alta, e quindi a danno del fattore di merito « O ».

Un altro fattore di cui occorre mettere in evidenza l'importanza in questa sede è che il miglior rendimento di una bobina a strato singolo per la realizzazione di un circuito risonante viene ottenuto quando il rapporto tra il diametro e la lunghezza lineare dell'avvolgimento corrisponde a 1. In altre parole, se le spire di una bobina presentano un diametro di 20 mm, e quell'avvolgimento viene avvolto con un conduttore di sezione tale da ottenere una lunghezza di 20 mm, si ottiene appunto un rapporto pari all'uni-tà, che corrisponde al miglior rendimento da parte di quella bobina.

Ciò premesso, e tenendo conto del fatto che tale valore del rapporto tra diametro e lunghezza non è tassativo, ma deve essere il più possibile approssimato, ripor-tiamo nella tabella 1 che segue l'elenco dei diametri più idonei per la realizzazione delle bobine, a seconda della gamma di frequenze e di lunghezza d'onda e a

seconda del tipo di impiego.

Tabella 1 - Determinazione indicativa del diametro ideale delle spire in funzione della frequenza di funzionamento e del tipo di impiego della bobina da costruire.

	GAMMA DI	FREQUENZE	GAM		DI LUNGHEZZE D'ONDA	DIAMETRO DEL SUPPORTO (mm)
RICEZIONE O BASSA POTENZA	da	a	da		a	
NOL	300 kHz	600 kHz	1.000	m	500 m	30
SA	600 kHz	3.000 kHz	500	m	100 m	20
RI BAS	3 MHz	6 MHz	100	m	50 m	15
1 × 4	6 MHz	15 MHz	50	m	20 m	12
VE MISS	15 MHz	30 MHz	20	m	10 m	10
BOBINE PE TRASMISS.	30 MHz	150 MHz	10	m	2 m	8
PER TRASMISSIONE O FORTE POTENZA	300 kHz	600 kHz	1.000	m <sup>·</sup>	500 m	100
MISS	600 kHz	3.000 kHz	500	m	100 m	80
TRAS	3 MHz	6 MHz	100	m	50 m	60
PER O FC	6 MHz	15 MHz	50	m	20 m	40
A	15 MHz	30 MHz	20	m	10 m	30
BOBINE A MEDI	30 MHz	150 MHz	10	m	2 m	20

Prima di procedere, è opportuno precisare che la suddetta tabella è stata suddivisa verticalmente in due zone: la parte superiore, per diametri compresi tra un minimo di 8 e un massimo di 30 mm, è riferita alle sole bobine adatte all'impiego nei circuiti di ricezione, oppure nei circuiti di trasmissione a potenza molto ridotta, vale a dire con un massimo di 0,5 W. La zona inferiore, riferita alle medesime gamme di frequenza e di lunghezza d'onda, deve essere invece presa in considerazione per la realizzazione di bobine adatte all'impiego nei circuiti di trasmissione a potenza media o elevata, con un massimo di 50 W.

Riassumendo, fino ad ora ci siamo occupati dei calcoli semplificati, mediante un grafico attraverso il quale, nota la frequenza sulla quale la bobina deve poter funzionare, oppure la gamma di frequen-ze, risulta possibile stabilire il valore in-

duttivo e il valore o i valori capacitivi corrispondenti, nonché il diametro ideale. Per quanto riguarda quest'ultimo aggiungeremo che i valori elencati nella tabella non vanno presi in senso assoluto, in quanto spesso la scelta dipende dallo spazio disponibile, e dal tipo particolare di circuito nel quale la bobina deve essere impiegata. Trattandosi ad esempio di un ricevitore a transistore o di un piccolo rice-trasmettitore a circuito stampato, è chiaro che la bobina deve presentare le minime dimensioni possibili. Se invece si tratta di un'apparecchiatura più complessa e di maggiori dimensioni, nella quale è disponibile uno spazio maggiore, è chiaro che i circuiti accordati possono essere dimensionati con maggiore abbondanza, tenendo conto eventualmente dell'intensità delle correnti che scorrono attraverso l'avvolgimento.

Infine, è bene far presente che negli av-volgimenti dei circuiti accordati funzio-nanti su frequenze relativamente ridotte, e cioè fino ad un massimo di circa 10 MHz. di solito le spire sono strettamente affiancate, e si fa uso di un conduttore smaltato, oppure smaltato ma ricoperto anche in seta. Quando invece si tratta di bobine destinate a funzionare su frequenze molto più elevate, è consuetudine distan-ziare leggermente le spire tra loro, con una distanza che in genere corrisponde alla stessa sezione del conduttore impiegato, ma che può variare a seconda delle

esigenze.

Sotto questo aspetto, si tenga presente che è sempre importante il rapporto tra il diametro e la lunghezza dell'avvolgimento il quale, come si è già detto, deve essere sempre il più possibile prossimo all'unità. Di conseguenza, se durante il calcolo si stabilisce che il numero delle spire e il conduttore impiegato, sul cui diametro ci intratterremo in seguito, determinano una lunghezza molto inferiore al dia-metro dell'avvolgimento, le spire possono essere distanziate tra loro in modo tale da ottenere il rapporto ideale tra lunghezza e diametro. Tale modifica della struttura dell'avvolgimento comporta una riduzione del valore induttivo, che però può essere sempre compensato correggendo opportunamente il valore della capacità fissa o variabile collegata in parallelo.

Infine, si precisa che i valori del diametro suggeriti nella tabella sono riferiti alle sole spire, e quindi al diametro esterno dell'eventuale supporto. Quest'ultimo è necessario soltanto per gli avvolgimenti red-lizzati in conduttore molto sottile, eventualmente provvisto di nucleo ferromagnetico regolabile, la cui presenza comporta come molti certamente sanno un aumento del valore induttivo. Quando invece l'avvolgimento viene realizzato con conduttore di un certo spessore, la sua rigidità è di solito sufficiente per conferire alla bobina una struttura stabile, anche in assenza di un supnorto.

Vediamo ora come è possibile calcolare con una certa esattezza il numero delle spire necessarie e la sezione del conduttore, in funzione del valore induttivo nelle

varie applicazioni.

#### CALCOLO PRATICO **DELLE INDUTTANZE**

Per meglio chiarire il concetto del rap-

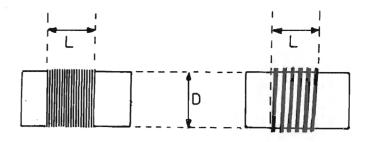


Figura 2 - Struttura tipica di una bobina cilindrica a strato singolo, provvista di supporto: la figura rappresenta un esemplare a spire affiancate e un esemplare a spire distanziate. Quando la bobina viene realizzata con un conduttore di rame di sezione tale da conferire alle spire una certa rigidità, si può fare a meno del supporto.

porto che sussiste tra il diametro e la lunghezza dell'avvolgimento, la figura 2 riproduce una bobina cilindrica a strato singolo, vista lateralmente e provvista di supporto. La lettera D indica il diametro dell'avvolgimento, mentre le lettera L ne rappresenta la lunghezza. A sinistra è illustrata una bobina a spire affiancate, mentre a destra è rappresentata una bobina a spire distanziate, del tipo al quale abbiamo fatto cenno precedentemente.

Per procedere sempre nel modo più sem plice possibile al calcolo del numero delle spire, è di grande utilità il grafico che riproduciamo in figura 3: esso consiste in cinque rette verticali, di cui quattro graduate e una semplice, che funge unica-mente da riferimento. Si noterà che la prima scala di sinistra reca il numero delle spire degli avvolgimenti, compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 400. Segue verso destra l'asse verticale di riferimento, immediatamente a destra del quale è riportata la scala dei valori induttivi espressi in microhenry, per valori com-

presi tra 0,003 e 12.000.

La penultima scala verticale a destra elenca i valori del rapporto tra diametro (d) e lunghezza (l), compresi tra 0,1 e 10. Nei confronti di questa scala occorre precisare che, come già abbiamo detto, il valore ideale è 1, ma che questo valore è suscettibile di variare in più o in meno a seconda delle esigenze, a scapito però del fattore di merito. Nei confronti di quest'ultimo è bene inoltre precisare che, peggiorando il fattore di merito della bobina, si ottiene un minor rendimento da parte dei circuiti di amplificazione e un peggioramento delle caratteristiche di selettività. Questi inconvenienti si possono però sempre scavalcare aumentando il numero degli stadi di amplificazione per quanto riguarda la sensibilità, e aumentando il numero dei circuiti accordati per quanto riguarda invece la selettività.

L'ultima scala verticale a destra elenca i valori del diametro interno delle spire, compresi tra un minimo di 5 e un massimo

di 100 mm.

L'impiego del grafico è estramemente semplice: una volta stabilito nel modo precedentemente descritto il valore ideale che l'induttanza deve presentare per poter funzionare su una data frequenza o su una data gamma di frequenze grazie al collegamento in parallelo di una capacità di valore adatto, è necessario innanzitutto individuare tale valore lungo la scala contrassegnata appunto INDŬTTANZA µH. Oltre a ciò, attraverso la tabella 1 si stabilisce il diametro ideale che le spire devono presentare in funzione, come si è detto, delle prestazioni della bobina e dello spazio disponibile.

Unendo tra loro con una retta a matita i punti così individuati sulla scala delle induttanze e sulla scala dei diametri, è possibile prolungare la suddetta retta verso sinistra, fino ad incontrare l'asse di riferimento in un determinato punto, che dovrà essere contrassegnato con un piccolo tratto a matita. Incidentalmente, aggiungiamo che ogni volta che questi grafici vengono impiegati, l'uso della matita per contrassegnare i punti individuati è particolarmente utile, in quanto i tratti ri-portati possono poi essere facilmente cancellati, per evitare di deturpare il grafico e per consentirne un impiego praticamente illimitato.

Una volta individuato dunque il punto opportuno sull'asse di riferimento, occorrerà stabilire il valore del rapporto tra il diametro delle spire e la lunghezza dell'avvolgimento, corrispondente alle esigenze di spazio e al tipo di bobina che si intende realizzare. Unendo poi il punto dell'asse di riferimento col valore del rapporto individuato sulla scala relativa, basterà prolungare questa retta fino ad in-tercettare la scala verticale di sinistra, sulla quale sarà possibile leggere direttamente il numero delle spire necessarie per ottenere il valore induttivo desiderato.

A questo punto non ci resta che comple-tare i calcoli relativi ai quattro esempi precedentemente riportati, per stabilire quali debbano essere le caratteristiche co-struttive ideali per le quattro induttanze considerate.

#### Primo esempio

Il primo esempio era stato riferito ad una bobina che doveva funzionare sulla frequenza fissa di 5 MHz e che avrebbe dovuto presentare un'induttanza ideale di 14,2 pH. Partendo da presupposto che si tratti di una bobina di ricezione, il cui avvolgimento debba quindi essere percorso da correnti di intensità piuttosto ridotta, potremo servirci della parte superiore della tabella 1 e scegliere quindi un diametro ideale delle spire di 15 mm. Di conseguenza, dopo aver individuato sulla scala dell'induttanza il valore di 14,2 µH e unendo questo punto con il punto corrispondente al diametro di 15 mm sulla scala di destra, potremo prolungare verso sinistra la retta, determinando un certo punto lungo l'asse di riferimento. Se poi

uniamo questo punto con il rapporto ideale 1 della scala dei rapporti, e prolunghiamo questa retta verso sinistra, potremo rapidamente individuare sulla scala di sinistra recante il numero delle spire il valore esatto di 37 spire, come nell'esempio riportato sul grafico.

Perciò, adottando un supporto del diametro di 15 mm, dovremo avvolgere su que-sto supporto un totale di 37 spire di conduttore di rame smaltato, per realiz-zare un'induttanza del valore di 14,2 µH.

#### Secondo esempio

Nel secondo esempio avevamo stabilito che con un condensatore variabile da 15 a 300 pF, era necessaria un'induttanza di 10 µH per esplorare una gamma di frequenze compresa tra 3,0 e 13,0 MHz. Si tratta quindi di stabilire le caratteristiche costruttive di una bobina da 10 µH.

Procedendo quindi nel modo precedente-mente descritto, individueremo il valore di 10 µH sulla scala delle induttanze e stabiliremo un valore ideale di 12 mm per il diametro della bobina, in quanto per una gamma compresa tra 23 e 100 m le estremità più prossime sono quelle di 50-100 m o di 50-20 m.

Unendo dunque il punto di 10  $\mu H$  con il diametro ideale di 12 mm troveremo il punto necessario sull'asse di riferimento, dopo di che, unendo questo punto con il punto corrispondente al rapporto ideale 1 sulla scala di destra, potremo accertare che il suddetto avvolgimento può essere realizzato con un totale di 34 spire di conduttore di rame smaltato, a spire

Prima di procedere con l'esempio successivo, vorremmo mettere in evidenza una seconda possibilità: supponiamo che lo spazio disponibile nel ricevitore che intendiamo realizzare sia ridotto e che la bo-bina debba avere un diametro di 10 mm anziché di 12, sacrificando eventualmente una parte del fattore di merito. In tal caso, ripetendo il calcolo nel modo precedentemente descritto nei confronti del grafico di figura 3, sarà facile stabilire che col nuovo diametro si potrà ottenere il medesimo valore induttivo, avvolgendo un totale di 37 spire anziché 34.

#### Terzo esempio

Nel terzo esempio avevamo stabilito un valore di 350 µH, per esplorare la gamma di lunghezze d'onda compresa approssimativamente tra 150 e 620 m, con una capacità variabile da 15 a 300 pF.
Dal momento che le estremità della gam-

ma corrispondono con sufficiente approssimazione alla gamma compresa tra 100 e 500 m, sceglieremo per l'avvolgimento

un diametro di 20 mm.

Riportando le rette a matita sul grafico di figura 3, dapprima tra il valore induttivo di 350 µH e il diametro di 20 mm, e quindi tra il punto di riferimento e il rapporto 1, potremo facilmente stabilire che l'induttanza di 350 uH può essere ottenuta avvolgendo sul supporto del diametro di 20 mm un totale di 160 spire affiancate di conduttore di rame smaltato.

#### Quarto esempio

Il quarto esempio era riferito ad una bo-

bina per frequenze molto alte, adatta all'impiego in un trasmettitore di una certa potenza: nei confronti di questa induttanza era stato stabilito un valore di 3,5 µH; attraverso la tabella 1, possiamo stabilire che per la gamma compresa tra 8,5 e 50 MHz è abbastanza approssimata la gamma compresa tra 15 e 30 MHz, per cui sarà necessario conferire alle spire un diametro di 30 mm.

Una volta stabiliti questi dati di partenza, usufruendo del grafico di figura 3 nel modo ormai consueto, ci sarà facile stabilire che intorno al supporto del diametro di 30 mm sarà necessario avvolgere un totale di 12,5 spire per ottenere l'induttanza di 3,5 µH.

#### DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO **DEL CONDUTTORE**

La tabella 2 elenca, analogamente alla tabella 1, il diametro teoricamente più idoneo che è necessario attribuire al conduttore di ciascun tipo di bobina, in rapporto alla gamma delle frequenze di funzionamento e alla funzione che la bobina deve svolgere.

Anche questa tabella è suddivisa verticalmente in due settori, di cui quello superiore riservato alle sole bobine di ricezione o per trasmissione a potenza molto bassa, mentre la sezione inferiore è riferita alle bobine adatte all'impiego nei trasmettitori di potenza relativamente limitata, fino ad un massimo di 50 W.

Diremo innanzitutto che, trattandosi di bobine nelle quali non esistono problemi di intensità di corrente, il modo migliore per stabilire il diametro del conduttore consiste nel dividere la lunghezza dell'avvolgimento per il numero delle spire, ot-tenendo in tal modo il diametro esterno del conduttore, che comprende anche lo dei conduttore, che comprende anche to spessore dell'isolamento, sia esso di solo smalto, oppure di seta o di entrambi. Quando si tratta invece di bobine che devono essere percorse da correnti di una certa intensità, e soprattutto destinate a funzionare su frequenze elevate, è chiaro che il diametro varia a seconda delle esigenze, che si basano anche sull'effetto pellicolare al quale abbiamo già accennato.

Tabella 2 - Determinazione indicativa del diametro ideale del conduttore che deve essere impiegato per realizzare una bobina di sintonia, in funzione della frequenza di funzionamento e del tipo di impiego.

	GAMMA DI FREQUENZE		GAMMA DI LUNGHEZZE D'ONDA			DIAMETRO DEL CONDUTTORE (mm)	
BOBINE PER RICEZIONE O TRASMISS. A BASSA POTENZA	da 300 kHz 600 kHz 3 MHz 6 MHz 15 MHz 30 MHz	a 600 kHz 3.000 kHz 6 MHz 15 MHz 30 MHz 150 MHz	da 1.000 500 100 50 20	m m m	a 500 ii 100 ii 20 ii 20 ii 2 ii 2 ii 2 ii	m m m	0,10 0,20 0,30 0,50 0,80 1,50
R TRASMISSIONE BO	300 kHz 600 kHz	600 kHz 3.000 kHz	1.000	m	500 i	m	0,40
BOBINE PER TR A MEDIA O FORT	3 MHz 6 MHz 15 MHz 30 Mz	6 MHz 15 MHz 30 MHz 150 MHz	50 20 10	m m	50 ii 20 ii 10 ii 2 i	m m	0,80 1,20 1,80 3,50

Vediamo ora di controllare i dati relativi alla sezione del conduttore, sia col metodo empirico che consiste nel dividere la lunghezza lineare dell'avvolgimento per il numero delle spire, sia col metodo basato invece sull'impiego della tabella 2: per il primo esempio abbiamo calcolato un totale di 37 spire, con una lunghezza ideale dell'avvolgimento di 15 mm in riferimento al rapporto ideale unitario tra lunghezza e diametro. In questo caso, dal momento che il diametro dell'avvolgimento era di 15 mm, e che sono necessarie 37 spire, il diametro del conduttore per spire affiancate dovrebbe essere pari a

d = 15 : 37 = 0.40 mm

Consultando invece la tabella 2, rileviamo che, trattandosi di una bobina per ricezione o per trasmissione a potenza molto bassa, con una freqeunza di 5 MHz, compresa cioè tra 3 e 6 MHz il diametro ideale del conduttore è di 0,3 mm.

Ciò premesso, la scelta del conduttore ideale dipende quindi da alcune circostanze di cui è necessario tener conto: se si tratta di un semplice circuito di ricezione, si potrà usare il diametro minimo di 0,3 mm, distanziando le spire tra loro in modo distanziando le spire tra loro in modo da conferire all'avvolgimento la lunghezza globale di 15 mm, allo scopo di ottenere il rapporto ideale unitario tra lunghezza e diametro. Tuttavia, dal momento che la frequenza di 5 MHz è abbastanza elevata, sarà certamente vantaggioso adottare un diametro maggiore allo scopo di tener conto dell'effetto particolare, e riducendo in tal modo la resistenza intrinseca del conduttore di rame che costituisce l'avvolgimento, a tutto vantaggio del rendimento della bobina. Di conseguenza, il costruttore di questa bobina potrà scegliere qualsiasi sezione del conduttore di rame smaltato compresa tra 0,3 e 0,4, in funzione anche dell'intensità della corrente che eventualmente deve scorrere attraverso la bobina. Sotto questo aspetto è necessario tener conto del tipo di circuito nel quale la bobina viene fatta funzionare, e del fatto che il conduttore può essere percorso sia da una eventuale componente continua per l'alimentazione di uno stadio di amplificazione, sia dalla componente alternata che costituisce il segnale nei confronti del quale deve avere luogo la sintonia.

Ovviamente, come abbiamo precisato all'inizio, si tratta di calcoli empirici, per cui qualsiasi eventuale discordanza nei confronti del risultato pratico potrà sempre essere corretta con un'opportuna modifica del valore capacitivo in parallelo: ciò che conta è che, in questo esempio come negli altri che abbiamo riportato, i due grafici ai quali abbiamo fatto riferimento servono per stabilire il numero delle spire adatto in linea di massima, per allestire una bobina che, con un opportuno adattamento del valore capacitivo, potrà certamente coprire la gamma delle frequenze di funzionamento desiderata.

Nel secondo esempio, dividendo la lunghezza ideale dell'avvolgimento di 12 mm per il numero delle spire pari a 34, si ottiene un diametro del conduttore pari a 0,35 mm. La bobina deve funzionare in sola ricezione e, secondo la tabella 2, il diametro ideale può essere ancora di 0,3 mm. In questo caso specifico la tabella fornisce un diametro del conduttore tale per cui, affiancando le spire, si otterrebbe una lunghezza dell'avvolgimento inferiore a 12 mm. Anche in questa circostanza è facoltà del realizzatore adottare il diametro suggerito dalla tabella, oppure adottare il diametro di 0,35 mm migliorando così il valore del rapporto, che risulta corrispondere al valore ideale unitario. In ogni modo, la variazione del rapporto risulta talmente ridotta da esercitare una minima influenza agli effetti del rendimento pratico della bobina.

Per quanto riguarda il terzo esempio, con un diametro di 20 mm e un totale di 160 spire, si ottiene una sezione ideale del conduttore pari a 0,12 mm: per il mede-

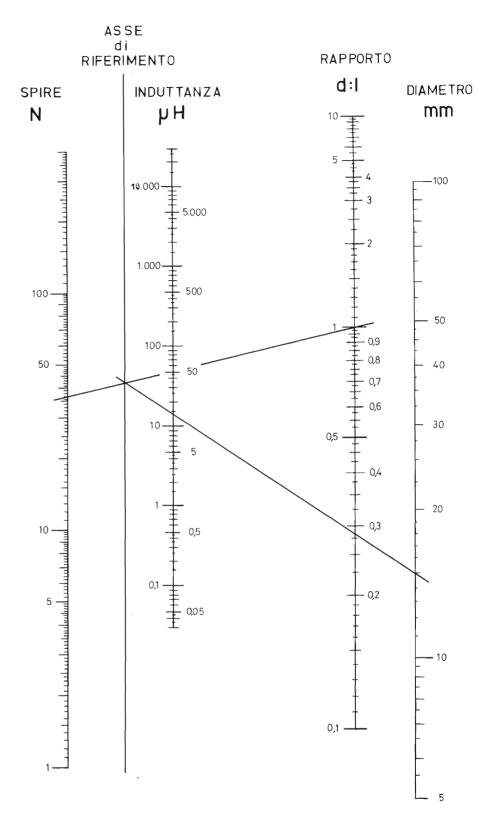


Figura 3 - Grafico mediante il quale è possibile il calcolo semplice e rapido del numero delle spire in funzione del valore induttivo, tenendo conto anche del diametro della bobina e del valore scelto del rapporto tra il diametro e la lunghezza dell'avvolgimento.

simo tipo di bobina, nella gamma di lunghezze d'onda compresa tra 100 e 500 m, trattandosi sempre di una bobina di ricezione, si ottiene invece un diametro ideale pari a 0,2 mm. E' chiaro che adottando questo tipo di conduttore si otterrebbe una lunghezza dell'avvolgimento notevol-

mente maggiore di quella che può essere ottenuta affiancando 160 spire di conduttore del diametro di 0,12 mm.

E' questa un'altra circostanza nella quale, per conferire al conduttore un diametro maggiore a tutto vantaggio della riduzione della resistenza intrinseca dell'avvolgimento, conviene certamente sacrificare il rapporto tra diametro e lunghezza, e adottare un conduttore di sezione maggiore.

L'ultimo esempio è invece riferito alla bobina per trasmissione: dividendo il diametro ideale di 30 mm per il numero delle spire pari a 12,5 risulta necessario impiegare un conduttore del diametro di 2,4 mm, realizzando in tal caso un avvol-

gimento a spire affiancate.

Consultando la tabella 2 possiamo stabilire che per la gamma più prossima compresa tra 8,5 e 50 MHz, il diametro ideale del conduttore è di 1.8 mm: anche aui rileviamo quindi una certa discordanza tra i dati riportati nella tabella e quelli ottenibili dividendo la lunghezza dell'avvolgimento per il numero delle spire. Ricorreremo quindi anche in questo caso ad un compromesso, tenendo conto soprattutto dell'intensità delle correnti continua e alternata che devono passare attraverso l'avvolgimento. Se tali correnti sono tali da imporre un diametro del conduttore maggiore di quello considerato nella tabella 2, sarà opportuno dimensionare il conduttore in funzione dell'intensità della corrente ed eventualmente spaziare tra loro le spire, tenendo sempre conto del rapporto tra diametro e lunghezza. Se invece l'intensità della corrente globale che scorre nell'avvolgimento è tale da non destare preoccupazioni, si potrà adottare il diametro consigliato nella tabella di 1,8 mm, e persino un diametro inferiore, nel qual caso le spire potranno essere facilmente distanziate tra loro.

#### CONCLUSIONE

A questo punto è doveroso precisare che questo articolo non è stato concepito per consentire al Lettore il calcolo su base scientifica delle caratteristiche costruttive di una bobina, bensì per consentirgli di stabilire sia pure in modo piuttosto empirico il numero ideale delle spire in funzione del diametro e in rapporto all'induttanza e alla capacità necessarie per ottenere l'accordo su di una determinata frequenza o su una determinata gamma di frequenze.

Ciò non significa né che i grafici non sono abbastanza esatti, né che i risultatiottenuti sono molto discosti dalla realtà. Significa semplicemente che, dovendo realizzare un circuito sperimentale nel quale figurano delle induttanze di cui non vengono forniti i dati costruttivi, basandosi sulla tecnica di calcolo descritta in questo articolo sarà possibile ottenere risultati abbastanza soddisfacenti. Se poi il rendimento del circuito non fosse tale da poter essere giudicato soddisfacente sotto ogni possibile aspetto, il costruttore avrà sempre la possibilità di modificare le induttanze realizzandole con caratteristiche costruttive leggermente diverse, ma basandosi sempre sui risultati ottenuti con i grafici, almeno per quanto riguarda i valori induttivi e capacitivi, e il numero delle spire. (continua da pag. 44)

# ez phone

ISTRUZIONI SPECIALI

#### Perdita di tensione.

In alcuni edifici per abitazioni e uffici le linee di corrente alternata si snodano attraverso tubature metalliche. Poiché l'unità base utilizza questa linea di alimentazione come antenna, la tubatura metallica funziona come uno schermo che riduce sensibilmente la forza del segnale dall'unità base al radiotelefono. (Questo non riduce la forza del segnale dal radiotelefono all'unità base). In questi casi, l'unità base deve essere collegata a una presa di corrente alternata con una prolunga di almeno 7,5 m. Non arrotolate questo cavo extra. Tenetelo il più teso possibile, assicurandolo al basamento con nastro isolante per non danneggiarlo.

Può darsi che si renda necessario provare diverse ubicazioni nell'edificio per trovare quella che permette una più vasta portata di segnali. Questo deve essere fatto prima

di installare l'apparato.

#### Disturbi e interferenze.

Diverse abitazioni e uffici sono pieni di potenziali fonti di disturbo, come ventilatori, aspirapolvere, macchine da scrivere, asciugacapelli, e così via, e possono irra-diare rumori nel vostro sistema telefonico Ez. Di solito questo disturbo è intermittente e non dovrebbe essere molto grave. Se però questi rumori diventano troppo forti creandovi un vero problema nell'uso del sistema, non si deve pensare a un difetto di questo radiotelefono, poiché le fonti di disturbo abbastanza grandi per causare interferenze all'Ez Phone provocano problemi anche ad altri ricevitori radio, televisioni e sistemi Hi-Fi. Il rumore può anche non venire dal vostro ufficio; l'interferenza può essere trasmessa da un qualsiasi punto collegato sulla stessa fase del trasformatore della società che eroga l'energia. Un disturbo elettrico serio indica che la sorgente elettrica è difettosa e deve essere immediatamente tolta e sistemata. Mentre l'Ez Phone è stato accuratamente filtrato per eliminare la maggior parte dei segnali di interferenza, ci possono essere occasioni in cui un segnale molto forte causa interferenze. Questo si può riconoscere attraverso scatti al radiotelefono o al telefono di casa o come operazione del relè sull'unità base. Sono casi che possono occasionalmente capitare. Ma se persistono, l'interferenza può essere ridotta accorciando la lunghezza dell'antenna telescopica all'unità base e/o al radioteletono.

anche possibile che un altro sistema di telefono senza fili sia installato nelle vostre immediate vicinanze, il che capita abbastanza spesso negli uffici. Può esserci in questo caso interferenza, a meno che l'altro sistema non sia ad almeno 300 m circa di distanza dal vostro. Allora si possono spostare le frequenze operazionali del vostro Ez Phone a un canale non

interferente.



ANCONA ELETTRONICA PROFESSIONALE Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28312

BOLOGNA

RADIO COMMUNICATION Via Sigonio, 2 - Tel. 345697 BORGOMANERO (Novara) G. BINA - Via Arona, 11 - Tel. 92233 BRESCIA BRESCIA
CORTEM - P.za della Repubblica 24/25 - Tel. 57591
CARBONATE (Como)
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 831381
CASTELLANZA (Varese)
CQ BREAK ELECTRONIC
Viale Italia, 1 - Tel. 542060 VIAIR (1418, 1 - Tel. 542060 CATANIA PAONE - Via Papale, 61 - Tel. 448510 CITTA' S. ANGELO (Pescara) CIERI - P.za Cavour, 1 - Tel. 96548 EMPOLI ELETTRONICA NENCIONI MARIO Via Antiche Mura, 12 - Tel. 81677/81552 FERRARA FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32878 FIRENZE CASA DEL RADIOAMATORE Via Austria, 40/44 - Tel. 686504 GENOVA GENOVA Hobby RADIO CENTER Via Napoli, 117 - Tel. 210995 TECNOFON - Via Casaregis, 35/R - Tel. 368421 MILANO MARCUCCI - Via F.IIi Bronzetti, 37 - Tel. 7386051 MARCUCCI - Via F.III Bronzetti, 37 - Tel. 73
MILANO
LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 589075
MIRANO (Venezia)
SAVING ELETTRONICA
VIa Gramsci, 40 - Tel. 432876
MODUGNO (Bari) ARTEL - Via Palese, 37 - Tel. 629140 NAPOLI BERNASCONI BERNASCONI
Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 335281
NOVILIGURE (Alessandria)
REPETTO GIULIO
Via delle Rimembranze, 125 - Tel. 78255
ORIAGO (Venezia)
ELETTRONICA LORENZON
Via Venezia, 115 - Tel. 429429
PALERMO M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 580988 PIACENZA E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24346 REGGIO CALABRIA PARISI GIOVANNI Via S. Paolo, 4/A - Tel. 942148 ROMA ALTA FEDELTA'
C.so d'Italia, 34/C - Tel. 857942
ROMA
MAS-CAR di A. MASTRORILLI RADIO PRODOTTI Via Nazionale, 240 - Tel. 481281 ROMA TODARO KOWALSKI Via Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5895920 S. BONIFACIO (Verona) ELETTRONICA 2001 Venezia, 85 - Tel. 610213 C.SO Venezia, 85 - Tel. 610213 TORINO CUZZONI - C.SO Francia, 91 - Tel. 445168 TORINO TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 531832 TRENTO— EL DOM - Via Suffragio, 10 - Tel. 25370 TRIESTE RADIOTUTTO Galleria Fenice, 8/10 - Tel. 732897 VARESE WARESE MIGLIERINA - Via Donizetti, 2 - Tel. 282554 VELLETRI (Roma) MASTROGIROLAMO

V.le Oberdan, 118 - Tel. 9635561

# **BEST PERFORMANCES!**

# Nuovo tranceiver YAESU FT101 ZD sulle bande amatoriali da 160 a 10 mt. più WWV/JJY



#### E queste sono le "Best performances" di YAESU FT 101 ZD:

- IF variabile da 300 Hz a 2,4 KHz.
- Lettura di frequenza doppia con DIAL meccanico e display digitale con risoluzione a 100 Hz.
- AGC selezionabile: escluso, lento, veloce.
- Vox regolabile incorporato.
- Noise blanker incorporato a soglia variabile con comando frontale.
  - con AM e CB incorporata.

- Doppio interrutore che spegne la parte trasmittente per periodi di solo ascolto.
- SSB CW (CW con possibilità di due larghezze di banda).
- Amplificatori finali 6146 B con feedback RF negativo.
- Una vasta gamma di accessori a vostra scelta (FV 901 DM VFO e scanner a doppia memoria).

# YAESU



**Exclusive Agent** 

Via Cadore 24 - Milano - Tel. 576414

uda oggi grana manualanon

# libri in redazione

CRISI ENERGETICA ED AMBIENTE: L'AUTO ELETTRICA, LA TECNICA E LE PROSPETTIVE di Pietro Menga formato 155 x 215 - 136 pagine Editoriale Delfino, Milano - L. 4.500.

Non c'è dubbio che tra i bisogni di questa società le esigenze di mobilità delle persone e delle merci, soddisfatte in larga parte dal traffico su strada, rivestano un ruolo essenziale, e che nell'attuale prospettiva di carenza di petrolio esse siano di fatto uno dei punti più vulnerabili.

fatto uno dei punti più vulnerabili. Da ciò l'innescarsi di ricerche nel settore dei veicoli stradali, e in questo contesto il proporsi, o meglio il riproporsi, dell'automezzo elettrico a batteria.

Quali le motivazioni a favore di una scelta

di questo tipo?

L'Autore ne propone almeno tre.
La prima, che l'energia elettrica per ricaricare le batterie può essere prodotta da
tutto un ventaglio di fonti primarie: il
petrolio, il carbone, il nucleare, le risorse
idroelettriche, quelle geotermiche, il vento,
il sole. Da ciò, uno svincolamento della
mobilità su strada dalla disponibilità di
una specifica fonte primaria, e una mag-

La seconda, che l'automezzo elettrico ha un rendimento di utilizzazione dell'energia

assai elevato.

gior sicurezza economica.

La terza, che nessun altro tipo di automezzo può rivaleggiare con l'elettrico sotto il profilo ambientale, visto esso in termini di emissioni atmosferiche, o di consumo di ossigeno, o di emissioni acustiche.

Lo sviluppo dell'auto elettrica tuttora è basato sul presupposto di un'infrastruttura di rifornimento (con colonnine di ricarica lungo i marciapiedi, nei garages, nei parcheggi), la cui realizzazione richiede cer-

tamente tempi lunghi.

Una buona ragione, questa, per favorire l'introduzione del mezzo elettrico in quei settori che possono fare a meno di un'infrastruttura di tipo pubblico e generalizzato. Per esempio, presso le aziende di trasporti pubblici o le grandi organizzazioni industriali e commerciali che utilizzano parchi estesi di veicoli e che sono in grado di realizzare e gestire proprie strutture di rifornimento e assistenza. O ancora, creando infrastrutture concentrate per il noleggio di veicoli elettrici nelle

isole pedonali o in altre aree normalmente precluse al traffico convenzionale.

E iniziative in questo senso non sono un semplice sogno. Una miriade di costruttori, piccoli e grandi, hanno al proprio attivo la realizzazione non di semplici prototipi ma di veicoli pronti per l'introduzione reale sulla strada. 50.000 furgoni elettrici circolano già in Inghilterra per la distribuzione delle merci. Le Poste Statunitensi ne fanno uso. In Italia, l'Enel fa altrettanto. Il Giappone pensa di introdurne 250.000 negli anni '80.

In altri termini, il veicolo elettrico è già una realtà, suscettibile di perfezionamenti attraverso un cammino ancora lungo, ma

tuttavia molto incoraggiante.

SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA di Alberto Bandini Buti formato 155 x 215 - 112 pagine Editoriale Delfino, Milano - L. 4.000.

Vi sono alcuni ritrovati tecnici, in ogni campo, che rappresentano una importante componente della nostra vita ma ai quali non si presta generalmente grande attenzione, salvo quando siamo costretti a no-

tarne l'importanza.

Esempi se ne potrebbero fare molti, ma in questo caso ci interessa citare per l'occasione gli impianti di elettroacustica, che ci assistono in molteplici occasioni senza che noi ce ne rendiamo conto: ci sono, ad esempio, per gli annunci nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, ma vi facciamo mente locale quando non ci giunge la notizia di un ritardo o di un volo cancellato perché l'altoparlante tace.

Del resto questa specie di ritrosia dell'elettroacustica sembra anche riflettersi nella letteratura che la riguarda, letteratura abbastanza scarsa a meno che non si tratti di ponderosi trattati di alta scienza: il libro tecnico alla portata di tutti è abbastanza raro, fatta forse l'eccezione per la stereofonia e l'alta fedeltà che tuttavia rappresentano solo un settore — se pure di vasto interesse — di questa tecnica. Partendo da questo presupposto l'Editoriale Delfino ha pensato di colmare questa lacuna con un proprio volumetto che tratta in maniera piana, ma tecnicamente ineccepibile e con completezza, questo argomento. In oltre cento pagine viene presentato tutto il panorama della materia: inizialmente vi sono alcune nozioni fondamentali di acustica, con particolare riguardo al comportamento fisiologico dell'udito umano che tanto influenza l'ascolto dei suoni, alle quali fa seguito la descrizione dei componenti fondamentali degli impianti elettroacustici, microfoni, altoparlanti e amplificatori. Dopo un breve accenno alla stereofonia, il volume esamina le caratteristiche fondamentali di un sistema di diffusione sonora, sia per la determinazione della potenza acustica necessaria nei vari casi, sia per definire i criteri di installazione dei vari elementi; nella parte più spe-cificamente di installazione vengono illustrate le caratteristiche generali degli im-pianti realizzati in luoghi chiusi, con una analisi relativa ai casi principali (chiese, sale di riunione e di conferenza, ospedali, teatri, alberghi e così via); si parla poi degli impianti realizzati in luoghi aperti e infine vengono tratteggiate le peculiari caratteristiche degli impianti di traduzione simultanea.

Come accennato si tratta di un libro di agevole lettura, che tuttavia rappresenta una efficace guida per una sufficiente conoscenza della materia che unisce a nozioni di carattere teorico, ma propedeutiche alla parte pratica, un'ampia panoramica di quanto in effetti si deve fare per una corretta progettazione di un impianto.

# CATALOGO GTE SYLVANIA PRECISION MATERIALS distribuzione gratuita.

La GTE Sylvania Precision Materials mette a disposizione di chi ne farà richiesta un catalogo prodotti che elenca le caratteristiche fisiche e chimiche dei cavi della Sylvania, in leghe, rivestiti, placcati ed isolati in vetro.

Le caratteristiche fisiche comprendono la resistenza alla trazione in PSI (libbre per pollice quadrato) del materiale temprato e duro, la resistenza alla deformazione in PSI del materiale temprato, il peso specifico in GM/CC (grammi per centimetro cubo) e la resistività in Ohm-CM/Ft. (ohm-millesimi di sezione per piede).

Fra le caratteristiche chimiche sono citate le percentuali dei seguenti componenti: ferro, cromo, manganese, rame, carbonio, silicio, zolfo e zirconio, più le quantità di tracce di diversi altri metalli.

COMUNICARE VIA RADIO CB di Raoul Biancheri Formato 210 x 145 - 422 pagine -192 illustrazioni Publiedim, Milano - L. 14.000.

Sebbene quest'opera sia essenzialmente rivolta agli amatori radio CB, essa offre a tutti coloro che desiderano iniziarsi alla tecnica delle telecomunicazioni un indispensabile complemento ai testi scolastici. Lo scopo che questa pubblicazione si prefigge è quello di divulgare, in forma piana e discorsiva, la conoscenza tecnica e quella legislativa che unitamente affiancano le trasmissioni radio in generale e quelle CB in particolare.

COMUNICARE VIA RADIO CB nelle sue 422 pagine, con le sue 192 illustrazioni e le numerose tabelle si articola in 8 capitoli e si conclude con un'appendice.

Il primo capitolo espone il servizio amatoriale CB descrivendone le caratteristiche, suggerendone le raccomandazioni di comportamento nel corso dei collegamenti radio e presentando la Federazione Italiana Ricetrasmissioni CB.

Vengono poi trattati i seguenti argomenti: tutti i processi fisici che regolano questi tipi di collegamento, la cui conoscenza è utile per poter giudicare autonomamente le caratteristiche delle realizzazioni che il mercato offre; il radiatore e la propagazione elettromagnetica; le antenne CB; l'installazione di una stazione CB, sia di base che mobile, su auto, moto e imbarcazioni; le norme di manutenzione e riparazione; i tipi di avaria; le « misure tipiche su un ricetrasmettitore ».

L'appendice, infine, riunisce gli atti ufficiali che regolano l'esercizio delle emissioni nella banda CB, nell'ambito della

Repubblica Italiana.

# National Semiconductor l'organizzazione italiana

La National Semiconductor mantiene il contatto con il mercato attraverso un'organizzazione di vendita strutturata in modo di minimizzare gli oneri a carico del cliente e aumentare la propria efficienza.

La National opera con un gruppo di tecnici esperti nelle varie applicazioni, un'organizzazione di rappresentanti, la Repco s.r.l., con sede a Milano e Roma, una capillare organizzazione di distribuzione in tutte le principali città

	National Semicond.	Repco	Adelsy	Edl	Esco	Ese	Intelco	Interrep	Intesi	Side
Milano (02)	Via Solferino, 19 Tel 3452046/7/8/9	Via A. Mario, 28 Tel. 4985274/932 4985494	Via Novara, 570 Tel. 4524651		V Villa Mirabello 6 Tel 6072441	V Villa Mirabello, 6 Tel 600733/973 - 6882334			S. Donato Mil. Via XXV Aprile Tel. 51741	
<b>Ancona</b> (071)			,				10			Osimo Scalo S.S. 16 - Km 31 <sup>-1</sup> Tel 79307 79017
Bologna (051)							40012 Lippo di Calderara Via Crocetta, 38 Tel. 726186			
Firenze (055)							Via Centostelle 5/8 Tel. 608107 611302		1	
<b>Genova</b> (010)			P za della Vittoria 15 Tel 589674 581761							
<b>Napoli</b> (081)				V fe Augusto. 29 Tel 632335 611988						
Padova (049)			V. Pellizzo, 23/10 Tel 45600 45778							
<b>Roma</b> (06)		Via Val Pellice, 71 Tel. 8107788	Vla di Vigna Murata, 1a Tel. 5915417/418						V. Tor Sapienza 208 Tel. 2275130 2273372	
<b>Torino</b> (011)			C so Matteotti, 32a Tel 539141 543175					V. Praroslino, 10 Tel 752075/76	C.so Traiano 28/15 Tel. 613963	
<b>Udine</b> (0432)			V Marangoni 45/48 Tel. 26996							



For total **22** system requirement

#### la storia della costituzione in un disco

Nel corso di una conferenza stampa preso la Camera dei Deputati, la IBM Italia ha presentato il volume « La Costituzione Italiana — Analisi degli emendamenti » che raccoglie, articolo per articolo, tutte le proposte di emendamento presentate nel corso della discussione sul progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione dei Settantacinque.

L'opera nasce da un più ampio progetto, realizzato in collaborazione con l'Istituto per la Documentazione Giuridica CNR: con l'impiego del calcolatore è stato costituito un archivio elettronico su disco magnetico che contiene gli Atti dell'Assemblea Costituente relativi alla discussione in aula. In complesso si sono memorizzati i verbali di più di 4000 interventi e 1700 emendamenti, oltre ai testi proposti e ai testi approvati, per un totale di oltre venti milioni di caratteri, ai quali si può accedere direttamente e immediatamente attraverso l'uso di un terminale video, come è stato illustrato nel corso della dimostrazione svoltasi alla Camera. Il tutto è gestito da un programma deno-minato STAIRS (Storage and Information Retrieval System) il quale, grazie al dialogo diretto tra terminale e elaboratore elettronico, permette di soddisfare in pochi secondi una ricerca che - svolta manualmente sugli archivi di tipo tradizionale - richiederebbe settimane di lavoro

Con l'archivio elettronico bastano pochi secondi per avere davanti agli occhi un intero pezzo della « storia » della nostra Costituzione. Da questa massa di informazoni archiviata è possibile partire per svolgere le più svariate e approfondite ricerche di tipo storico, giuridico, politico, a seconda delle finalità e dei criteri prescelti. In questo senso, il volume « La Costituzione Italiana Analisi degli emendamenti » rappresenta proprio un esempio degli studi che possono essere condotti: permette, infatti, di seguire sinteticamente l'intero iter percorso da ogni articolo, dalla sua presentazione fino all'approvazione.

an approvazione. Utilizzando il disco magnetico, in pochi istanti possiamo sapere quanti discorsi pronunciò uno qualsiasi dei costituenti o quanti emendamenti presentò, quando e a quale proposito. Può essere interessante sapere, per esempio, che Einaudi prese la parola 19 volte, Moro 80 e Togliatti 35. Ma soprattutto

il programma STAIRS consente di condurre ricerche sull'intero testo dei documenti; è possibile chiedere, ad esempio, quante volte è stata pronunciata la parola « scuola » o la parola « lavoro » e qualsiasi altra, da chi, durante la discussione di quali articoli. E' possibile, ancora, vedere quante volte e in quali occasioni le due parole apparvero insieme.

A questo proposito si può notare che la parola « svalutazione » fu pronunciata 39 volte, l'espressione « fonti di energia » 10 volte, « rivoluzione francese » 64 volte, « felicità » 18, « sciopero » 629; che le parole libertà, uguaglianza e democrazia compaiono singolarmente 3590 volte la prima, 113 volte la seconda, 1471 volte la terza, e insieme 29 volte.

Oppure l'indagine può riguardare nomi di personaggi il cui pensiero fu senz'altro presente ai costituenti o nomi di Paesi esteri il cui assetto istituzionale fu più volte preso a riferimento. Così vediamo, per esempio, che il nome di Mazzini fu ricordato 99 volte, quello di Marx 30, quello di Montesquieu 33, quello di Rousseau 23; e che tra i Paesi stranieri il più citato è la Francia (380 volte) seguito dalla Gran Bretagna (233 volte).

In occasione della presentazione del volume, una copia del disco magnetico è stata offerta al Parlamento. Il disco resta comunque presso l'Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR, a disposizione di qualunque studioso voglia accedere alle informazioni registrate o voglia riprodurlo per libero utilizzo presso altri centri di calcolo.

#### tv color collaudati a "bagno"

In occasione della 5ª edizione dell'Ertel, l'Esposizione Europea Radio Televisione e Elettroacustica che ha avuto luogo presso la Fiera di Milano, una dimostrazione ha richiamato l'attenzione dei visitatori.

Ci riferiamo ad un test al quale è stato sottoposto un televisore a colori Ultravox, che immerso in una vasca riempita con liquido fluorurato, denominato « Fluorinert » della 3M Italia, continuava a funzionare normalmente. Scopo della dimostrazione era

Scopo della dimostrazione era quello di illustrare una delle più severe prove di collaudo previste dalle norme internazionali « Military Standard », adottate per le apparecchiature di cui si vogliono vajori di massima affidabilità, alle quali sono sottoposti tutti i televi-

sori Ultravox. I liquidi inerti « Fluorinert », utilizzati in questa prova, vengono impiegati per ogni tipo di controllo elettronico che richieda un alto grado di isolamento elettrico, shock termici, massima compatibilità tra liquido usato per le prove e i componenti e l'unità che deve essere controllata. Essi infatti sono chimicamente inerti, a basso grado di solubilità e possono quindi essere usati per controllare qualsiasi componente senza pericolo che si verifichino reazioni con il fluido stesso.

I « Fluorinert » sono stati studiati in modo da soddisfare qualsiasi esigenza dell'industria elettronica, sono compatibili con i più comuni materiali come metallo, plastica ed elastomeri

#### amplificatori ibridi hi-fi da 30 e 60 w

La Philips ha presentato i nuovi amplificatori modulari OM 931 e OM 961 realizzati con tecnologia ibrida a film sottile. Questi amplificatori sono stati progettati per le applicazioni audio. Forniscono (rispettivamente) potenze di uscita di 30 e 60 W. Questi moduli Hi-Fi sono dotati di protezione contro il certocircuito. La distorsione armonica e al transitorio è molto ridotta. Tutti i resistori incorporati nei moduli vengono calibrati in modo da ottenere ottime prestazioni su un ampio campo di temperatura.

I due moduli sono dotati di due transistori di uscita Darlington e di substrato ceramico a film sottile sul quale sono montati il preamplificatore, i circuiti di pilotaggio, la rete per il controllo di temperatura e i circuiti di protezione del cortocircuito. Questi sono montati su dissipatore di alluminio anodizzato, che misura 92 x 31 x 11 mm e offre eccellenti proprietà termiche. I collegamenti si eseguono tramite 9 terminali in linea su un lato del modulo (passo di 2,54 mm).

L'OM 931, alimentato con ±23 V, fornisce 30 W su 4 Ω (sinusoidale) con distorsione ar-

(sinusoidale) con distorsione armonica complessiva inferiore a 0,2% oppure 30 W su 8  $\Omega$  con alimentazione di  $\pm$  26 V. Nei due casi i segnali richiesti in ingresso sono, rispettivamente, pari a 0,7 e 1 V. Il valore tipico della potenza di uscita al quale interviene la limitazione (ad 1 kHz con distorsione uguale a 0,7% e carico di 4  $\Omega$ ) è pari a 40 W.

Il modulo OM 961 può fornire 60 W su 4  $\Omega$  con alimentazione di  $\pm 31$  V oppure 60 W su 8  $\Omega$  con  $\pm 35$  V. Nei due casi

la sensibilità d'ingresso è, rispettivamente, di 1 V e 1,4 V. La limitazione a 1 kHz con carico di 4  $\Omega$  e  $d_{tot}=0,7\%$  interviene con potenza di uscita di 75  $\Omega$ .

Con potenza di uscita di 1 W e f = 1 kHz i due moduli offrono una distorsione armonica tipica dello 0,02%. La misura della distorsione da intermodulazione effettuata secondo le norme DIN 45500 e con P = 1 W è dello 0,05% (valore tipico). Questo valore si porta allo 0,1% con la potenza nominale di uscita. La larghezza di banda a piena potenza (-3 dB) va da 20 Hz a 40 kHz. Il rapporto segnale-rumore « pesato » (curva A e P<sub>o</sub> = 50 mW) è di 87 dB. Anche la distorsione da intermodulazione al transistore è molto limitata: solo lo 0,3% nell'OM 961 al manifestarsi della limitazione. I due moduli si possono montare sul dissipatore senza isolamento.

#### caccia al ladro (e all'energia) all'intel 80

Dopo la decisione di aprire all' elettronica l'INTEL 80, la grande esposizione internazionale di elettrotecnica organizzata alla Fiera di Milano (9-13 febbraio 1980) dall'ANIE e dalla Federgrossisti europei di materiale elettrico, le maggiori firme del settore hanno immediatamente confermato la loro adesione alla rassegna. L'eposizione, che fino dalle prime edizioni aveva efficacemente messo in luce il suo ruolo di punto di incontro mondiale per la presentazione di vere novità, per verifiche sostanziali di tendenze, per la discussione costruttiva dei più scottanti temi riguardanti il discorso energetico, diverrà dun-que dal prossimo febbraio anche la vetrina delle più avanzate tecnologie elettroniche. In primo piano - visti i tempi che corrono - saranno le apparecchiature di sicurezza antifurto e antincendio, molte delle quali veramente rivoluzionarie. Caccia al ladro, dunque, per eliminare le sue insidie, ma caccia anche all'energia, e qui per recuperarne la maggior quantità, dove e come possibile. Sul fronte dei convegni in programma si batteranno enti erogatori, industrie costruttrici di apparecchi per produzione tra-sporto e utilizzo di energia, l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, le aziende municipalizzate, tecnici, operatori. Se la lampadina inventata esattamente un secolo fa da Thomas Edison dovesse spegnersi sarebbe la fine.

Ma all'Intel c'è fiducia. Si è già messa in moto una grande macchina organizzativa per favorire gli incontri fra espositori e visitatori. Il Centro Informazioni e Servizi Intel, vera novità del 1980, consentirà la preventiva identificazione dell'offerta dell'azienda espositrice e la domanda del visitatore, tra-mite l'invio di apposite schede alle parti interessate, che dovranno rispedirle correttamente compilate. I dati contenuti nelle schede, elaborati da un calcolatore, produrranno due tabulati che saranno consegnati rispettivamente all'espositore e al visitatore fornendo loro un autentico programma di incontri e una base per la trattativa di prodotti e servizi.

All'Intel 80 hanno già aderito oltre 600 espositori che si presenteranno su un'area effettiva di 25.000 m<sup>2</sup>.

#### nuovo terminale telefonico d'utente

La Gnecchi — società del gruppo Face Standard — operante nel settore delle apparecchiature telefoniche, ha presentato nel corso di una conferenza stampa presso l'hotel Hilton di Milano, il nuovo terminale telefonico d'utente Liliphon T601 « Privacy Phone », novità assoluta mondiale.

Liliphon T601 Privacy Phone, sintesi di know how italiano sofisticato, è il più avanzato sistema telefonico d'utente oggi esistente e compendia in un' unica struttura di ridotte dimensioni e di styling attraente (disegnato dall'architetto Giovanni Offredi) le diverse funzioni svolte sino ad ora da più apparecchi, rendendole facili all'uso e più efficienti.

Questo nuovo terminale d'utente telefonico propone un nuovo ed originale modo di utilizzare in maniera efficace il telefono per non essere più da questo rigidamente dipendenti. Il Liliphon T601 Privacy Phone infatti, oltre alle funzioni di telefono — nella sua più moderna espressione a tasti — offre per le chiamate in arrivo un servizio di risposta automatica e di filtraggio, sofisticato ma facile d'impiego, interamente programmato e gestito da un microprocessore.

Tale microprocessore, primo nel mondo in questa applicazione, è in grado di interloquire con un semplice linguaggio alfanumerico con l'utilizzatrice/ore per ridurre il tempo di apprendimento dell'uso della macchina stessa, correggendo eventuali errori.

In sintesi esso gestisce tutte le chiamate direttamente, non solo in assenza dell'utente, ma soprattutto quando pur essendo presenti, non si voglia essere disturbati.

Premendo semplicemente un tasto, il Privacy Phone risponde prontamente e fa sentire chi sta chiamando, consentendo quindi di decidere se intervenire personalmente nella conversazione o continuare a « non esserci », salvaguardando così la « privacy » nei momenti di relax o di lavoro importante. Liliphon T 601 Privacy Phone risponde al telefono con anunci di lunghezza variabile personalizzati perché registrati con la viva voce.

Può informare soltanto o invitare chi chiama a lasciare un messaggio senza limitazione di tempo; i messaggi saranno registrati su normali cassette estraibili

Alla fine della telefonata l'apparecchio ringrazia e si accomiata, rassicurando chi ha chiamato che il suo messaggio è stato registrato.

Liliphon T 601 Privacy Phone riconosce la voce del proprietario, che da una qualsiasi parte del mondo con un semplice comando vocale in codice — facilmente modificabile ogni

qualvolta lo si desideri — può riascoltare tutti i messaggi ricevuti in sua assenza ed eventualmente cancellarli, ristabilendo l'intera capacità di registrazione dell'apparecchio.

Grazie al suo microprocessore, Liliphon T 601 Privacy Phone è poi in grado di riconoscere e memorizzare solo le telefonate valide, evitando di avere così spazi vuoti che farebbero perdere tempo « prezioso » nella chiamata a distanza in teleselezione, a differenza della maggior parte dei modelli oggi esistenti.

Il microprocessore poi attua un costante programma di autodiagnosi che, salvaguardando la macchina e la linea telefonica, la libera automaticamente in caso di guasto eventuale o di mancanza di alimentazione.

#### risparmio d'energia con circuito transistorizzato

Un ambito obiettivo nella produzione delle future generazioni di televisori è l'ulteriore riduzione della potenza assorbita dalla rete elettrica, allo scopo di ridurre maggiormente la temperatura di esercizio degli apparecchi e di aumentare l'affidabilità.

Nel centro di ricerche della ITT di Esslingen è stato sviluppato il concetto circuitale a risparmio di energia CESSY-T (Compact Energy Saving System with Transistor) che presenta, accanto alle odierne caratteristiche di qualità, quali una buona stabilità della deflessione orizzontale e una ottima sicurezza di funzionamento, un rendimento elettrico particolarmente buono dei singoli gruppi circuitali. Il circuito è stato progettato principalmente per il funzionamento di cinescopi A66-540X da 26 pollici —110° con unità di deflessione ad alta impedenza, ma esso può essere modificato senza alcun problema per altri sistemi.

Uno stadio finale orizzontale a transistore, strutturato in maniera convenzionale e alimentato attraverso una bobina d'alimentazione da una rete ad alta tensione non stabilizzata, aziona direttamente e senza l' inserimento di un trasformatore le bobine orizzontali ad alta impedenza dell'unità di deflessione. Le oscillazioni della corrente continua di rete e del carico vengono bilanciate da una regolazione della corrente di alimentazione, che si avvale di componenti di grande diffusione nella tecnica di deflessione mediante tiristori, mantenendo costante la deflessione orizzon-



In confronto al concetto che prevede l'utilizzazione di un convertitore, questo sistema fornisce un rendimento elettrico maggiore, poiché viene a mancare la trasformazione della corrente alternata ad alta frequenza in corrente continua. Per la generazione dell'alta tensione per il cinescopio, viene utilizzato un trasformatore a « split diode ». La resistenza interna della sorgente di alta tensione è soltanto di circa 1 M $\Omega$ , in modo da garantire un'ottima stabilità della deflessione orizzontale e un'ottima costanza dell'alta tensione.

In collegamento con una deflessione verticale inserita (SMVD), un modulatore a diodi 0-W primario e un cinescopio ad alta sensibilità di deflessione e ridotto assorbimento, come il cinescopio Heliochrom A66-540X da 26 pollici —110°, realizzato dalla ITT, si ottengono valori di assorbimento totale particolarmente bassi e tali da poter essere difficilmente superati dalla tecnologia attuale.

Un televisore prototipo da 110° assorbe soltanto all'incirca 70 W dalla rete d'alimentazione. Questo valore è stato misurato con una corrente catodica media di circa 1 mA e un'alta tensione di circa 24 kV.

I vantaggi che risultano da questa riduzione di potenza portano da una parte all'abbassamento della temperatura d'esercizio, aumentando così notevolmente la sicurezza di funzionamento dell'apparecchio, e dall'altra ad un minor impiego di elementi di raffreddamento e di potenza, influendo così positivamente sui costi di produ-

zione del telaio.

#### terminale isolato in teflon

571-4155-01-XX-XX Cambion è un terminale isolato passante, conforme alle norme Mil-T-55155S, Linea FT-04. L'isolamento in teflon mantiene una stabilità elettrica eccellente, nonché ottime caratteristiche di resistenza agli agenti esterni, con indeformabilità sino a 260 °C. Il 571-4155 può essere facilmente montato a pressione su piastra, chassis o pannello di spessore sino a 1,40 mm circa laddove lo spazio a disposizione rende sconsigliabile il montaggio a caldo o quello con viti prigioniere. Pur garantendo una presa tenace, questo terminale consente all'utente di mantenere al minimo il tempo e i costi di produzione.



Un modello a grandezza naturale di un aereo da combattimento F-111 è montato capovolto su una torre di prova dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti per una verifica del sistema di controllo delle armi di bordo, denominato AN/AXQ-14. Per questa prova, il modello è montato sotto sopra in modo da poter trasmettere i segnali direttamente nell'atmosfera per misurare gli elementi del « correlatore dati » (« data-link ») dell'antenna fissa a « phased array » (« con fascio a variazione elettronica ») senza l'interferenza dei riflessi provenienti dal suolo. Realizzato dalla Hughes Aircraft Company (California), il « correlatore dati » è un sistema di comunicazione ricetrasmittente progettato per guidare le bombe a volo planato GBU-15 sui bersagli prefissi. Questo sistema ritrasmette all'aereo di controllo le immagini riprese dal congegno auto-cercante elettronico-ottico situato nell'ogiva dell'arma. Sul lato inferiore del contenitore di coda si trovano le antenne, le attrezzature elettroniche e il registratore della missione. L'Aeronautica Militare USA e la Hughes hanno completato la fase di sviluppo del programma del « correlatore dati » che ha comportato lanci da aerei F-4, F-111 e B-52.

#### danameter 2000A, un vom all'avanguardia

Pratico e maneggevole, il Da-nameter non può dar luogo a errori: con il sistema di lettura digitale e la virgola decimale automatica è possibile conoscere già l'ordine di grandezza, senza alcun bisogno di calcoli. Per una più rapida operatività, è incorporata la commutazione automatica della polarità. Gli errori dovuti al consumo dello strumento sono virtualmente annullati dalla straordinaria sensibilità di 10.000.000  $\Omega/V$  (nelle portate più basse). Un unico commutatore di controllo e un unico set di puntali fanno del Danameter uno strumento della massima semplicità. Per l'estrema precisione occor-rente con i dispositivi solidstate, il Danameter costituisce l'elemento ideale grazie alla precisione della corrente continua di base dello 0,25 per cento, che ne fanno il leader mondiale dei VOM portatili. E' sufficiente ricordare che

esso è di molto più preciso rispetto ai multimetri digitali della sua categoria e otto volte rispetto alle più costose versioni di multimetri analogici di « alta precisione ».

Grazie al nuovo sistema di lettura LCD super-luminoso, è possibile eseguire la lettura in qualsiasia condizione: il nuovo Super LCD del Racal Dana, per la luminosità, la prontezza di risposta e il più netto contrasto, è visibile sotto tutte le angolazioni, alla luce più fioca come in pieno sole: un passo avanti rispetto ai LED di vecchio tipo.

Il concentramento di tutti i circuiti attivi in due chip monolitici LSI conferisce al Danameter maggiore robustezza, affidabilità e ne prolunga la durata di impiego.

Integralmente protetto contro i sovraccarichi, il Danameter previene radicalmente tutti i guasti tipici che colpiscono raddrizzatori, indicatori e componenti, potendo sopportare senza alcun danno 1000 Vcc e 700 Vcc anche nella portata di 2 V.

La completa indipendenza da un'alimentazione esterna, le batterie che non necessitano di essere ricaricate, le piccole dimensioni e l'estrema leggerezza, rendono il Danameter un vero strumento portatile studiato per l'assistenza al di fuori del laboratorio.

La durata della batteria è tale che il Danameter continua a funzionare anche dopo essere stato dimenticato acceso per quattro mesi: il funzionamento con batteria da 9 V è assicurato per 3000 ore circa, ossia un intero anno di uso regolare.

Il Danameter si presenta come uno strumento di lunga durata e molto versatile, tale da costituire un investimento fatto una volta per tutte, e integra le funzioni di più strumenti di misura.

La tecnologia d'avanguardia messa a punto dalla Racal-Dana per la costruzione di appa-recchiature di controllo per applicazioni aerospaziali ha prodotto il più preciso voltmetro digitale del mondo a 6 cifre e mezzo. Di questa stessa tecnica di alta qualità ed eleganza progettuale partecipano i modelli Danameter 2000A e 2100A. Lo strumento è fornito nei modelli 2000A e 2100A, che fanno tuttavia uso dello stesso gruppo di accessori: cutodia per il trasporto, cavo schermato per l'ingresso dei segnali, sonda per alta tensione, sonda per alta frequenza, shunt per corrente alternata e così via.

#### scheda otticamente isolata

Il gruppo microcomputer della National Semiconductor ha realizzato una scheda di I/O programmabile che isola otticamente la CPU dai dispositivi ad alta tensione.

Il BLC-556 elimina gli effetti di anelli a massa e protegge la CPU da tensioni fino a 500 Vcc utilizzando un'interfaccia ad accoppiamento ottico. Tipicamente, il BLC-556 è ap-

Tipicamente, il BLC-556 è applicato per controllare SCR, TRIAC, relè, motori e solenoidi.

Il dispositivo ha 48 linee di dati configurati come segue:

- 3 x 8 linee per gli ingressi.
   Questi possono essere del tipo single-ended o differenziali;
- 2 x 8 linee per le uscite;
- una porta programmabile che consente di disporre
   8 linee d'ingresso oppure
- 8 linee d'uscita;
- 4 linee d'ingresso oppure 8 linee d'uscita.

Sono forniti dei socket per installazioni custom degli optoisolatori. Massimo isolamento:

— tra linea e linea 230 Vcc o di picco se ca;

 tra ingresso e uscita 500 Vcc o di picco se ca.
 La CPU comunica con la BLC-

556 utilizzando i comandi standard di I/O dell'8080A.
Le interruzioni sono abilitate o

Le interruzioni sono abilitate o disabilitate selezionando dei ponticelli.

#### frequenzimetro UHF 9915

Questo strumento, in linea con gli elevatissimi standard qualitativi e tecnologici della Racal, può considerarsi come il prodotto di un processo di inte-grazione a due differenti livelli. Il « cuore » infatti del 9915 è un singolo chip LSI che combina le caratteristiche più valide delle due tecniche di base attualmente seguite: in esso, infatti, coesistono la velocità dei dispositivi bipolari e il basso consumo dei dispositivi unipolari convenzionali, grazie ad un nuovo procedimento C.D.I. messo a punto dai progettisti della Ferranti. Esso consiste fondamentalmente in una tecnologia bipolare molto veloce e per segnali di livello elevato, che richiede solo cinque mascherature, perviene ad un'alta concentrazione dei componenti e consuma molto poco. Inoltre gli ingegneri della Racal collaborano alla progettazione e messa a punto e al collaudo dei circuiti che i progettisti della Ferranti miniaturizzarono in un secondo tempo in uno straordinario chip LSI. L'eliminazione di più di 5000 componenti discreti, resa possibile dall'unità CDI, ha avuto una conseguenza immediata in termini di accresciuta affidabilità, permettendo l'estensione a due anni del periodo di garanzia, per non parlare del mag-gior numero di funzioni incorporate, grazie al più ampio spazio a disposizione.


IÌ 9915 è in grado di effettuare misure e frequenze di almeno 520 MHz con otto cifre, valendosi di due distinti canali: l'ingresso B, canale ad alta impedenza, con struttura diretta di gate, è adibito alle frequenze sino a 60 MHz, mentre quello A a 50  $\Omega$  copre la gamma 40-520 MHz, con demoltiplicazione per dieci. Per impieghi esterni è l'opzione di alimentazione a batteria che, unitamente alla semplicità dei comandi, in numero davvero minimo e facili da usare, costituisce uno dei punti di forza di questo frequenzimetro.

I segnali di rumore o forme d' onda particolarmente complesse possono essere misurate agevolmente grazie ad un attenuatore sul canale di ingresso HF variabile con continuità, mentre lo stesso avviene automaticamente sul canale UHF per la presenza di un c.g.c. controllo automatico del guadagno). Il canale ad alta impedenza (1 M in parallelo con 25 pf) è pienamente compatibile con sonde passive standard. Infine lo strumento presenta una tolleranza estremamente elevata alla modulazione di ampiezza del segnale in prova e il sistema di lettura a LED fornisce una rappresentazione e-stremamente luminosa, mantenendo su limiti accettabili il consumo — fattore di vitale importanza in uno strumento con alimentazione a batteria. Per quanto riguarda lo standard di frequenza, un elemento pri-mario agli effetti della precisione di qualsiasi contatore, il 9915 prevede diverse soluzioni: equipaggiamento normale con standard di frequenza Modello 9442 termostatizzato con tasso di decadimento di  $\pm 3$  parti X  $10^{-9}$  al giorno; Modello 9421 per precisioni superiori a lungo termine consistente in un oscillatore al quarzo termostatizzato con tasso di decadimento di sole ±5 X 10<sup>-10</sup> parti al giorno; riferimenti esterni nel caso di applicazioni che necessitino di precisione ancora maggiore, da collegarsi al 9915 che provvederà automaticamente alla selezione in conformità del suo standard interno, senza bisogno di conversioni. Infine, a richiesta, per applicazioni non critiche o dove è previsto l'impie-go congiunto di standard di frequenza esterni di più elevata precisione, il 9915 può essere fornito con un oscillatore a cristallo non termostatizzato con tasso di decadimento di ±1 X 10<sup>-6</sup> parti al mese.
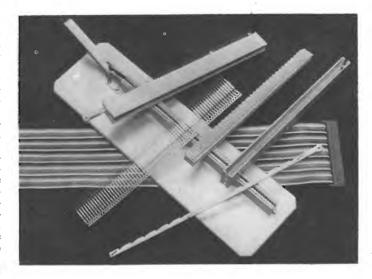
#### connettori a forza di inserimento zero

La GTE Sylvania Precision Materials comunica che è disponibile un nuovo tipo di connettore a forza di inserimento zero.

La nuova unità ha dei contatti in rame al berillio, che possono essere placcati in oro su nichel. Dalla parte frontale a quella posteriore, i componenti comprendono una striscia di 72 contatti, una camma lineare, un carter interno e uno esterno, un connettore assemblato e un'altra camma. Nella parte posteriore vi è un connettore assemblato, con una leva di azionamento che apre e chiude i contatti per l'inserimento della piastra del circuito stampato. Il connettore può essere saldato



o cablato. L'industria dei calcolatori è un utilizzatore tipico dei connettori ZIF. Questi sono usati per l'interconnessione nell'interfaccia della memoria, nel « wire packaging » periferico e per altre applicazioni analoghe.

#### circuito c/mos per segnale di clock a due fasi

La National Semiconductor dispone ora di un generatore di clock integrato a C/MOS di basso costo, che produce due fasi non sovrapposte a 1 MHz. Il suo prezzo per quantità è di 200 lire circa.

L'MM53104 sfrutta un cristallo di quarzo da 3,58 MHz, molto economico e di facile reperibilità, dividendo la frequenza generata per 3,5 per arrivare a un segnale di clock da 1,0227 MHz. Il componente contiene anche un secondo oscillatore, completamente indipendente, progettato per funzionare a 4,5 MHz.

Il consumo è molto basso, tipicamente 250 mW a 15 V. Tutti gli ingressi sono protetti contro le cariche statiche tramite due diodi, verso massa e verso l'alimentazione.

L'MM53104, chiuso in un package dual-in-line da 8 piedini, è già disponibile da stock.

#### oscilloscopio miniaturizzato

La corsa alla miniaturizzazione ha generato ultimamente una proliferazione degli oscilloscopi cosidetti portatili. La Implex ha recentemente presentato il nuovo OP 237 della Promax, un portatile dalle dimensioni contenute 145 x 320 x 280, e dal prezzo abbordabilissimo date le caratteristiche: 12 MHz in continua con calibrazione sia in ampiezza che sui tempi e controllo variabile del livello trigger.

Una grande facilità di maneggio rende questo strumento ideale per il servizio radio-TV e per l'insegnamento.

#### induttanze per rf a bobina fissa

Con l'introduzione della nuova serie Cambion P/N 551-5180, la Cambridge Thermionic Corporation offre ora delle bobine per RF con induttanze fino a 1000  $\mu H$ .

La nuova serie 551-5180 della Cambion è fondamentalmente una estensione delle popolari bobine 550-3640 in un campo di induttanze più elevate.

La 550-3640 si ferma a 33  $\mu$ H. La nuova 551-5180 comincia a 39  $\mu$ H e va fino a 1000  $\mu$ H. E' caratterizzata da un elevato

Q e da un basso rapporto DCR per valori tipici di induttanza ed è adatta per tutte le applicazioni che prevedono indutto-

La 551-5180 è anche dotata di reofori di rame stagnati, per un montaggio a saldatura più semplice ed è fornita nello stesso contenitore compatto della 3640



Un tecnico della Hughes Aircraft Company a Canoga Park (California) mette a punto un « modello di progettazione » («EDEM - Engineering Development Model») del missile aria-aria «Phoenix AIM-54C» destinato alla Marina Militare degli Stati Uniti. Il primo di 15 missili EDM è stato consegnato alla Marina Militare USA per essere sottoposto a prove. Il missile « AIM-54A », attualmente in dotazione agli aerei da combattimento « Tomcat F-14 » della Marina USA, è considerato uno dei missili tattici più avanzati del mondo da un punto di vista tecnologico.

La Hughes Aircraft Company, su contratto con il Comando dell'Aviazione della Marina Militare USA, sta migliorando il missile a guida radar Phoenix in modo che possa fronteggiare le eventuali minacce aeree fino agli anni '90. Una nuova unità elettronica digitale fornirà una flessibilità e una affidabilità maggiore dell'unità analogica che sostituisce e svolgerà le funzioni che prima venivano eseguite da un aiuto-pilota separato, migliorandone così la precisione di guida. Altri miglioramenti comprendono un più ampio raggio d'azione e un'aumentata efficacia contro una più grande varietà di bersagli. Sino a 6 missili Phoenix possono essere lanciati contemporaneamente contro sei diversi bersagli da un solo F-14.

#### due display di media grandezza

La Intesi, Distribuzione Componenti Elettronici, comunica la disponibilità da stock dei due nuovi display a 4 cifre, 7 segmenti della Litronix - il DL-4770 e il DLO-4770 — per applicazioni consumer e industriali che richiedono cifre di altezza media in un contenitore di dimensioni ridotte.

Le cifre, che hanno un'altezza di 0,27" (6,8 mm), sono racchiuse in un contenitore incapsulato di costruzione molto robusta, con dimensioni di 0,39"x x1,26" (10 mm x 32 mm), che permette il montaggio modulare di più dispositivi.

I display hanno il punto decimale sulla destra e i due punti centrali per le applicazioni negli orologi.

Alla temperatura di funzionamento di 25 °C, la dissipazione di potenza possibile è di 820 mW mentre la corrente media per segmento è di 12 mA e 10 mA rispettivamente per il DL e per il DLO.

Con una corrente media di 10 mA viene garantita una intensità luminosa minima 0,125 per il DL-4770 e 0,25 per il DLO-4770.

#### un copiatore semplice ed economico

Avete mai pensato ad un copiatore senza lenti, specchi, diaframma, lampade ad alto voltaggio, riflettori, serpentine di raffreddamento, senza — in pratica — tutti quegli elementi normalmente presenti nei copiatori tradizionali e tuttavia în grado di riprodurre qualsiasi originale semplicemente introducendo il foglio in macchina, senza premere alcun pulsante? Non si tratta di fantascienza, ma di tecnologia e più precisamente di Lensar Compact Copier, il nuovo copiatore a fibre ottiche della 3M Italia che costituisce una vera e propria innovazione nei sistemi di copiatura.

L'impiego delle fibre ottiche nel mondo della copia è un fatto assolutamente nuovo, tuttavia questa tecnologia è da tempo conosciuta ed apprezzata in molti altri importanti settori, tra i quali ricordiamo a titolo di esempio la medicina interna, l'industria aerospaziale e, più recentemente, il settore delle comunicazioni.

L'apparecchio è di dimensioni poco superiori a una normale macchina da scrivere e per copiare utilizza un modulo denominato Lensar contenente del-

le fibre ottiche.

Per avere in pochi secondi una copia fedele, è sufficiente introdurre il documento originale in macchina senza azionare alcun pulsante: l'originale passa at-traverso la barretta che trasferisce l'immagine sulla copia di carta, semplicemente utilizzando due normali lampade fluorescenti a 15 W.

Lenser Compact Copier copia da fogli singoli o da libri: la velocità varia a seconda delle dimensioni dell'originale. Utilizzando un dispositivo automatico che taglia le copie in misura dell'originale — anche nel caso di fogli di diverse dimensioni copiati in sequenza - la macchina è in grado di fare fino a 25 copie al minuto per i formati più piccoli e arriva fino a 15 copie al minuto nei formati lettera, senza richiedere alcun tempo di riscaldamento.

Lensar Compact Copier rappresenta la soluzione più avanzata nel settore della copiatura in termini di semplicità e di costi. Il fatto che il nuovo apparecchio abbia oltre 200 elementi in meno rispetto a macchine simili come capacità produttiva, significa che si possono ottenere gli stessi risultati con maggior affidabilità e minori interventi di manutenzio-ne. Inoltre non bisogna dimenticare che se si fanno copie utilizzando due lampade fluore-scenti a 15 W al posto delle normali lampade al quarzo alo-geno da 900 W adottate dai tradizionali copiatori a basso volume, si ottiene un risparmio di energia certamente non trascurabile.

#### accordo tra società

La Società Silverstar Ltd Spa e la Società Tally Italia hanno stipulato un accordo in merito alla distribuzione dei prodotti Tally su tutto il territorio nazionale.

La Tally, entrata recentemente a far parte del gruppo tedesco Mannensmann, è una Società leader nel settore di terminali, stampanti e periferiche per cal-

La Silverstar è una Società italiana che occupa una posizione di preminenza sul mercato nazionale nel settore della distribuzione di componenti, apparecchiature e sistemi elettronici, nel quale vanta ben 25

anni di esperienza. La Tally Italia è prevalente-mente orientata al mercato degli O.E.M. e degli assemblatori di sistemi e tale tendenza si andrà accentuando con l'introduzione delle nuove linee di prodotto di fabbricazione Mannesmann.

Si è resa perciò evidente e pressante l'esigenza di una copertura più adeguata del mercato con particolare riguardo a quella fascia di potenziali clienti rappresentata dagli utilizzatori finali che non possono es-sere seguiti direttamente dall'organizzazione Tally Italia.

Dovendo appoggiarsi ad un'organizzazione di distribuzione che desse garanzia di continuità e professionalità anche nei confronti dell'utente finale, la Società Tally si è rivolta alla Silverstar in quanto indiscussamente riconosciuta tra le più qualificate Società operanti nel settore della distribuzione.

La Società Silverstar ha trovato nell'offerta della Società Tally piena rispondenza ai programmi di progressivo e costante sviluppo della sua attività, in linea con il potenziamento della sua organizzazione.

Con l'accordo raggiunto Silverstar e Tally intendono fornire ai clienti la nuova realtà di due Società che, operando parallelamente in settori attigui, sono in grado di fornire una gamma di prodotti completa, con un'elevata qualità di supporto tecnico-commerciale e con caratteristiche di omogeneità e di continuità che nessuno, nel settore, è in grado di fornire in eguale misura.

#### generatore per taratura di televisori a colori

La Implex, dopo il grosso successo ottenuto dal generatore di monoscopio elettronico GV808 della Promax, affronta nuovamente il grosso mercato dei teleriparatori con uno strumento rivoluzionario della stessa casa spagnola.

Il PG 301 è un generatore di barre a colori e segnali per la taratura dei televisori a colori presso il cliente. Questo strumento è infatti completamente autonomo, essendo alimentato da comuni pile di tipo R6, e ha delle dimensioni tanto ridotte da poter stare comodamente nelle tasche della giacca.

# servizio assistenza lettori

II Servizio Assistenza Lettori

di ONDA QUADRA è stato

affidato alla Elettromeccanica

Ricci, con la quale esiste da tempo una stretta collabo-

razione e grazie alla quale

ONDA QUADRA ha potuto potenziare il proprio labora-

Preghiamo tutti i lettori che

volessero avvalersi del nostro Servizio, di indirizzare le loro

Servizio Assistenza Lettori di

**ELETTROMECCANICA RICCI** 

torio di sperimentazione.

richieste a:

c/o

**ONDA QUADRA** 

Via C. Battisti, 792 21040 CISLAGO

Telefono (02) 96.30.672.

Gli ordini vanno trasmessi al

Servizio Assistenza Lettori di ONDA QUADRA

c/o ELETTROMECCANICA RICCI

Via C. Battisti 792 - 21040 CISLAGO Gli ordini verranno evasi tutti in

contrassegno, in quanto le spese di

spedizione sono soggette a differenze notevoli e non è quindi possibile

devono essere inferiori a L. 10.000.

Si prega caldamente di far perve-

nire l'ordine ben dettagliato unita-

mente al proprio indirizzo chiara-

I prezzi pubblicati si intendono va-

lidi per tutto il mese a cui si rife-

Si pregano i lettori dell'astenersi di

chiedere al Servizio ciò che lo stes-

so non offre, onde evitare spiacevoli

stabilirne un costo forfettario.

Gli ordini, per essere evasi,

#### KIT PER LA REALIZZAZIONE DEI CIRCUITI STAMPATI



#### Versione OQ 1:

- penna per c.s.
- boccetta di soluzione
- 6 piastre varie dimensioni

Prezzo L. 6.500





#### baccinella


La realizzazione di questa scatola di montaggio è stata pubblicata a pag. 128 del n. 3/1978.

#### Versione OQ 2:

- 10 fogli trasferibili
- boccetta di soluzione
- baccinella
- 6 piastre varie dimensioni

Prezzo L. 6.500

#### PENNA PER C.S.

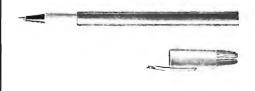

Penna speciale per la realizzazione, mediante il disegno diretto, dei circuiti stampati sulla piastra ramata, il cui impiego è stato ampiamente descritto a pag. 479 del n. 7-8/1976

Prezzo L. 3.500

#### MINI OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA



La realizzazione di questa scatola di montaggio è stata pubblicata sul n. 7-8 1978 a pag. 376

#### CARATTERISTICHE:

Ore minuti secondi: 6 cifre Sveglia programmabile Conteggio normale Blocco conteggio Alimentazione 220 V

Kit Prezzo L. 28.000

Orologio montato Prezzo L. 32.000

#### TIMER PROFESSIONALE PER CAMERA OSCURA



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Visualizzazione: 4 Display END 500 (2 Display indicano i minuti primi, 2 i secondi). Predisposizione: 4 Preselettori binari (tipo contraves).

Uscita: Relè da 1 A (a richiesta 5 A) con presa da 6 A posta sul pannello posteriore.

Alimentazione: 220 V/50 Hz (interruttore acceso/spento posto sul pannello posteriore).

Tempo massimo impostabile: 59 minutì e 59 secondi.

Kit Prezzo L. 74.500

Strumento montato Prezzo L. 84.500


**ONDA QUADRA** 

contrattempi.

mente scritto.

risce la rivista.

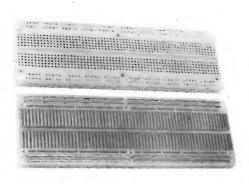
#### **BASETTA** PER SPERIMENTAZIONE OQ 3



una matrice di contatti a molletta di alta precisione incorporata in una base di materiale sintetico speciale. Tutti i componenti vi si inseriscono agevolmente, dai discreti agli integrati in TO 5 o DIP da 8 a 64 pin con passo da 0,2" a 0,9": i collegament si eseguono con fili da AWG 20 ad AWG 26 (dalle resistenze ½ W ai piccoli diodi). I contatti sono in lega nikel-argento e garantiscono fino a 10.000 cicli di inserzione con filo AWG 22. La resistenza tipica di contatto è di 5 m $\Omega$ . Può alloggiare sino a 8 circuiti integrati DIP a 14 pin. Contiene 3 bus isolati di alimentazione.

Prezzo L. 24.500
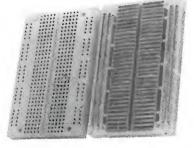
#### **BASETTA** PER SPERIMENTAZIONE OQ 4




E' la versione dell'SK10 ridotta esattamente alla metà. Ha le stesse caratteristiche dell'SK10, con 4 bus di alimentazione anziché 8.

Se ne consiglia l'uso per la realizzazione di circuiti semplici o là dove l'SK10 non può essere utilizzato per esigenze d'in-

Prezzo L. 15.500
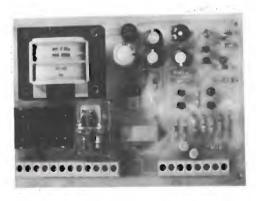
#### ANTIFURTO PER ABITAZIONE (centralina)



La realizzazione di questa scatola di montaggio è stata descritta a pag. 256 del


Kit completo di c.s. e di tutti i componenti Prezzo L. 22.500

(esclusi contenitore, batteria e sensori)

Montato

Prezzo L. 26.500

#### **SINTETIZZATORE**

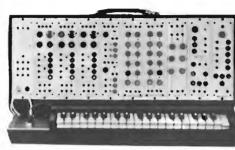

Del Minisintetizzatore è in vendita anche il solo circuito stampato al

prezzo Lire 48.000

Questa sofisticata realizzazione è stata descritta a pag. 140-200-266-322-386-452-534 dei n. 3-4-5-6-7-8-9-10/1978.

Chi la volesse realizzare può chiedere il materiale seguendo le formule sotto riportate:

moduli	Prezzo
TASTIERA E INTERFACCIA	
(ESCLUSO MOBILE)	L. 88.500
ALIMENTATORE	L. 66.000
VCO	L. 94.000
VCA	L. 47.000
ADSR	L. 56.500
VCF	L. 55.000
LFO	L. 47.500
MIXER	L. 49.500

SCATOLA DI MONTAGGIO (mobile escluso)

composto da:

- 1 TASTIERA E INTERFACCIA
- 1 ALIMENTATORE
- 3 VCO
- 1 VCA
- 2 ADSR
- 1 VCF
- 1 LFO
- 1 MIXER

Prezzo L. 680.000

MOBILE IN LEGNO Prezzo L. 98.000

RESISTENZE 1% PREZZO L. 100 cad.

DISPONIBILI ANCHE GLI ALTRI COMPO-NENTI.

Chi volesse invece acquistare il SINTE-TIZZATORE montato può richiederlo accompagnando l'ordine con un acconto di

L. 200.000

Prezzo L. 1.250.000

#### **MINISINTETIZZATORE**




Questa realizzazione è stata descritta nei numeri 10-11-12/1979.

La scatola di montaggio è disponibile completa di ogni sua parte al

prezzo Lire 380.000

#### CATENA HI-FI

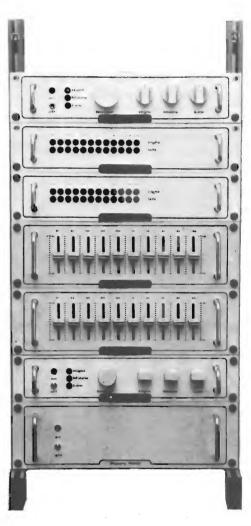

Le apparecchiature di questa catena sono state descritte nei numeri:

4/79 a pag. 212 EQUALIZZATORE

5/79 a pag. 298 LUCI PSICHEDELICHE

5/79 a pag. 280 AMPLIFICATORE 20 W

STEREO VU-METER

6/79 a pag. 348 ALIMENTATORE

#### CONTENITORE METALLICO



Questo contenitore descritto nel n. 9/79 a pag. 548 è del tipo metallico con fori di areazione, pannello anteriore in alluminio spazzolato ed ossidato con manio glie portanti, doppio fondo in alluminio per poterlo asportare e verniciatura bucciata color nero.

Qui sotto riportiamo i modelli, le misure ed i prezzi:

Modello	Quote	Prezzo Lire	
5002 R	215 x 195 x 83	8.400	
5003 R	275 x 195 x 83	12.600	
5004 R	360 x 235 x 93	13.800	
5005 R	425 x 235 x 106	15.600	

#### **LAMPEGGIATORE**



La realizzazione di questa scatola di montaggio, alimentata dalla rete, è stata descritta nel n. 12/1979 a pag. 716.

Prezzo L. 4.800

#### **ANTIFURTO PER AUTO**



La realizzazione di questa scatola di montaggio, che comprende anche una sezione opzionale, è stata descritta nel n. 12/1979 a pag. 717.

Prezzo L. 3.800

#### AMPLIFICATORE BF 2,5 W EFFICACI

La realizzazione di questa scatola di montaggio, di cui volutamente abbiamo omesso la foto, è stata pubblicata nel n. 12/1979 a pag. 721.

Prezzo L. 3.500

#### **ONDA QUADRA**

# PER ABBONAMENTI ARRETRATI USATE QUESTO MODULO



Mod. ch-8-bis AUT. cod. 127902 5 N. del bollettario ch 9 Bollo lineare dell'Ufficio accettante B.SCO lppo CISANO L'UFFICIALE POSTALE <u>via</u> scrivere nella zona sottostante! Certiticato di accreditam. srl POSTAL 24034 MEMA 18/29247 CORRENTI Ë. Via Mazzini, Bollo a data 2. da sul C/C N residente intestato eseguito CONTI non Lire Importante: B.SCO CISANO L'UFF. POSTALE Bollo lineare dell'Ufficio accettante sr 24034 MEMA 18/29247 18 Ed. intestato a ... Via Mazzini, C/C N eseguito residente addì. bollettario Bollo lineare dell'Ufficio accettante del L'UFFICIALE POSTALE CORRENTI POSTALI
RICEVUTA
di un versamento di L intestato a Via Mazzini, 18 - 24034 Ed. MEMA 18/29247 Bollo a data eseguito da .⊑ sul C/C N. residente CONT



SCRIVERE IN **STAMPATELLO E RICORDARSI** LA CAUSALE

**GRAZIE!** 

# SCRIVERE CHIARAMENTE LA CAUSALE

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante

ABBONAMENTO AD «ONDA QUADRA» 1980

con inchiostro nero o nero-bluastro il presente bollettino

lare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI

AVVERTENZE

A tergo del certificato di accreditamento i versanti

CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

possono scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei cor-

rentisti destinatari.

città
Parte riservata all Ufficio dei Conti Correnti

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è

versamento in Conto Corrente Po-

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale ac-

#### VARIATORE DI POTENZA **DA 1000 W**



La realizzazione di questa interessante scatola di montaggio, che trova impiego in «mille» usi, è stata descritta nel n. 12/ 1979 a pag. 718.

Prezzo L. 5.200

#### ALIMENTATORE 12 Vcc 200 mA



La realizzazione di questa scatola di montaggio, che non vuole essere il solito alimentatore che abitualmente si propina ai lettori, è stata descritta nel n. 12/1979 a pag. 720.

Prezzo L. 8.500

#### **IMPORTANTE**

Nel prossimo numero comunicheremo il prezzo della scatola di mon-taggio «il Sintonizzatore» pubblicato in questo numero.

**ONDA QUADRA** 

#### TERMINALE VIDEO



Questa realizzazione è stata descritta nei n. 2-3/1979.

Di tale realizzazione è disponibile: TASTIERA ALFANUMERICA (in scatola Prezzo L. 140.000 di montaggio)

CONVERTITORE VIDEO (montato) Prezzo L. 265.000

#### PIANOFORTE ELETTRONICO



**AMPLIFICATORE STEREOFONICO** 10+10 W VU-METER A LED



Questa realizzazione è stata pubblicata nei n. 9-12/1978 e 1-4/1979.

scatola di montaggio completa di ogni sua parte (escluso il mobile) è disponibile a:

Prezzo L. 260.000


Questa scatola di montaggio è stata descritta nel n. 5/1979 a pag. 280.

Detta realizzazione che comprende un amplificatore stereofonico con caratteristiche superiori e dalle prestazioni più versatili e un VU-METER a led è disponibile campleta di ogni parte a:

Prezzo L. 42.500

#### **EQUALIZZATORE HI-FI**

#### **DEMODULATORE RTTY**

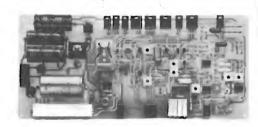

Questa realizzazione, che si accoppia al terminale video, è stata pubblicata nel n. 3/1979 a pag. 148.

#### CARATTERISTICHE:

Frequenza MARK: 2125 Hz

Frequenza SPACE: 2295 Hz, 2550 Hz, 2975 Hz

Shift

: 170 Hz, 425 Hz, 850 Hz selezionabili con com-

mutatore

Ricezione

: NORMAL e REVERSE

STAND-BY

: Manuale

Passaggio in trasmissione automatico (KOX) con tempo di ritorno in ricezione regolabile

Ingresso: 2 led indicano la centratura dei segnali di Mark e Space; uno strumento indica la massima uscita dei canali di Mark e Space.

Sintonia: Dalla cuffia o dall'altoparlante del recivitore.

Uscite

: Contatto in chiusura per la trasmissione (PTT)

Uscite AFSK regolabile da

0 a 200 mV.

Collegamento alla telescrivente tramite LOOP da 50 mA.

Il materiale per costruire tale montaggio disponibile a (contenitore escluso): Prezzo L. 72.000



La realizzazione di questa scatola di montaggio è stata pubblicata sul n. 4/79 a pag. 212.

#### CARATTERISTICHE:

Controllo attivo realizzato esclusivamente avvalendosi di circuiti integrati di tipo operazionale.

Suddivisione del campo di controllo in dieci ottave comprese fra un minimo di 32 Hz ed un massimo di 16.000 Hz. Intervallo di regolazione spaziato fra + 12 dB.

Circuito previsto per l'inserimento fra lo stadio di preamplificazione e di amplificazione in ogni catena BF.

La tensione necessaria al funzionamento dell'apparecchio è di ± 15 V CC.

Scatola di montaggio completa di ogni sua parte:

Prezzo L. 37.500

#### **ALIMENTATORE**



Questa scatola di montaggio è stata descritta nel n. 6/1979 a pag. 348.

Detta realizzazione è capace di soddisfare tutte le esigenze erogando tensioni stabilizzate da  $\pm$  15 e 20 V.

La scatola di montaggio completa di ogni sua parte è disponibile presso il nostro servizio a:

Prezzo 1, 41,500

#### PREAMPLIFICATORE R.I.A.A.



#### LUCI PSICHEDELICHE

(nuova versione)



Questa scatola di montaggio è stata descritta nel n. 1/1980 pag. 14.

#### CARATTERISTICHE:

Complesso professionale che dà la possibilità di applicare un carico massimo di 6000 W suddivisi in 3 canali.

Detta realizzazione compresa di ogni sua parte è disponibile a:

Prezzo L. 41.500

Questa scatola di montaggio è stata descritta nel n. 6/1979 a pag. 356.

Questa realizzazione è equipaggiata da cinque ingressi: magnetico r.i.a.a., registratore, sintonizzatore, ausiliario e microfono.

Il sistema di preamplificazione fono è previsto per un segnale di uscita stereofonico equalizzato secondo norme r.i.a.a. Detta scatola di montaggio è disponibile completa di ogni sua parte a:

Prezzo L. 36.500



#### Fantastico !!!

# icrotest Mod. 80

Brevettato - Sensibilità 20.000 ohms / volt

#### VERAMENTE RIVOLUZIONARIO!

#### Il tester più piatto, più piccolo e più leggero del mondo!

(90 x 70 x 18 mm, solo 120 grammi) con la più ampia scala (mm. 90)

Assenza di reostato di regolazione e di commutatori rotantil

Regolazione elettronica dello zero Ohm! Alta precisione: 2 % sia in c.c. che in c.a.

#### 8 CAMPI DI MISURA E 40 PORTATE!!!

VOLT C.C.: 6 portate: 100 mV. - 2 V. - 10 V. - 50 V. - 200 V. -1000 V. -(20 k  $\Omega/V$ )

VOLT C.A.: 5 portate: 1,5 V. - 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V. - $(4 k \Omega/V)$ 

AMP. C.C.: 6 portate: 50  $\mu A$  - 500  $\mu A$  - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A

AMP. C.A.: 5 portate: 250 μA - 2,5 mA - 25 mA - 250 mA -2,5 A

4 portate: Low  $\Omega$  -  $\Omega$  x 1 -  $\Omega$  x 10 -  $\Omega$  x 100 (da 1  $\Omega$  fino a 5 Mega  $\Omega$ ) OHM .:

V. USCITA: 5 portate: 1,5 V. - 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V.

5 portate: + 6 dB - + 22 dB - + 36 dB - + 50 dB DECIBEL: + 62 dB

CAPACITA' 4 portate: 25 μF - 250 μF - 2500 μF - 25.000 μF



Strumento a nucleo magnetico, antiurto ed antivibrazioni, schermato contro i campi magnetici esterni, con scala a specchio. 

Assemblaggio di tutti i componenti eseguito su circuito stampato ribaltabile e completamente asportabile senza alcuna dissaldatura, per una eventuale facilissima sostituzione di qualsiasi componente. 

Resistenze a strato metallico ed a filo di manganina di altissima stabilità e di altissima precisione (0,5 %)! 

Protezione statica dello strumento contro i sovraccarichi anche mille volte superiori alla sua portata. 

Fisibile di protezione a filo ripristinabile (montato su Holder brevettato) per proteggere le basse portate ohmmetriche. 

Pila al mercurio da Volt 1,35 della durata, per un uso normale, di tre anni. 

Il Microtest mod. 80 I.C.E. è costruito a sezioni intercambiabili per una facile ed economica sostituzione di qualsiasi componente che si fosse accidentalmente guastato e che può essere richiesto presso il ns/ servizio ricambi o presso i migliori rivenditori. 

Manuale di istruzione dettagliatissimo comprendente anche una «Guida per riparare da soli il Microtest mod. 80 ICE» in caso di guasti accidentali. dentali.

Prezzo netto 22.900+IVA tranco nostro stabilimento, completo di: astuccio in resinpelle speciale, resistente a qualsiasi strappo o lacerazione, pun-

tali, pila e manuale di istruzione. ■ L'Analizzatore è completamente indipendente dal proprio astuccio. ■ A richiesta dieci accessori supplementari come per i Tester I.C.E. 680 G e 680 R. ■ Colore grigio. ■ Ogni Tester I.C.E. è accompagnato dal proprio certificato di collaudo e garanzia.

# Supertester 680

E' il modello ancor più progredito e funzionale del glorioso 680 E di cui ha mantenuto l'identico circuito elettrico ed i

Brevettato - Sensibilità 20.000 ohms / volt - Precisione 2 %

#### 10 CAMPI DI MISURA E 48 PORTATE!!!

VOLTS C.C.: 7 portate: 100 mV. - 2 V. - 10 V. - 50 V. - 200 V. -

500 V. e 1000 V. (20 k  $\Omega/V$ )

VOLTS C.A.: 6 portate: 2 V. - 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V. e

2500 Volts (4 k  $\Omega$ /V)

AMP. C.C.: 6 portate: 50 μA 500 μA - 5 mA - 50 mA - 500 mA e 5 A. C.C.

AMP. C.A.: 5 portate: 250 μA - 2,5 mA - 25 mA - 250 mA e 2,5

Amp. C.A.

OHMS: 6 portate:  $\Omega:10 - \Omega \times 1$ 

 $\Omega$  : 10 -  $\Omega$  x 1 -  $\Omega$  x 10 -  $\Omega$  x 100 -  $\Omega$  x 1000 -  $\Omega$  x 10000 (per letture da 1 decimo di Ohm fino a 100 Me-

gaohms).

Rivelatore di

REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms.


CAPACITA': 5 portate: da 0 a 5000 e da 0 a 500.000 pF - da 0 a 20; da 0 a 200 e da 0 a 2000 Microfarad.

FREQUENZA; 2 portate:  $0 \div 500 \text{ e } 0 \div 5000 \text{ Hz}.$ 

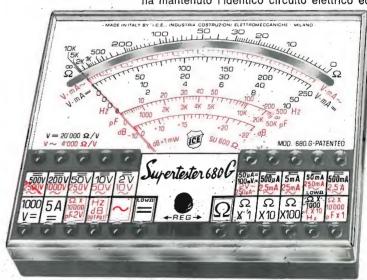V. USCITA: 5 portate: 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V. e

2500 V.

DECIBELS: 5 portate: da — 10 dB a + 70 dB.



Uno studio tecnico approfondito ed una trentennale esperienza hanno ora permesso alla I.C.E. di trasformare il vecchio modello 680 E, che è Uno studio tecnico approfondito ed una trentennale esperienza hanno ora permesso alla I.C.E. di trasformare il vecchio modello 680 E, che è stato il Tester più venduto in Europa, nel modello 680 G che presenta le seguenti migliorie:
Ingombro e peso ancor più limitati (mm. 105 x 84 x 32 - grammi 250) pur presentando un quadrante ancora molto più ampio (100 mm. II)

Fusibile di protezione a filo ripristinabile (montatò su Holder brevettato) per proteggere le basse portate ohmmetriche.

Assemblaggio di tutti i componenti eseguifo su circuito stampato ribaltabile e completamente asportabile senza alcuna dissaldatera per una eventuale facilissima sostituzione di ogni particolare.

Costruito a sezioni intercambiabili per una facile ed economica sostituzione di qualsiasi componente che venisse accidentalmente guastato e che può essere richiesto presso il ns/ servizio ricambi o presso i migliori rivenditori.

Manuale di istruzione detta le suaccennate migliorie, ha; come per il vecchio modello 680 E, le seguenti caratteristiche: Strumento a nucleo magnetico antiurto ed antivibrazioni, schermato contro i campi magnetici esterni, con scala a specchio.

Resistenze a strato metallico ed a filo di manganina di altissima stabilità e di altissima precisione (0,5%1)

Protezione statica dello strumento contro i sovraccarichi anche mille volte superiori alla sua portata.

Completamente indipendente dal proprio astuccio.

Abbinabile ai dodici accessori supplementari come per il Supertester 680 R e 680 E.

Completamente indipendente dal proprio astuccio.

Absenza assoluta di commutatori rotanti e quindi eliminazione di quasti meccanici e di contatti imperfetti. Assenza assoluta di commutatori rotanti e quindi eliminazione di guasti meccanici e di contatti imperfetti. Prezzo L. 28.300 + IVA

a coccodrillo, pila e manuale di istruzione. 
Colore grigio. 
Ogni Tester I.C.E. è accompagnato dal proprio certificato di collaudo e garanzia.





# spendendo gli stessi soldi?

#### PER "GARANZIA TOTALE C.T.E." SI INTENDE:

la sostituzione gratuita di tutte le parti compresi i transistor finali e, nei casi più "fino al 31 dicembre 1980" in uno dei nostri MILANO, ROMA, REGGIO CALABRIA, PALERMO. UNICA FORMALITA' RICHIESTA. DELL'ACQUISTO. QUESTO VI DARA' DIRITTO SUI NOSTRI NUOVI PRODOTTI.

elettroniche e meccaniche

gravi, la sostituzione dell'apparato

centri di assistenza tecnica a: TORINO, REGGIO EMILIA, TREVISO, NAPOLI, SPEDIRE LA GARANZIA AL MOMENTO

A RICEVERE ANCHE GLI AGGIORNAMENTI



42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY-Via Valli, 16

i rotori sicuri per qualsiasi situazione.

Sole, pioggia, vento, neve, gèlo. Il rotore deve funzionare con precisione in ogni condizione, anche la più gravosa. Perciò deve avere caratteristiche particolari di potenza e robustezza. Come i sistemi rotore CDE, costruiti con le tecniche elettromeccaniche più valide e con i migliori materiali in ben quattro versioni: le due versioni normali, con portata di 45 kg, A-30 e A-30/C12 (quest'ultima con dispositivo di telecomando rapido a preselezione per ben 12 stazioni) e le versioni heavy-duty ÅR-40 e AR-50, con portata di 70 kg, per le superantenne e per le zone molto fredde e nevose (hanno una coppia in grado di vincere il vento di uragano e frantumare il ghiaccio e la neve più tenaci).

Rotori CDE. Sono fabbricati da un grande dell'elettronica mondiale: la Cornell Dubilier Electronics. E sono distribuiti in esclusiva per l'Italia dalla Divisione Elettronica della

Melchioni S.p.A. Installateli e dimenticateli.



Sistemi rotore CDE Dati e caratteristiche

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
modello	carico max	coppia max.	dispositivo di telecomando
AR-30	45 kg	2,3 kgm	a manopola su 360°. Ritaratura automatica. Precisione ± 1%.
AR-30/C12	45 kg	2,3 kgm	a cursore con 12 tacche per 12 angolazioni preselezionate. Posizionamento libero a manopola. Precisione ± 1%
AR-40	70 kg	6,0 kgm	a manopola su 360°. Ritaratura automatica. Precisione ± 1%
AR-50	70 kg	6,0 kgm	a commutatore rapido per 5 posizioni preselezionate. Posizionamento libero a manopola. Precisione ± 1%

ETTRONICA MELCHIONI